

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники

К.Н. Афонин, В.И. Туев

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
НА ПЛАТФОРМЕ «ARDUINO»**

Методические указания к практическим (лабораторным) занятиям
для студентов всех направлений и уровней подготовки

Томск
2022

УДК 004.432.2
ББК 32.973.2
А 94

Рецензент:

Несмелова Н.Н., доцент кафедры радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга, канд. биол. наук

Афонин, Кирилл Нильевич, Туев, Василий Иванович

А 94 Программирование электронных устройств на платформе «Arduino»: методические указания к практическим (лабораторным) занятиям для студентов всех направлений и уровней подготовки / К.Н. Афонин, В.И. Туев. – Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2022. – 19 с.

В методическом пособии рассмотрены основы схемотехнического проектирования и программирования электронных устройств на платформе «Arduino». На примере трёх проектов студенты познакомятся с функциями, чаще всего применяемыми в языке программирования платформы.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов всех направлений и уровней подготовки.

Одобрено на заседании кафедры РЭТЭМ протокол № 81 от 19.12.2022.

УДК 004.432.2
ББК 32.973.2

© Афонин К.Н., 2022
© Томск. гос. ун-т систем упр.
и радиоэлектроники

Оглавление

1 АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO	4
2 ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ARDUINO	8
3 Проект «Подключение светодиода».....	10
4 Проект «Управление светодиодами кнопкой»	13
5 Проект «Управление яркостью светодиода»	15
Список использованных источников.....	19

1 АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO

Arduino – это «*open-source*» платформа для моделирования программируемых электронных устройств. В понятие ардуино входят торговая марка, аппаратная платформа, среда разработки и язык программирования. Все это позволяет желающим без лишних усилий создавать свои проекты в области автоматике, робототехники и интернета вещей (*IoT*).

Аппаратная часть (рисунок 1) представляет собой плату с микроконтроллером и минимальной необходимой обвязкой (обычно это кварцевый генератор, стабилизатор напряжения, и обвязка с выводами *GPIO*). В разных моделях используются разные микроконтроллеры, разные форм-факторы плат и разная обвязка.

Главной особенностью *Arduino* является использование прошитого в микроконтроллер загрузчика (*bootloader*), который позволяет программировать микроконтроллер без программатора (что еще больше удешевляет проектирование). Загрузка осуществляется через *USB*-провод. Платформа представляет особый интерес из-за возможности использовать платы расширения (*shield*) – это платы для подключения без пайки к ардуино отдельных устройств (*Ethernet*, *Bluetooth* контроллеров). Они спроектированы по модульному принципу и устанавливаются в разъемы выводов микроконтроллера.

 


Рисунок 1 – *Arduino Uno*

Дальнейшее знакомство с ардуино будет проходить на примере платы *Arduino Uno*, которая содержит:

- микроконтроллер ATmega328 с обвязкой;
- 14 контактов цифрового ввода-вывода (0-13) которые могут выдавать два состояния сигнала: 0В и 5 В или принимать два состояния: есть напряжение (1), нет напряжения (0) (между выбранным выводом и выводом «земли» – GND);
- выводы могут быть как входами, так и выходами, что определяется программой;
- контакты аналогового выхода (3, 5, 6, 9, 10 и 11) – могут передавать сигнал в диапазоне от 0 до 5 В при помощи широтно-импульсной модуляции;

- 6 контактов аналогового входа (0–5). Эти отдельные контакты для аналогового входа получают аналоговые значения (величину напряжения на датчике в диапазоне от 0 до 5 В) и преобразовывают их в цифры от 0 до 1023;
- *USB*-порт служит для загрузки программы в память микроконтроллера и передачи данных между микроконтроллером и ПК (если такая передача предполагается вашей программой). Кроме того, по *USB*-порту передается питание на плату.

Таблица 1 – Технические характеристики платы

Рабочее напряжение	5 В
Входное напряжение (рекомендуемое)	7-12 В
Входное напряжение (предельное)	6-20 В
Цифровые Входы/Выходы	14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ)
Аналоговые входы	6
Постоянный ток через вход/выход	40 мА
Постоянный ток для вывода 3.3 В	50 мА
Флэш-память	32 Кб (АТmega328) из которых 0.5 Кб используются для загрузчика
ОЗУ	2 Кб (АТmega328)
EEPROM	1 Кб (АТmega328)
Тактовая частота	16 МГц

Микроконтроллер работает не только с информацией, но и с реальным миром. И главный канал взаимодействия – электрический ток. Работая с током нужно понимать основы электротехники (в том числе и техники безопасности).

Электрический ток – это направленное движение носителей заряда (заряженных частиц: электронов, ионов, катионов и др.).

Электрический ток течет через проводники при наличии разности потенциалов (напряжения) между концами проводника.

Ток бывает постоянным и переменным. В электрической сети используют переменный ток с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Ардуино работает на постоянном токе 5 В. Отсюда вывод – нельзя напрямую подключать плату к электрической сети.

Основные характеристики электрического тока:

I [А] – сила тока – количество заряда, проходящего через сечение проводника за единицу времени.

U [В] – напряжение или разность потенциалов (потенциальных энергий единичного заряда) между двумя точками электрической цепи.

R [Ом] – сопротивление; величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока.

P [Вт] – мощность; величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии.

Для работы с электричеством стоит постоянно помнить о нескольких физических законах.

Закон Ома – ток в участке цепи пропорционален разности напряжений на концах участка и обратно пропорционален сопротивлению на участке цепи:

$$I=U/R \quad (1)$$

Мощность, выделяемая на участке цепи пропорциональна произведению тока и напряжения:

$$P=U*I \quad (2)$$

При последовательном соединении проводников:

 


Рисунок 2 – Последовательное соединение

$$I=I1=I2=I3... \quad (3)$$

$$U=U1+U2+U3+... \quad (4)$$

$$R=R1+R2+R3+... \quad (5)$$

При параллельном соединении:

 


Рисунок 3 – Параллельное соединение

$$I=I1+I2+I3+... \quad (6)$$

$$U=U1=U2=U3 \quad (7)$$

$$1/R=1/R1+1/R2+1/R3 \quad (8)$$

Интерфейс ввода/вывода общего назначения (*general-purpose input/output, GPIO*)

Это выводы микроконтроллера (рисунок 4), которые могут использоваться для обеспечения цифрового управления внешними устройствами. Контакт (пин) может быть сконфигурирован как ввод, так и как вывод. Эти интерфейсы являются основным каналом связи ардуино с внешним миром. Посредством электрических сигналов можно управлять эффекторами и считывать данные с сенсоров.

 


Рисунок 4 – Выводы микроконтроллера на плате *Arduino*

При работе с пинами стоит помнить, что большая часть из них работает в двоичной логике. То есть он может быть либо включенным, либо выключенным. В случае ввода – различать два состояния – напряжение и его отсутствие.

Но часть пинов ардуино имеют встроенный аналогово-цифровой преобразователь и могут использоваться как аналоговые входы. На плате они обозначены символом «А».

Цифро-аналоговый преобразователь на ардуино не предусмотрен, но в качестве альтернативы используются выводы, поддерживающие широтно-импульсную модуляцию (ШИМ, отмечены на плате «~»). ШИМ-сигнал за счет быстрого чередования высокого и низкого напряжения с заданным соотношением позволяет управлять аналоговыми устройствами.

Макетная плата

Макетная плата (*breadboard*) – это безопасная плата для монтажа (рисунок 5). Универсальный инструмент для моделирования прототипов устройств. Монтажную плату применяют для конструирования, отладки и тестирования будущей схемы устройства при разных условиях подключения и эксплуатации. С помощью этого приспособления также проверяют новые детали и компоненты. **Обратите внимание** на рисунок 6, цветные линии, проведённые поверх круглых отверстий, показывают электрические соединения между этими отверстиями.

 


Рисунок 5 – Схема соединений контактов в макетной плате

2 ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ARDUINO

Среда программирования Arduino основана на языке Си++. В языке **Arduino** в программе обязательно должны быть две функции: *setup* и *loop*. Пустая программа для Arduino выглядит так:

```
void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
  
}  
  
void loop() {  
    // put your main code here, to run repeatedly:  
  
}
```

Рисунок 6 – Шаблон программы в среде Arduino

Содержимое функции *setup()* выполняется сразу при включении или перезагрузке платы. Затем выполняется функция *loop()*, которая циклически повторяет выполнение кода, записанного внутри функции.

Команды для работы с цифровыми пинами

pinMode (pin, mode) – установка пина на режим входа/выхода. **pin** – номер настраиваемого пина, **mode** – режим (**INPUT** – вход, **OUTPUT** – выход);

digitalWrite (pin, value) – вывод сигнала на указанный пин (**pin**), **value** – состояние сигнала (**HIGH** – высокий уровень 5 В, **LOW** – низкий уровень 0 В);

digitalRead (pin) – считывает значение с заданного входа (**pin**) – **HIGH** (на пин подано около 5В) или **LOW** (на пин подано низкое напряжение)

При работе с цифровыми пинами стоит помнить:

- Если контакт (*pin*) был установлен в режим вход (*INPUT*), то функция *digitalWrite* со значением *HIGH* будет активировать внутренний 20К нагрузочный резистор. Этот вариант можно использовать для подключения кнопок, однако рекомендуется использовать дополнительный параметр к функции *digitalWrite*, который будет рассмотрен во втором проекте. Подача *LOW* в свою очередь отключает этот резистор.
- Аналоговые входы (*analog pins*) могут быть использованы как цифровые вход/выходы (*digital pins*). Обращение к ним идет по номерам от 14 (для аналогового входа 0) до 19 (для аналогового входа 5).
- Пин 13 сложнее использовать как цифровой вход, так как он имеет встроенный в плату резистор и светодиод.
- Если вход не подключен, то *digitalRead* может возвращать значения *HIGH* или *LOW* случайным образом.

Аналоговые пины работают схожим образом:

analogRead (pin) – считывает значение с указанного аналогового входа **pin** – напряжение от 0 до 5 В преобразуется в целое число от 0 до 1023 (шаг 0.0049 В);

analogWrite (pin, value) – выдает аналоговую величину (ШИМ волну) на порт вход/выхода; **pin** – номер аналогового выхода, **value** – период рабочего цикла, значение между 0 (полностью выключено, соответствует 0 В) и 255 (сигнал подан постоянно, соответствует 5 В)

При работе с аналоговыми сигналами стоит учитывать:

- ШИМ сигнал не является аналоговым в классическом понимании. ШИМ представляет собой цифровые импульсы с регулируемой длительностью, но для многих применений он может заменить аналоговый сигнал;
- считывание значение с аналогового входа занимает примерно 100 микросекунд (0.0001 сек), т.е. максимальная частота считывания приблизительно 10 000 раз в секунду;
- аналоговый сигнал считывается с 10 битной точностью (1024 значения), а записывается с 8 битной (256 значений).

В ардуино нет встроенных часов, но за счет счетчика импульсов есть функции, позволяющие работать со временем.

millis () – возвращает время с момента запуска скетча в миллисекундах. Переменная типа `unsigned long` переполняется примерно за 50 дней.

micros () – возвращает количество микросекунд с момента запуска скетча (переполняется за 70 мин.).

delay (ms) – приостанавливает работу программы на указанное количество миллисекунд.

3 Проект «Подключение светодиода»

Рассмотрим схему подключения, приведённую на рисунке 7. На макетной плате последовательно включены в электрическую цепь светодиод и резистор. Чёрный провод подключён к выводу *GND* («земля», «минус») платы *Arduino* и к катоду («-») светодиода, а его анод («+») через резистор соединён красным проводом с цифровым контактом 2 платы *Arduino*. Определить катод и анод светодиода поможет рисунок 8, б.

 


Рисунок 7 – Схема проекта «Подключение светодиода»

 


Рисунок 8 – Подключение светодиода

Почему необходимо подключать светодиод через резистор? У платформы *Arduino* значение рабочего напряжения 5 В, значение постоянного тока на каждый вывод не более 40 мА (см. таблицу 1). Рабочее значение тока и напряжения для индикаторного светодиода составляет в среднем 20 мА и 2 В, соответственно. Для разных моделей светодиодов эти значения могут различаться, всегда смотрите справочную документацию на изделие. Превышение данных значений приведёт к выходу из строя светодиода.

Рассчитать значение сопротивления резистора можно воспользовавшись законом Ома. Рассмотрим следующий пример (рисунок 9).

 


Рисунок 9 – Расчёт резистора

Определим сопротивление R для светодиода $VD1$ при $U_{ип} = 5$ В. Для расчета величины сопротивления, согласно закону Ома, нужно знать ток и напряжение: $R = U / I$. Величина тока, протекающего в цепи и в том числе через $VD1$ нам известна из заданного условия $I_{VD1} = 0,01$ А, поэтому следует определить падение напряжения на R . Оно равно разности подведенного напряжения $U_{ип} = 5$ В и падения напряжения на светодиоде $U_{VD1} = 2,2$ В:

$$U_R = U_{ип} - U_{VD1} = 5 - 2,2 = 2,8 \text{ В}$$

Теперь находим R :

$$R = U_R / I_{VD1} = 2,8 \text{ В} / 0,01 \text{ А} = 280 \text{ Ом}$$

Задание. Аналогичным образом определите сопротивление резистора для следующих параметров:

- 1) $U_{ип} = 5$ В; $I_{VD1} = 0,02$ А; $U_{VD1} = 3,5$ В.
- 2) $U_{ип} = 12$ В; $I_{VD1} = 0,01$ А; $U_{VD1} = 2,2$ В.
- 3) Обратная задача, определить I_{VD1} при $U_{ип} = 5$ В; $U_{VD1} = 2$ В; $R = 220$ Ом.

Программа для управления светодиодом

Рассмотрим два варианта программ, представленных на рисунке 10. Содержимое функции *setup* выполняется сразу при включении или перезагрузке платы. Затем постоянно повторяясь выполняется функция *loop*.

На рисунке 10, а в строке 3 функция **pinMode (2, OUTPUT)** устанавливает вывод 2 в качестве выхода. Следующая в строке 4 функция **digitalWrite (2, HIGH)** устанавливает состояние вывода в положение HIGH, что означает подачу напряжение 5 В на вывод 2. Блок функции *loop* пуст, поэтому программа заканчивает своё выполнение.

После загрузки этой программы в память микроконтроллера она будет выполняться при подключении платформы *Arduino* к питанию. В результате выполнения программы светодиод будет всегда светиться.

```

1 void setup()
2 {
3   pinMode(2, OUTPUT);
4   digitalWrite(2, HIGH);
5 }
6
7 void loop()
8 {
9
10 }

```

а

```

1 void setup()
2 {
3   pinMode(2, OUTPUT);
4 }
5
6 void loop()
7 {
8   digitalWrite(2, HIGH);
9   delay(250);
10  digitalWrite(2, LOW);
11  delay(250);
12 }

```

б

Рисунок 10 – Листинг программ

Теперь рассмотрим листинг программы на рисунке 10, б. Аналогично с предыдущей программой в 3 строке (блок `setup`) устанавливаем назначение вывода 2 в качестве выхода. Остальная часть программы записана в функции `loop`. В 8 строке также подаём 5 В на вывод 2, как и в первой программе. Затем с помощью функции **delay (250)** делаем паузу в выполнении программы на 250 миллисекунд. С помощью этой функции можно создавать временные задержки в простых проектах. Далее в 10 строке программы устанавливаем состояние вывода 2 в положение LOW, что снимает поданное ранее напряжение 5 В и устанавливает его значение в 0 В. После чего формируем задержку в выполнении программы с помощью функции **delay (250)**. Затем код функции `loop` будет выполняться снова и снова от начала (восьмая строка) до конца (одиннадцатая строка) пока питание не будет отключено. Таким образом, светодиод, подключённый к выводу 2 будет постоянно мигать.

Обычно блок **setup** используют для настройки состояния выводов (вход или выход) и кода, который должен быть выполнен только один раз после включения микроконтроллера. Основную часть программы пишут в блоке **loop** для бесперебойного функционирования программируемого устройства.

Практическое задание на макетах

- 1) Повторить проект «Подключение светодиода» с двумя вариантами программы.
- 2) Добавить на макетную плату второй светодиод и через резистор подключить к любому цифровому выводу кроме 13.
- 3) Написать программу так, чтобы светодиоды постоянно мигали синхронно через 1 с; 0,5 с; 0,2 с.
- 4) Написать программу так, чтобы светодиоды постоянно мигали один за другим через 1 с; 0,5 с; 0,2 с.
- 5) Написать программу так, чтобы светодиоды светились попеременно 2,5 с.

4 Проект «Управление светодиодами кнопкой»

Рассмотрим схему подключения (рисунок 11). Катоды светодиодов подключены к выводу «GND» через общий провод. Аноды светодиодов через резистор подключены к выводам 6 и 7. Кнопка подключена одной стороной к выводу «GND» через общий провод, а другой – к выводу 7.

 


Рисунок 11 – Схема проекта «Управление светодиодами кнопкой»

Программа для проекта

Рассмотрим программу, представленную на рисунке 12.

```
1 void setup()
2 {
3   pinMode(5, OUTPUT);
4   pinMode(6, OUTPUT);
5   pinMode(7, INPUT_PULLUP);
6 }
7
8 void loop()
9 {
10  if (digitalRead(7) == 1)
11  {
12    digitalWrite(6, LOW);
13    digitalWrite(5, HIGH);
14    delay(150);
15  }
16  else
17  {
18    digitalWrite(5, LOW);
19    digitalWrite(6, HIGH);
20    delay(150);
21  }
22 }
```

Рисунок 12 – Листинг программы

В строках 3, 4 определяем выводы 5 и 6 в качестве выхода. Следующая в строке 5 функция **pinMode (7, INPUT_PULLUP)** устанавливает вывод 7 как вход с высоким потенциалом. PULLUP означает «подтягивающий» резистор. Он встроен в микроконтроллер, имеет номинал порядка 20 КОм и используется для «подтягивания» потенциала к выводу. Применение внутреннего подтягивающего резистора предпочтительно, так как такой вариант имеет значительную помехоустойчивость, поскольку для изменения высокого потенциала на

низкий, вывод необходимо напрямую соединить с землей или общим проводом. Обратите внимание, что подтягивающий резистор еще защищает цепь от короткого замыкания при нажатой кнопке.

В блоке кода функции *loop* мы видим условный оператор **if**. В условии оператора функция **digitalRead(7)** считывает значение с указанного цифрового вывода, HIGH или LOW, 1 или 0 соответственно. Это значит, что функция проверяет подано ли напряжение на указанный вывод (7 в данном примере) или нет. Затем она возвращает 1 или 0 в то место, откуда была вызвана и далее проверяется условие в операторе *if*. Далее выполнение кода будет зависеть от того, нажата ли кнопка. Если кнопка не нажата, то потенциал на выводе 7 остаётся в положении HIGH (что есть 1) и включается светодиод на выводе 5 (**digitalWrite (5, HIGH)**), а светодиод на выводе 6 выключается. И наоборот.

Для чего нужна задержка при использовании кнопки?

Существует такое явление как «дребезг контактов». Дребезг контактов – явление, происходящее в электромеханических коммутационных устройствах и аппаратах (кнопках, реле, герконах, переключателях, контакторах, магнитных пускателях и др.), длящееся некоторое время после замыкания электрических контактов. После замыкания происходят многократные неконтролируемые замыкания и размыкания контактов за счёт упругости материалов и деталей контактной системы – некоторое время контакты отскакивают друг от друга при соударениях, размыкая и замыкая электрическую цепь. В зависимости от размеров, массы, материала и конструкции контактной системы время дребезга (время от первого соприкосновения до затухания механических колебаний и установления стабильного контакта) составляет 0,5–2 мс у миниатюрных герконов и до сотен миллисекунд у мощных контакторов.

Поэтому, для программного устранения этого эффекта мы можем использовать задержку в выполнении кода. Попробуйте выполнить этот код без использования задержки, и вы поймёте, как это выглядит.

Практическое задание на макетах

- 1) Повторить проект «Управление светодиодом с кнопкой».
- 2) Определить минимальное время задержки, необходимое для устранения «дребезга контактов» и продемонстрировать преподавателю два варианта работы макета – с «дребезгом контактов» и без него.
- 3) Написать программу так, чтобы светодиоды постоянно мигали синхронно через 0,25 с. При удержании кнопки один светодиод продолжает мигать, второй светится постоянно.
- 4) Написать программу так, чтобы светодиоды постоянно дважды мигали поочерёдно по 0,2 с. При удержании кнопки оба светодиода однократно мигают поочерёдно по 0,5 с.
- 5) Написать программу так, чтобы светодиоды светились поочерёдно при однократном нажатии на кнопку (переключение светодиодов).

5 Проект «Управление яркостью светодиода»

Широтно-импульсная модуляция

В современной преобразовательной технике преимущественно используются импульсное регулирование мощности на нагрузке. Одним из способов реализации импульсного регулирования является широтно-импульсная модуляция (ШИМ). В англоязычной литературе PWM – pulse-width modulation. Основными элементами любого типа импульсного регулятора мощности являются полупроводниковые ключи – транзисторы или тиристоры. В простейшем виде схема импульсного источника питания имеет следующий вид (рисунок 13). Источник постоянного напряжения $U_{ип}$ с ключом К подсоединяется к нагрузке Н. Ключ К переключается с определенной частотой и остается во включенном состоянии определенную длительность времени. С целью упрощения схемы на ней не изображены другие обязательные элементы. В данном контексте нас интересует только работа ключа К.

 


Рисунок 13 – Упрощённая схема импульсного питания

Чтобы понять принцип ШИМ воспользуемся следующим графиком (рисунок 14). Разобьем ось времени на равные промежутки, называемые периодом T . Теперь, например, половину периода мы будем замыкать ключ К. Когда ключ замкнут, к нагрузке Н подается напряжение от источника питания $U_{ип}$. Вторую часть полупериода ключ находится в закрытом состоянии, а нагрузка останется без питания.

 


Рисунок 14 – График зависимости подаваемого напряжения от времени

Время, в течение которого ключ замкнут, называется временем импульса $t_{и}$. А время длительности разомкнутого ключа называют временем паузы $t_{п}$. Если измерить напряжение на нагрузке, то оно будет равно половине $U_{ип}$. Среднее значение напряжения на нагрузке можно выразить следующей зависимостью:

$$U_{ср.н} = U_{ип} \times t_{и}/T \quad (9)$$

Отношение времени импульса t_i к периоду T называют коэффициентом заполнения D . А величина, обратная ему называется скважностью S :

$$S = 1/D = T/t_i \quad (10)$$

На практике удобнее пользоваться коэффициентом заполнения, который зачастую выражают в процентах. Когда транзистор полностью открыт на протяжении всего времени, то коэффициент заполнения D равен единице или 100 %.

Если $D = 50 \%$, то это означает, что половину времени за период транзистор находится в открытом состоянии, а половину в закрытом. В таком случае форма сигнала называется меандр.

Следовательно, изменяя коэффициент D от 0 до единицы или до 100 % можно изменять величину $U_{ср.н}$ от 0 до $U_{ип}$:

$$U_{ср.н} = U_{ип} \cdot D \quad (11)$$

Рассмотрим схему подключения на рисунке 15.

К выводу «~3» платы *Arduino* через резистор подключён анод светодиода, катод соединён с контактом «GND». Переменный резистор (потенциометр) имеет три вывода – два для подключения «+» и «-», один управляющий контакт. Для привычного (интуитивного) регулирования параметра, т. е. в крайнем левом положении вращательной рукоятки регулируемый параметр имеет минимальное значение, а в крайнем правом наоборот – максимальное значение, необходимо крайний левый контакт потенциометра подключить к контакту «GND», крайний правый – к выводу «5V», центральный контакт подключается к одному из шести аналоговых входов платы, например, «A5».

 


Рисунок 15 – Схема проекта «Управление яркостью светодиода»

Рассмотрим текст программы для проекта (рисунок 16).

В первой строке создадим и инициализируем глобальную переменную n . Эта переменная будет хранить значения, считываемые с аналогового входа «A5», определённого в строке 5 программы функцией **pinMode**. В строке 6 новая функция **Serial.begin(9600)**. Функция используется для связи между платой *Arduino* и компьютером или другими устройствами. Все платы *Arduino* имеют как минимум один последовательный порт (также известный как UART или USART). Использование такой записи активирует эту возможность

для нашего проекта. Число **9600** устанавливает скорость передачи данных в битах в секунду для последовательной передачи данных (9600 – стандартное значение).

```
1 int n = 0;
2 void setup()
3 {
4   pinMode(3, OUTPUT);
5   pinMode(A5, INPUT);
6   Serial.begin(9600);
7 }
8
9 void loop()
10 {
11   n = analogRead(A5);
12   n = map(n, 0, 1023, 0, 255);
13   Serial.println(n);
14   analogWrite(3, n);
15 }
16
```

Рисунок 16 – Листинг программы для проекта «Управление яркостью светодиода»

В строке 11 в управляющую переменную *n* запишем значение, считываемое с аналогового входа «A5» с помощью функции **analogRead(A5)**. Далее необходимо вспомнить особенности работы микроконтроллера из раздела 1: считывание и запись аналогового сигнала происходит с разной точностью – аналоговый сигнал считывается с 10 битной точностью (1024 значения), а записывается с 8 битной (256 значений). Поэтому, для корректной передачи аналогового сигнала, необходимо привести в один размерный диапазон считываемый и записываемый сигнал. Следующая функция **map(n, 0, 1023, 0, 255)** преобразует число из одного диапазона в другой. Синтаксис функции следующий (аргументы функции):

- 1) указывается преобразуемая переменная (в нашем случае *n*);
- 2) минимальное и максимальное значения исходного диапазона через запятую (в нашем случае 0, 1023);
- 3) минимальное и максимальное значения диапазона, в который необходимо выполнить преобразование (в нашем случае 0, 255).

В строке 13 использована функция **Serial.println(n)**. Она выводит данные на последовательный порт в виде текста ASCII, за которым следует переход на новую строку. В нашем проекте выводится значение переменной *n*. Посмотреть актуальные значения выводимых переменных можно в окне «Мониторинг последовательного порта» отмеченного специальным значком (рисунок 17).

 


Рисунок 17 – Расположение кнопки «Мониторинг порта» на панели инструментов

В следующей строке (14) функция **analogWrite(3, n)** записывает аналоговое значение (волну ШИМ) на контакт 3. После вызова **analogWrite()** вывод будет генерировать устойчивую прямоугольную волну с указанным рабочим циклом до следующего вызова **analogWrite()** (или вызова **digitalRead()** или **digitalWrite()**) на том же выводе.

Практическое задание на макетах

- 1) Повторить проект «Управление яркостью светодиода».

2) Написать программу управления временем задержки мигающего светодиода с помощью потенциометра. В крайнем левом положении – мигает часто (задержка 100), в крайнем правом – редко (задержка 1500).

3) Подключить RGB-светодиод вместо одиночного светодиода с резистором и кнопку. Обратите внимание, на плате RGB-светодиода уже установлены необходимые резисторы. Проверить схему подключения у преподавателя.

4) Написать программу управления яркостью каждого цвета светодиода. Переключение между цветами осуществлять нажатием кнопки. Далее смешайте цвета так, чтобы получить фиолетовый, жёлтый и белый свет.

Список использованных источников

1. Смирнов, Ю. А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники : учебное пособие / Ю. А. Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-1379-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/211292> (дата обращения: 26.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.