

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования

**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)**

Факультет дистанционного обучения (ФДО)

**Д. А. Покаместов, Я. В. Крюков, Ж. Т. Эрдынеев**

## **ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ**

Учебное методическое пособие

Томск 2021

Корректор: А. Н. Миронова

**Покаместов Д. А. и др.**

Программирование логических интегральных схем : учебное методическое пособие / Д. А. Покаместов, Я. В. Крюков, Ж. Т. Эрдынеев. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2021. – 101 с.

© Покаместов Д. А., Крюков Я. В.,  
Эрдынеев Ж. Т., 2021

© Оформление.  
ФДО, ТУСУР, 2021

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Введение .....	4
2 Цифровые логические схемы .....	5
2.1 Простые логические элементы .....	5
2.2 Последовательные логические схемы – триггеры и память .....	8
3 Основные элементы и функции языка Verilog .....	14
3.1 Шины и регистры .....	14
3.2 Арифметические и логические функции .....	18
3.3 Процедурные блоки .....	23
4 Типовые реализации цифровых элементов .....	29
5 Мультиплексор, демультиплексор, дешифратор, счетчик .....	33
6 Сдвиговые регистры, счетчик .....	38
7 Верификация проектов с помощью ModelSim .....	40
8 Логический анализатор SignalTap II .....	55
9 MegaWizard .....	63
10 Машина конечных состояний .....	68
11 Модули памяти .....	74
12 Фильтрация в ПЛИС .....	82
13 Согласование модулей .....	92
Литература .....	101

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) – класс устройств, способных менять логику работы в соответствии с описанием, созданным разработчиком. Для программирования используются программаторы и отладочные среды, позволяющие задать структуру устройства с помощью описания на специальных языках: Verilog, VHDL, AHDL.

Учебное методическое пособие содержит базовые сведения для обучения проектированию цифровых систем на основе конструкций языка Verilog. Рассмотрен пакет проектирования Quartus II, его компоненты MegaWizard и SignalTap, пакет симуляции ModelSim.

Включены задания для самостоятельной работы, они начинаются с 7-й главы, после знакомства с базовыми понятиями и конструкциями Verilog.

## 2 ЦИФРОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

### 2.1 Простые логические элементы

Логические операции совсем не сложны и встречаются нам каждый день. Можно привести несколько примеров:

а) внутреннее освещение автомобиля включено, когда открыта левая ИЛИ правая дверь ИЛИ открыты обе двери;

б) сигнальная лампа ручного тормоза горит, когда включен ручной тормоз И при этом включено зажигание;

в) центрифуга будет работать только тогда, когда крышка НЕ открыта.

В примере приведены три наиболее важные логические функции: ИЛИ, И и НЕ, комбинируя которые можно получить следующие простейшие логические элементы: ИЛИ-НЕ, И-НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ. Графическое отображение логических схем приведено на рисунке 2.1.

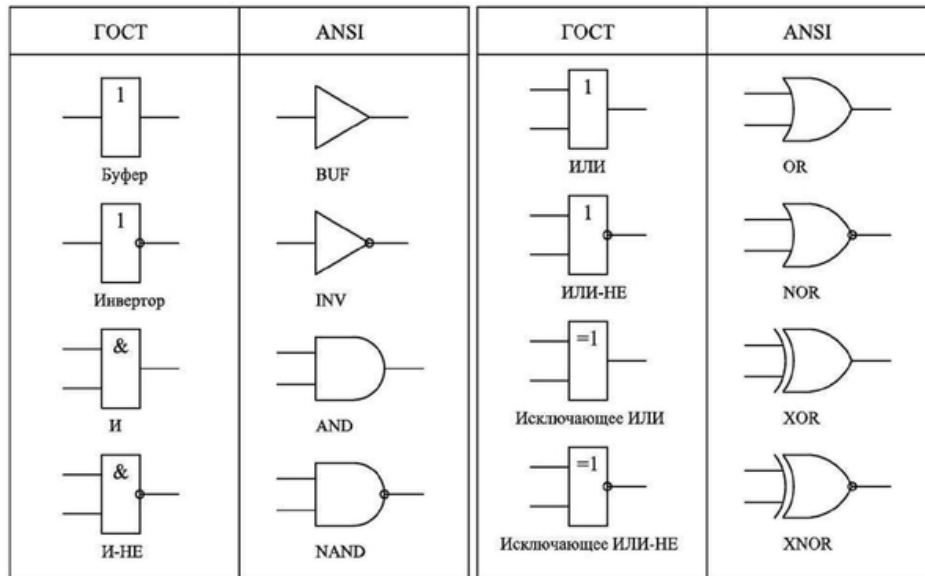


Рис. 2.1 – Графическое отображение логических схем по российскому (ГОСТ) и зарубежному (ANSI) стандартам

Работа логических схем может быть описана с помощью булевой алгебры или с использованием таблиц истинности (табличной записи функции).

Значение второго способа исключительно велико при конструировании логических устройств. Согласно этому методу, для логического элемента или системы в целом просто перечисляются все возможные комбинации значений входных и выходных сигналов. Таблицы истинности и схемы образования для вышеописанных логических элементов приведены на рисунке 2.2.

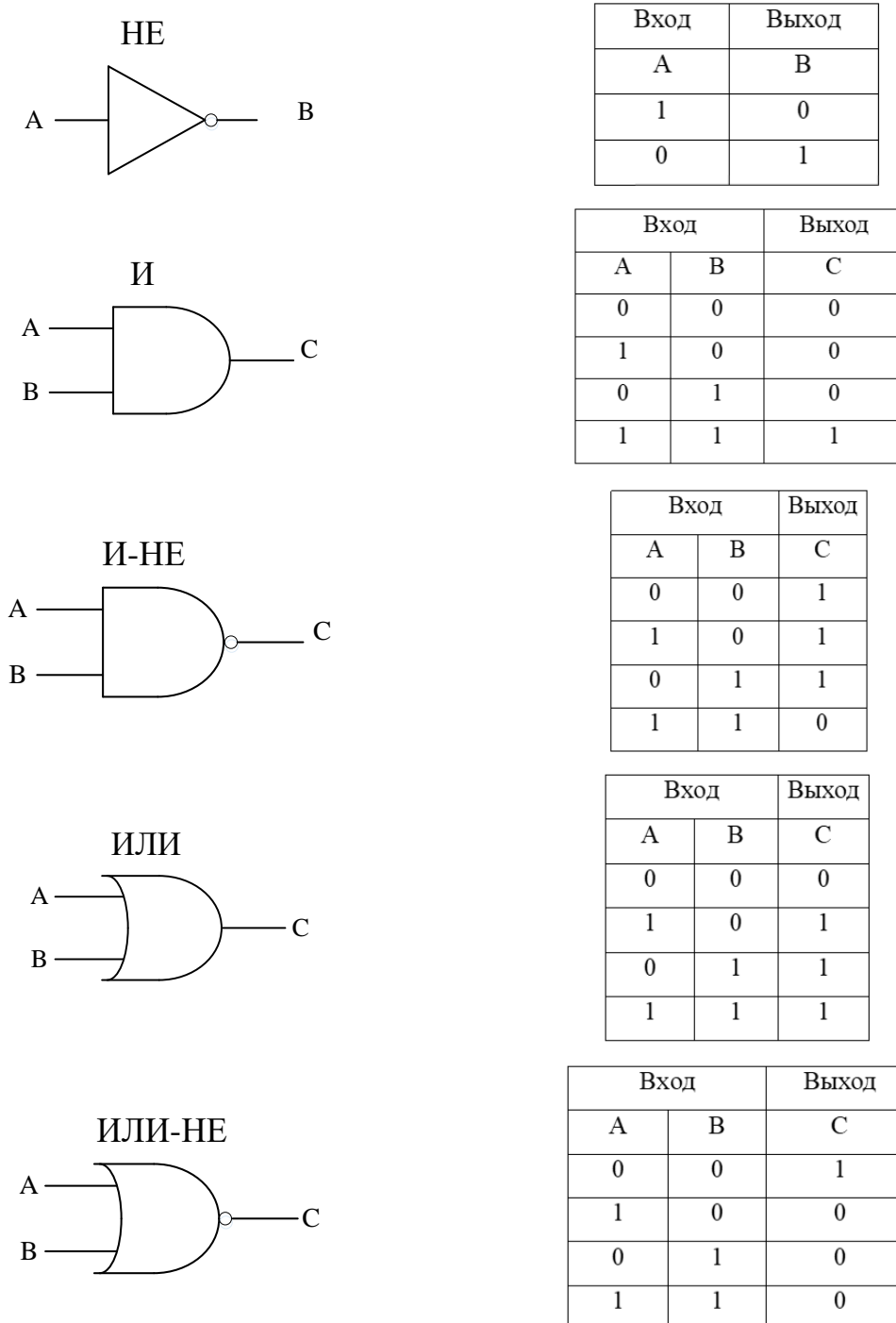


Рис. 2.2 – Таблицы истинности и схемы образования для логических элементов НЕ, И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ

На рисунке 2.3 изображен полусумматор, на входы которого поступают одноразрядные двоичные числа, называемые битами. Схема выдает бит суммы и необходимую цифру переноса. Если сигнал переноса не используется, то полусумматор называют схемой ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, неравенства или несовпадения. Происхождение этих названий обусловлено тем, что выход равен нулю всякий раз, когда оба входа имеют один и тот же логический уровень, и на выходе появляется 1, когда входные сигналы различны.

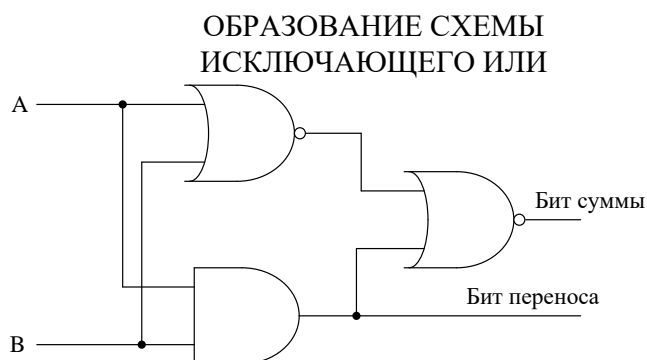


Рис. 2.3 – Полусумматор

На рисунке 2.4 приведены обозначения и таблицы истинности для элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ.

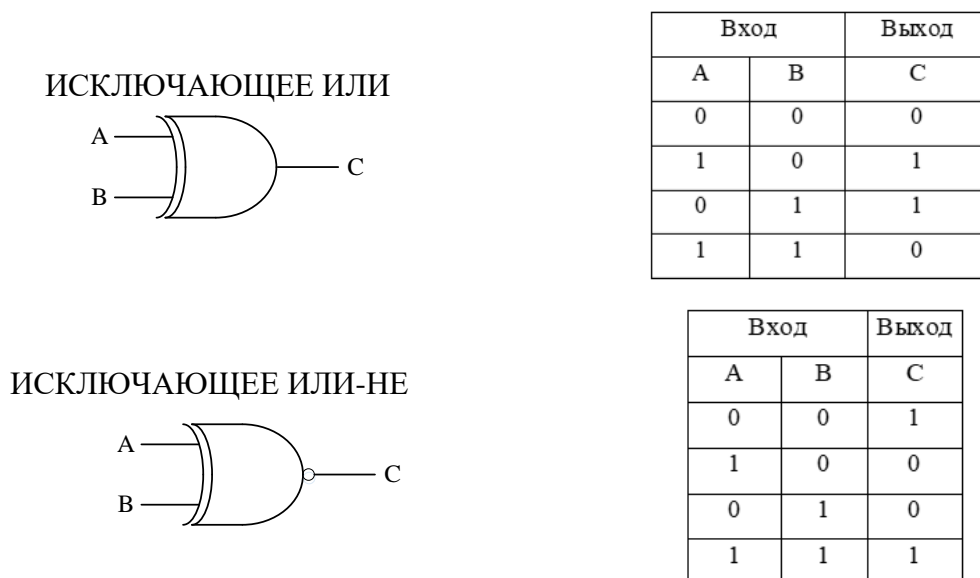


Рис. 2.4 – Обозначения и таблицы истинности для элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ

## 2.2 Последовательные логические схемы – триггеры и память

Одним из наиболее распространенных элементов памяти является триггер (мультивибратор с двумя устойчивыми состояниями). Триггер – логическое устройство, обладающее способностью находиться в одном из устойчивых состояний (0 или 1).

Простейшие триггеры:

- RS-триггер;
- синхронный RS-триггер;
- D-триггер;
- JK-триггер.

### RS-триггер

Для начала рассмотрим простейший RS-триггер (рис. 2.5) со входом S (Set) установки состояния на выходе Q «1» и входом R (Reset) установки состояния на выходе Q «0».

 


Рис. 2.5 – RS-триггер

Если на входах S и R поддерживается логический «0», то на выходе схем ИЛИ-НЕ будут установлены значения, зависящие от Q и  $\bar{Q}$ .

Так, если значение Q, установившееся ранее, равно «1», то на входы нижнего элемента ИЛИ-НЕ поступают «1» и «0», а на выходе  $\bar{Q}$  будет установлен «0». Таким образом, на входы верхнего элемента ИЛИ-НЕ будут подаваться два «0», а на выходе будет поддерживаться «1».



Если значение  $Q$ , установившееся ранее, равно «0», то на входы нижнего элемента ИЛИ-НЕ поступают «0» и «0», а на выходе  $\bar{Q}$  будет формироваться значение «1». Таким образом, на входах верхнего элемента ИЛИ-НЕ будут «0» и «1», а на выходе будет поддерживаться «0».

Таким образом, при подаче на входы  $R$  и  $S$  двух «0» триггер сохраняет свое предыдущее состояние и этот режим называется хранением.

Если на вход  $R$  подать «1», а на вход  $S$  – «0», то что бы ни было на втором входе верхнего элемента ИЛИ-НЕ, на его выходе  $Q$  установится «0». Таким образом, на вход нижнего элемента ИЛИ-НЕ будут поступать два «0», а на его выходе  $\bar{Q}$  установится «1». Такой режим работы триггера называется «сброс» (reset). В силу симметрии схемы аналогичные размышления справедливы для случая, когда на вход  $R$  подается «0», а на вход  $S$  – «1». В этом случае на выходе  $Q$  установится «1», а на выходе  $\bar{Q}$  будет «0». Такой режим называется «установка» (set).

Наконец, если на оба входа  $R$  и  $S$  подать «1», то на выходах обоих элементов ИЛИ-НЕ будут установлены значения «0». В этом случае  $Q = \bar{Q}$ , что противоречит требуемой логике. Такое состояние называется запрещенным или неопределенным.

Условное обозначение RS-триггера изображено на рисунке 2.6. Ниже представлена таблица истинности (переходов) RS-триггера (табл. 2.1).

 


Рис. 2.6 – Условное обозначение схемы RS-триггера

Таблица 2.1 – Таблица истинности переходов RS-триггера

Вход		Выход	
R	S	Q	НЕ Q
0	0	Qхран	НЕ Qхран
1	0	0	1
0	1	1	0
1	1	Неопред.	

### Синхронный RS-триггер

Существенной чертой большинства последовательных логических систем является необходимость осуществлять переходы в определенные моменты времени. Обычно это достигается с помощью регулярной последовательности тактовых импульсов, которые управляют последовательностью событий. На рисунке 2.7 показан RS-триггер, устроенный так, что он может изменять свое состояние только тогда, когда входные тактовые импульсы (Clock Pulse, CP) принимают значение логической «1».

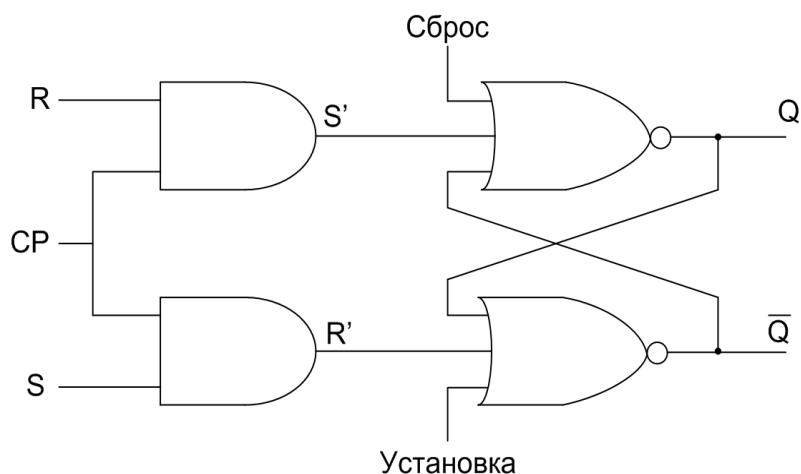


Рис. 2.7 – Схема синхронного RS-триггера

Дополнительные входы *Установка* и *Сброс*, на которых нормально поддерживается значение логического «0», обеспечивают непосредственную реализацию собственной способности триггера устанавливаться в единичное состояние или сбрасываться путем использования дополнительных входов у элементов ИЛИ-НЕ. Полезным свойством любого синхронного триггера является возможность устанавливать его состояние независимо от тактового сигнала путем кратковременного подъема напряжения на соответствующем входе до уровня логической «1». Таблица истинности для синхронного RS-триггера аналогична таблице истинности для RS-триггера.

### Д-триггер

Д-триггер является синхронным RS-триггером, управляемым только по одному входу. Его достоинство заключается в том, что входы R и S не могут одновременно принять значение логической «1» и привести к установке неопределенного состояния. Схема триггера показана на рисунке 2.8. Прямоугольником на схеме изображен синхронный RS-триггер. Состояние триггера сохраняется до тех пор, пока логический уровень на входе не изменится с «0» на «1», когда любой из логических уровней на входе D передается на выход Q. Ниже представлена таблица истинности для D-триггера (табл. 2.2).

 


Рис. 2.8 – Схема D-триггера

Таблица 2.2 – Таблица истинности переходов D-триггера

Вход	Выход
D	Q
1	1
0	0

### JK-триггер

Самым гибким усовершенствованием RS-триггера является JK-триггер, схема которого изображена на рисунке 2.9. В отличие от D-триггера здесь два входа, но удастся избежать неопределенности запоминаемого состояния при  $S = R = 1$  путем стробирования каждого из входных сигналов сигналом с противоположного входа. Принято стробируемый вход установки обозначать буквой J, а стробируемый вход сброса – буквой K. Триггер чувствителен к входным сигналам только тогда, когда тактовый сигнал (CP) принимает высокий уровень. Ниже представлена таблица истинности JK-триггера (табл. 2.3).

 


Рис. 2.9 – Схема JK-триггера

Таблица 2.3 – Таблица истинности переходов JK-триггера

Вход		Выход
J	K	Q
0	0	Q0
1	0	1
0	1	0
1	1	НЕ Q0

## 3 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ ЯЗЫКА VERILOG

### 3.1 Шины и регистры

Один из базовых типов источника сигнала в языке Verilog – это шина или проводник, *wire*. Значение шины (*wire*) – это функция того, что присоединено к нему. Шины всегда работают в асинхронном виде, меняя свое значение при изменении подключенного к ним сигнала.

Пример объявления однобитной шины в программе, написанной на языке Verilog:

```
wire a;
```

Назначение шине *a* сигнала «*b*»:

```
wire b;
```

```
assign a = b;
```

То же самое в одном выражении:

```
wire a = b;
```

Шины могут передавать несколько бит:

```
wire [3:0] c; //это четыре провода
```

```
assign c = d; //“подключение” одной шины к другой
```

С помощью символа «*//*», как записано в коде выше, обозначаются комментарии, занимающие одну строку. Комментарии игнорируются компиляторами и служат для упрощения восприятия кода программистом. Также можно записать многострочный комментарий с помощью «*/\**» – символа открытия комментария и «*\*/*» – символа закрытия комментария.

Количество разрядов в шине определяется любыми двумя целыми числами, разделенными двоеточием внутри квадратных скобок.

```
wire [11:4] e; //8-битная шина
```

```
wire [0:255] f; //256-битная шина
```

Из шины можно выделить некоторые нужные биты и назначить другому проводу:

```
wire g;
```

```
assign g = f[2]; //назначить сигналу "g" второй бит шины "f"
```

Кроме того, выбираемый из шины бит может определяться переменной:

```
wire [7:0] h;
```

```
wire i = f[h]; //назначить сигналу "i" бит номер "h" из шины "f"
```

Из сигнальной шины можно выделить некоторый диапазон битов и назначить другой шине с тем же количеством битов:

```
wire [3:0] j = e[7:4];
```

Так же можно определять массивы сигнальных шин:

```
wire [7:0] k [0:19]; //массив из двадцати 8-битных шин
```

Существует другой тип источника сигнала, называемый «регистр»: *reg*. Регистр *reg* в языке Verilog обозначает переменную, которая может хранить значение. Тип *reg* используется при поведенческом (*behavioral*) и процедурном описании цифровой схемы. Если регистру постоянно присваивается значение комбинаторной (логической) функции, то он ведет себя точно как проводник (*wire*). Если же регистру присваивается значение в синхронной логике, например, по фронту сигнала тактовой частоты, то ему в конечном счете будет соответствовать физический D-триггер или группа D-триггеров. D-триггер – это логический элемент, способный запоминать один бит информации. Группу D-триггеров принято называть регистром.

Регистры описываются по тем же принципам, что и шины, но с помощью служебного слова *reg*:

```
reg [3:0] m;
```

```
reg [0:100] n;
```

Регистры могут использоваться, как и проводники, в правой части выражений, как операнды:

```
wire [1:0] p = m[2:1];
```

Можно определить массив регистров, которые обычно называют «память»:

```
reg [7:0] q [0:15]; //память из 16 слов, каждое по 8 бит
```

Еще один тип источника сигнала – это *integer*, который аналогичен регистру *reg*, но всегда является 32-битным знаковым типом данных. Например:

```
integer loop_count;
```

Переменные типа *integer* не синтезируются внутри микросхемы, а служат для описания различных служебных конструкций.

Verilog позволяет группировать логику в блоки. Каждый блок логики называется модулем (*module*). Модули имеют входы и выходы, которые ведут себя как сигналы *wire*. При описании модуля сперва перечисляют его порты (входы и выходы):

```
module my_module_name (port_a, port_b, w, y, z);
```

Затем описывают «направление» портов:

```
input port_a;
```

```
output [6:0] port_b;
```

```
input [0:4] w;
```

```
inout y; //двунаправленный сигнал, обычно используется
```

```
//только для внешних контактов микросхем
```

Позже будет ясно, что выход модуля может быть сразу декларирован как регистр *reg*, а не как провод *wire*:

```
output [3:0] z;
```

```
reg [3:0] z;
```

Также возможна запись:

```
output reg [3:0] z;
```

Позволяется сразу в описании модуля указать порты:

```
module my_module
```

```
(
```

```
input wire port_a,
```

```
output wire [6:0]port_b,
```



```
input wire [0:4]w,
inout wire y,
output reg [3:0]z
);
```

После этого можно использовать входные сигналы как провода *wire*:

```
wire r = w[1];
```

Также можно делать постоянные назначения выходам как функции от входов:

```
assign port_b = h[6:0];
```

В конце описания логики каждого модуля пишем слово *endmodule*.

```
module my_module_name (input wire a, input wire b, output wire c);
assign c = a & b;
endmodule
```

Последний тип источника сигнала, о котором стоит упомянуть, – это постоянные сигналы или просто числа. Числа при написании программ на языке Verilog имеют формат:

```
<количество разрядов>'<система счисления><значение>
wire [12:0] z = 13'd12; //13-битное десятичное число
wire [3:0] t = 4'b0101; //4-битное двоичное число
wire [7:0] q = 8'hA5; // 8-битное шестнадцатеричное число A5
wire [63:0] u = 64'hABEA1390A;
/*64-битное шестнадцатеричное число */
```

Также возможна упрощенная запись числа, в которой опускается количество разрядов и система счисления. В этом случае будет создано десятичное число с разрядностью, зависящей от разрядности установленного программного обеспечения (32 или 64 бита).

## 3.2 Арифметические и логические функции

### Сложение и вычитание

Приведен пример модуля, который одновременно и складывает, и вычитает два числа. Здесь входные операнды 8-битные, а результат 9-битный. Verilog корректно сгенерирует бит переноса (*carry bit*) и поместит его в девятый бит выходного результата. С точки зрения Verilog входные операнды беззнаковые.

```

module simple_add_sub(
  operandA, operandB,
  out_sum, out_dif);
  //два входных 8-битных операнда
  input [7:0] operandA, operandB;
  /*Выходы для арифметических операций имеют дополнительный
  9-й бит переполнения*/
  output [8:0] out_sum, out_dif;
  assign out_sum = operandA + operandB; //сложение
  assign out_dif = operandA - operandB; //вычитание
endmodule

```

### Логический и арифметический сдвиг

Логический, или битовый, сдвиг – изменение позиций бит. Например, логический сдвиг на два разряда влево от числа 4'b1110 приведет к результату 4'b1000, а на два разряда вправо для того же числа – приведет к результату 4'b0011.

Арифметический сдвиг – сдвиг бит с сохранением знака (актуально, если возможны отрицательные числа). Приведем пример модуля на языке Verilog, который выполняет логический и арифметический сдвиги.

```

module simple_shift (
operandA, operandB,
out_shl, out_shr, out_sar);
//два входных 8-битных операнда
input [7:0] operandA, operandB;
//Выходы для операций сдвига
output [15:0] out_shl;
output [7:0] out_shr;
output [7:0] out_sar;
//логический сдвиг влево
assign out_shl = operandA << operandB;
/* пример: на сколько сдвигать, определяется 3 битами второго
операнда operandB */
assign out_shr = operandA >> operandB[2:0];
//арифметический сдвиг вправо (сохранение знака числа)
assign out_sar = operandA >>> operandB[2:0];
endmodule

```

### **Битовые логические операции**

Битовые операции в Verilog выглядят так же, как и в языке Си. Каждый бит результата вычисляется отдельно соответственно битам операндов.

Пример:

```

module simple_bit_logic (
operandA, operandB,
out_bit_and, out_bit_or, out_bit_xor, out_bit_not);
//два входных 8-битных операнда
input [7:0] operandA, operandB;
//Выходы для битовых (bit-wise) логических операций
output [7:0] out_bit_and, out_bit_or, out_bit_xor, out_bit_not;

```

```

assign out_bit_and = operandA & operandB; //И
assign out_bit_or = operandA | operandB; //ИЛИ
assign out_bit_xor = operandA ^ operandB; //исключающее ИЛИ
assign out_bit_not = ~operandA; //НЕ
endmodule

```

### Булевы логические операции

Булевы логические операторы отличаются от битовых операций. Так же, как и в языке Си, здесь значение всей шины рассматривается как ИСТИНА, если хотя бы один бит числа не 0 (например, и 3'b100, и 1'b1 – это истина), или ЛОЖЬ, если все биты числа – 0. Результат получается всегда однобитный (независимо от разрядности операндов), и его значение «1» (ИСТИНА) или «0» (ЛОЖЬ).

```

module simple_bool_logic (
operandA, operandB,
out_bool_and, out_bool_or, out_bool_not);
//два входных 8-битных операнда
input [7:0] operandA, operandB;
//Выходы для булевых (boolean) логических операций
output out_bool_and, out_bool_or, out_bool_not;
assign out_bool_and = operandA && operandB; //И
assign out_bool_or = operandA || operandB; //ИЛИ
assign out_bool_not = !operandA; //НЕ
endmodule

```

### Операторы редукции

В Verilog существуют операторы редукции. Эти операторы позволяют выполнять операции между битами внутри одной шины. Так, можно определить, все ли биты в шине равны единице (*&bus*), или есть ли в шине хотя

бы одна единица (*/bus*). Операторы редукции выполняются над битами числа последовательно и попарно.

Пример:

```
module simple_reduction_logic (
  operandA,
  out_reduction_and, out_reduction_or, out_reduction_xor);
  //входной 8-битный операнд
  input [7:0] operandA;
  //Выходы для логических операций редукции
  output out_reduction_and, out_reduction_or, out_reduction_xor;
  assign out_reduction_or = |operandA;
  assign out_reduction_and = &operandA;
  assign out_reduction_xor = ^operandA;
endmodule
```

Дополнительные операторы редукции:

$\sim|operandA$  обозначает, что в шине нет единиц.

$\sim&operandA$  обозначает, что некоторые биты в шине равны нулю.

### Оператор условного выбора

В языке Verilog существует оператор условного выбора, который фактически реализует мультиплексор. В данном примере на выходе мультиплексора окажется значение *operandA*, если сигнал *sel\_in* имеет значение «1». И наоборот, значение *operandB*, если сигнал *sel\_in* имеет значение «0». Если входной сигнал *sel\_in* равен нулю, то на выходе мультиплексора будет значение *operandB*.

```
module simple_mux (
  operandA, operandB, sel_in, out_mux);
  //входные 8-битные операнды
```

```

input [7:0] operandA, operandB;
//входной сигнал селектора
input sel_in;
//Выход мультиплексора
output [7:0]out_mux;
assign out_mux = sel_in ? operandA : operandB;
endmodule

```

### Операторы сравнения

Продемонстрируем оператор сравнения на примере:

```

module simple_compare (
operandA, operandB,
out_eq, out_ne, out_gt, out_lt, out_ge, out_le);
//входные 8-битные операнды
input [7:0] operandA, operandB;
//Выходы операций сравнения
output out_eq, out_ne, out_gt, out_lt, out_ge, out_le;
assign out_eq = operandA == operandB; //равно
assign out_ne = operandA != operandB; //не равно
assign out_ge = operandA >= operandB; //больше или равно
assign out_le = operandA <= operandB; //меньше или равно
assign out_gt = operandA > operandB; //больше
assign out_lt = operandA < operandB; //меньше
endmodule

```

В приведенных примерах были рассмотрены основные арифметические и логические операторы языка Verilog. Далее рассмотрим процедурные блоки.

### 3.3 Процедурные блоки

До сих пор мы описывали работу с переменными типа *wire* – шинами. Для работы с переменными *reg*, а именно для присвоения им определенных значений, используются процедурные блоки *always* и *initial*. Блок *initial* служит для инициализации значений и имеет следующий синтаксис:

```
initial
begin //если далее выполняется более одного присвоения
a=1'b1;
...
t=1'bo;
end //закрывает begin
```

Блок *always* служит для описания поведения синхронных конструкций и имеет следующий синтаксис:

```
always @( <sensitivity_list> ) <statements>
```

<*sensitivity\_list*> – список всех входных сигналов, к которым чувствителен блок. Код, написанный в блоке *always*, выполняется только при появлении событий из списка чувствительности. *Always* переводится как «всегда». Запись блока *always* можно прочесть так: «Всегда выполнять выражения <*statements*> при изменении сигналов, описанных в списке чувствительности <*sensitivity list*>».

Если указать список чувствительности неверно, то это не должно повлиять на синтез проекта, но может повлиять на его логику работы и, соответственно, симуляцию. В списке чувствительности имена входных сигналов разделяются ключевым словом *or*:

```
always @( a or b or d ) <statements>
```

Включение в список чувствительности всех сигналов:

```
always @* <statements>
```

Тогда, исправляя выражения в *<statements>*, не нужно задумываться об изменении списка чувствительности. При описании выражений внутри процедурных блоков комбинаторной логики с правой стороны от знака равенства можно использовать типы сигналов *wire* или *reg*, а с левой стороны теперь используется только тип *reg*:

```
reg [3:0] c;
always @(a or b or d)
begin
c = <выражение, использующее входные сигналы a,b,d>;
end
```

Обратите внимание, что регистры, которым идет присвоение, в таких процедурных блоках после синтеза не будут реализованы в виде D-триггеров *flip-flop*. В этом случае присвоение регистрам происходит с помощью оператора «=», который называется «блокирующим». Для симулятора это означает, что выражение вычисляется, его результат присваивается регистру-приемнику, и он тут же, немедленно, может быть использован в последующих выражениях. При этом синтезируются триггеры Latch. Блокирующие присвоения обычно используются для описания комбинаторной логики в процедурных блоках. Неблокирующие присвоения будут описаны позднее – они обычно используются для описания синхронной логики – и уже там регистры *reg* после синтеза будут представлены с помощью D-триггеров *flip-flop*. Нельзя путать блокирующие и неблокирующие присвоения.

Рассмотрим пример использования D-триггеров с различными операторами и сокращения записи:

```
wire [3:0] a, b, c, d, e;
reg [3:0] f, g, h, j;
always @(a or b or c or d or e)
begin
f = a + b;
```



```

g = f & c;
h = g / d;
j = h - e;
end

```

То же самое можно сделать по-другому:

```

always @(a or b or c or d or e)
begin
j = (((a + b) & c) / d) - e;
end

```

После того как проект будет откомпилирован, список всех сигналов проекта (*netlist*) может сильно сократиться. Многие описанные сигналы могут исчезнуть – синтезатор выбросит их, создав цепи из оптимизированной комбинаторной логики. В нашем примере сигналы *f*, *g* и *h* могут исчезнуть из списка сигналов проекта после синтезатора, все зависит от того, используются ли эти сигналы где-то еще в проекте или нет. В первом случае они будут синтезированы, во втором после оптимизации будут отброшены. Синтезатор даже может выдать предупреждение (*warning*) о том, что сигналу *f* присвоено значение, но оно нигде не используется.

Рассмотрим условные переходы, множественный выбор по условию и циклы.

Ранее был приведен пример описания простого мультиплексора с помощью условного оператора *cond\_value?a:b*. Если *cond\_value* равно «1», то оператор возвратит значение «а», в противном случае «b». В таких конструкциях можно записывать и более сложные выражения:

```

reg [3:0] c;
always @(a or b or d)
begin
c = d ? (a & b) : (a + b);
end

```

Приведем пример той же самой функции, написанной иначе:

```
reg [3:0] c;
always @(a or b or d)
begin
  if (d)
    begin
      c = a & b;
    end
  else
    begin
      c = a + b;
    end
end
```

Вместо параметра  $d$  может быть любое выражение. Если значение этого выражения «истина» (не равно нулю), выполнится первое присвоение  $c = a \& b$ . Если значение выражения  $d$  «ложь» (равно нулю), выполнится второе присвоение  $c = a + b$ . Если нужно сделать выбор из нескольких вариантов, можно использовать конструкцию *case*.

Базовый синтаксис *case*-конструкции:

```
case (selector)
  option1: <statement>;
  option2: <statement>;
  default: <if nothing else statement>; //устанавливает значение по умолчанию, это поле можно не записывать, если в option описаны все возможные состояния selector
endcase
```

или конкретный пример:

```
wire [1:0] option;
wire [7:0] a, b, c, d;
```

```

reg [7:0] e;
always @(a or b or c or d or option) begin
case (option)
0: e = a;
1: e = b;
2: e = c;
3: e = d;
endcase

```

Поскольку входы – 8-битные шины, в результате синтеза получится 8 мультиплексоров четыре-к-одному. Теперь рассмотрим циклы. На языке Verilog цикл скорее описывает, сколько экземпляров логических функций должно быть реализовано аппаратно. Цикл должен иметь ограниченное число итераций, которое можно однозначно определить на этапе синтеза.

Рассмотрим простой пример – нужно определить номер самого старшего ненулевого бита вектора (шины):

```

module find_high_bit(input wire [7:0]in_data, output reg [2:0]high_bit,
output reg valid);
integer i;
always @(in_data)
begin
//определим, есть ли в шине единицы
valid = |in_data;
//присвоим хоть что-нибудь
high_bit = 0;
for(i=0; i<8; i=i+1)
begin
if(in_data[i])
begin
//запомним номер бита с единицей в шине

```

```
high_bit = i;  
end  
end  
end  
endmodule
```

## 4 ТИПОВЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

### Простой триггер (*flip-flop*)

D-триггер *flip-flop* запоминает входные данные со входа  $d$  и подает их на выход  $q$ . Запоминание происходит в момент, когда сигнал тактовой частоты  $clk$  переходит из нуля в единицу (то есть в момент фронта сигнала  $clk$ ), временные диаграммы работы триггера приведены на рисунке 4.1. На языке описания аппаратуры Verilog это выглядит так [3]:

```
reg q;
always @(posedge clk)
q <= d;
```

 


Рис. 4.1 – Временная диаграмма работы простого триггера

### Триггер, чувствительный к отрицательному фронту сигнала тактовой частоты

Триггер или регистр может быть активным не только по фронту (*posedge*), но и по спаду сигнала тактовой частоты. Временные диаграммы работы триггера приведены на рисунке 4.2. На языке Verilog это поведение описывается командой *negedge* [3]:

```
reg q;
always @(negedge clk)
q <= d;
```

 


Рис. 4.2 – Временная диаграмма работы простого триггера, чувствительного к отрицательному фронту сигнала тактовой частоты

### Триггер с асинхронным сбросом

Асинхронный – значит не связанный с тактовой частотой. Асинхронные сброс или установки применяются в основном для инициализации триггеров или регистров схемы в исходное состояние перед началом работы. Временные диаграммы работы триггера приведены на рисунке 4.3. Сигнал *reset* приводит триггер в нулевое состояние [3]:

```

reg q;
always @(posedge clk or posedge reset)
if (reset)
q <= 1'b0;
else
q <= d;

```

 


Рис. 4.3 – Временная диаграмма работы простого триггера с асинхронным сбросом

### Триггер с синхронным сбросом

Триггер с синхронным сбросом реализуется аналогично триггеру с асинхронным сбросом, отличие лишь в том, что в список чувствительности *always* не включен *posedge reset*. Временные диаграммы работы триггера приведены на рисунке 4.4. Синхронный сброс осуществляется только тогда, когда на триггер поступает положительный фронт сигнала *clk* [3].

```

reg q;
always @(posedge clk)
if(reset)
q <= 1'b0;
else
q <= d;

```

 


Рис. 4.4 – Временная диаграмма работы простого триггера с синхронным сбросом

### Триггер с входом разрешения на запись

Запись в регистр происходит только в те фронты сигнала тактовой частоты, во время которых сигнал *enable* установлен в «1» [3]. Временная диаграмма работы триггера приведена на рисунке 4.5.

```
reg q;  
always @(posedge clk)  
if (enable)  
q <= d;
```

 


Рис. 4.5 – Временная диаграмма работы простого триггера  
с входом разрешения на запись



## 5 МУЛЬТИПЛЕКСОР, ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР, ДЕШИФРАТОР, СЧЕТЧИК

### Мультиплексор

Мультиплексор – устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более управляющих входов и один выход. Мультиплексор позволяет передать сигнал с одного из входов на выход, при этом выбор желаемого входа осуществляется подачей соответствующей комбинации управляющих сигналов. Самый простой способ реализации мультиплексора на языке Verilog – использование конструкции *if-else*. Пример мультиплексора с двумя сигнальными входами, реализованного на Verilog, представлен ниже. Схематичная реализация данного кода представлена на рисунке 5.1.

```
reg q;  
always @*  
if (sel)  
q = a;  
else  
q = b;
```

 


Рис. 5.1 – Схема мультиплексора

На временной диаграмме (рис. 5.2) пунктиром выделены участки, когда  $q = a$  (при  $sel = 1$ ).

 


Рис. 5.2 – Временная диаграмма, демонстрирующая работу мультиплексора

Удобнее реализовывать мультиплексор с использованием оператора *case*. Пример реализации подобного мультиплексора с помощью оператора *case* приведен ниже. Схематическое представление и временная диаграмма при этом остаются неизменными.

```

reg q;
always @*
case (sel)
1 : q = a;
0 : q = b;
endcase

```

### Демультимплексор

Демультимплексор – устройство, имеющее один сигнальный вход и несколько сигнальных выходов (рис. 5.3). Демультимплексор выполняет функцию, обратную мультиплексору, – подключает входной сигнал к нужному выходному с помощью управляющего сигнала.

 


Рис. 5.3 – Схема дедемуплектора

Существует несколько простых способов описать муплексор. Приведем самый простой и понятный пример. Однобитный сигнал *signal* должен быть подан на один из нужных выходов. Двухбитный сигнал управления *addr* определяет номер выхода.

```

module demux (
  input wire signal,
  input wire [1:0] addr,
  output reg [3:0] out);
  always @*
  begin
    case (addr)
      2'd0: out = { 3'b000, signal };
      2'd1: out = { 2'b00, signal, 1'b0};
      2'd2: out = { 1'b0, signal, 2'b00};
      2'd3: out = { signal, 3'b000};
    endcase
  end
endmodule

```

## Дешифратор

Дешифратор – устройство, преобразующее двоичный код в любой другой. Самый простой пример дешифратора – управление семисегментным индикатором (рис. 5.4). На вход устройства подается 4-битное число, которое определяет отображаемый на индикаторе символ. К семи входам устройства подключаются по отдельности все семь сегментов индикатора.

 


Рис. 5.4 – Семисегментный индикатор

На рисунке 5.5 показаны возможные отображаемые символы и их двоичные коды.

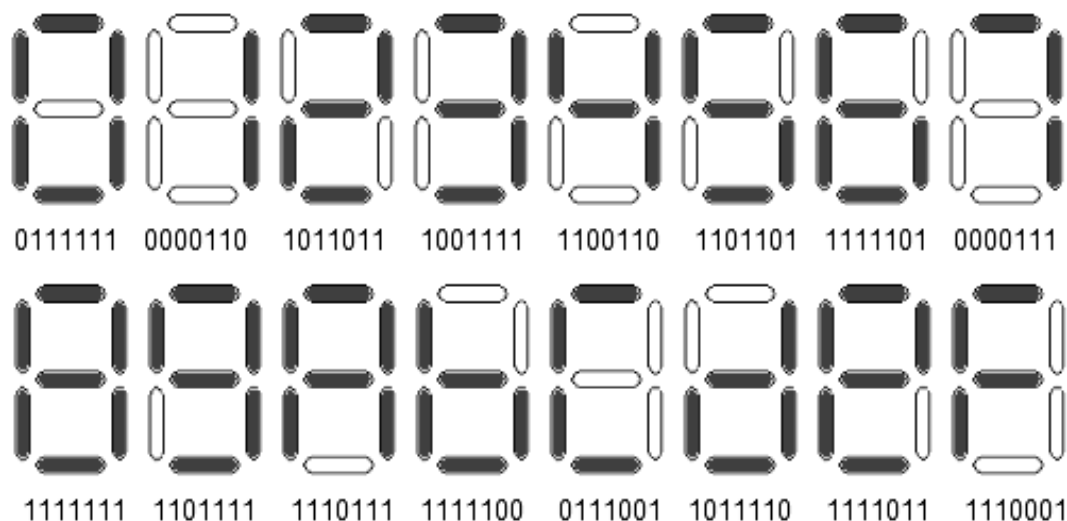


Рис. 5.5 – Возможные отображаемые символы и их двоичные коды

Пример реализации семисегментного индикатора на Verilog:

```
module indicator(  
input wire [3:0] code,  
output reg [6:0] segments  
);  
always @*  
begin  
case (code)  
4'd0: segments = 7'b0111111;  
4'd1: segments = 7'b0000110;  
4'd2: segments = 7'b1011011;  
4'd3: segments = 7'b1001111;  
4'd4: segments = 7'b1100110;  
4'd5: segments = 7'b1101101;  
4'd6: segments = 7'b1111101;  
4'd7: segments = 7'b1111101;  
4'd8: segments = 7'b1111111;  
4'd9: segments = 7'b1101111;  
4'd10: segments = 7'b1110111;  
4'd11: segments = 7'b1111100;  
4'd12: segments = 7'b0111001;  
4'd13: segments = 7'b1011110;  
4'd14: segments = 7'b1111011;  
4'd15: segments = 7'b1110001;  
endcase  
end  
endmodule
```

## 6 СДВИГОВЫЕ РЕГИСТРЫ, СЧЕТЧИК

### Сдвиговый регистр

Сдвиговый регистр представляет собой разновидность регистра, для которого по фронту тактового сигнала происходит сдвиг содержимого на один или несколько разрядов в какую-либо сторону. Сдвиговый регистр можно представить следующим текстом на Verilog:

```

module shift_reg(
  input clk,
  input d_in,
  input ce,
  output [15:0] q
);
  reg [15:0] data;
  always @(posedge clk)
  begin
    if (ce) data <= {data[15:1], d_in};
  end
  assign q = data;
endmodule

```

В примере производится сдвиг содержимого внутреннего регистра *data* на один разряд влево. В младший разряд при этом помещается значение, подающееся на вход *d\_in*, а старший разряд теряется. Работа сдвигового регистра управляется входом *ce*, низкий уровень на котором запрещает сдвиг.

Регистр, сдвигающий свое содержимое на регулируемое число разрядов, называется регистром барабанного сдвига. Это более сложное для реализации устройство, чем обычный сдвиговый регистр, поскольку требует дополнительного мультиплексора, из-за чего занимаемый в ПЛИС объем

существенно увеличивается. Регистр барабанного сдвига применяется, например, для сложения и вычитания чисел с плавающей точкой. Пример описания устройства барабанного сдвига:

```

reg [3:0] q;
always @*
case (sel)
    2'b00 : q = d;
    2'b01 : q = d << 1;
    2'b10 : q = d << 2;
    default q = d << 3;
endcase

```

### Счетчик

Счетчик выполняет последовательное увеличение или уменьшение своего выходного значения по каждому тактовому импульсу. Простейший вариант счетчика:

```

reg [7:0] cnt;
always @(posedge clk)
    cnt <= cnt + 1;

```

Поскольку для хранения значения счетчика выбрано 8 разрядов, счетчик будет осуществлять циклическое приращение своего значения от 0 до 255, после чего операция  $255 + 1$  опять приведет значение *cnt* в нулевое состояние.

## 7 ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ MODELSIM

Процесс проектирования начинается с того, что уточняется задание на проект и вырабатываются проектные спецификации. Далее идет разработка файлов проекта. И одновременно с этим начинается верификация, то есть проверка проекта. Весь процесс верификации сводится к тому, что разработчик сравнивает то, что он должен получить от изделия, с тем, что он наблюдает в поведении проверяемого проекта. На основании сравнения разработчик определяет, соответствует ли ожидаемое поведение проекта полученному.

Существует несколько способов провести проверку проекта: с помощью встроенного симулятора Quartus, инструмента Signal Tap, с помощью различных сторонних симуляторов. Пакет программных средств ModelSim™ корпорации Model Technology (одного из подразделений компании Mentor Graphics) в настоящее время является самой распространенной системой HDL-моделирования.

Для симуляции модуля в ModelSim необходимо написать программу – «тестбенч» (*test bench* – испытательный стенд), в которой описываются действия, осуществляемые с модулем, а именно подача на входные порты каких-либо воздействий (в том числе сложных сигналов, сгенерированных в сторонних программах) и просмотр выходных шин и регистров, а также операции над ними, например, экспорт в сторонние пакеты. Тестбенч может быть написан на том же языке программирования, что и сам тестируемый модуль.

### Тестбенч

Рассмотрим процесс написания модуля «тестбенч» на языке Verilog. Необходимо подать на входные шины какие-либо значения и посмотреть при них значения выходной шины.



Каждый тестбенч начинается с так называемой директивы шкалы времени:

```
`timescale 10 ns / 10 ns
```

Первое число означает шаг, второе – точность симуляции. Далее следует название модуля тестбенча:

```
module mult_tb;
```

Обратите внимание на отсутствие входов и выходов. Следующий шаг – объявление внутренних переменных модуля:

```
reg signed [15:0] a;
```

```
reg signed [15:0] b;
```

```
wire signed [31:0] c;
```

Их разрядность совпадает с разрядностью портов, также они имеют знаковый тип. Входные порты исследуемого модуля можно соединять как с регистрами, так и с шинами, а выходные порты должны быть соединены только с шинами!

Приступим к присвоению значений. Как и в обычных модулях, написанных на языке Verilog, все операции с регистрами производятся в блоках *always* или блоках *initial*. Но в отличие от синтезируемых модулей, *always*-блоки в тестбенчах могут не содержать списка чувствительности, а работать в виде бесконечного цикла: когда компилятор выполняет последнюю операцию в блоке *always*, он возвращается к первой.

*Пример 1.* С самого начала симуляции регистру *a* присваивается значение 100, регистру *b* – значение 400, которые в дальнейшем не изменяются:

```
initial
```

```
begin
```

```
a=100;
```

```
b=400;
```

```
end
```

*Пример 2.* Символ # означает задержку в симуляции на количество тактов, равных числу, следующему за ним. Один такт происходит в течение времени, указанного в директиве в первой строчке тестбенча. В начальный момент времени значение регистра *a* равно «0», спустя три такта симуляции оно переходит в «100», которое сохраняет до конца симуляции:

```
initial
begin
a=0;
#3
a=100;
end
```

На рисунке 7.1 изображены временные диаграммы регистра *a*.

 


Рис. 7.1 – Временные диаграммы регистра *a*

*Пример 3.* Регистр *a* равен «0», спустя один такт он переходит в значение «1», через такт команды в *always*-блоке заканчиваются, компилятор возвращается назад, и *a* снова принимает значение «0». Таким образом реализован генератор тактовых импульсов:

```
always
begin
a=0;
#1;
a=1;
#1;
end
```

На рисунке 7.2 изображены временные диаграммы регистра *a*.

 


Рис. 7.2 – Временные диаграммы периодического сигнала регистра *a*

*Пример 4.* Тестбенч позволяет подавать на вход тестируемых модулей сигналы сложной формы. Разберем следующий код:

*initial*

```
h_signal_in_tb = $fopen("C:/MatlabFiles/m_test.txt", "r");
```

В блоке *initial* открывается файл *m\_test.txt*, расположенный на диске C в папке MatlabFiles, в режиме *r*-чтение. Информацию о файле содержит структура *h\_signal\_in\_tb*, которую в начале тестбенча следует объявить как переменную типа *integer*.

```
always @ (posedge clk)
```

```
b_data_read <= $fscanf(h_signal_in_tb, "%d", input_signal);
```

Каждый положительный фронт тактовой частоты из структуры *h\_signal\_in\_tb* считывается отсчет сигнала и записывается в регистр *input\_signal*, "%d" означает, что отсчеты в файле записаны в десятичном виде. Структура *b\_data\_read* также задана как переменная типа *integer*.

```
always @ (posedge clk)
```

```
b_data_read <= $fscanf(h_signal_in_tb, "%d", input_signal);
```

На рисунке 7.3 изображена синусоида с частотой 15 МГц, при частоте дискретизации 100 МГц, сгенерированная в пакете MATLAB, записанная в текстовый файл и загруженная в ModelSim.

 


Рис. 7.3 – Временные диаграммы сигнала, загруженного из текстового файла

*Пример 5.* Когда заданы все входные воздействия, следует подать их на исследуемый модуль:

```

mult    mult_in_tb(
        .a(a),
        .b(b),
        .c(c)
    );

```

В конце тестбенча, как и в любом модуле Verilog, пишется слово *end-module*.

### Интерфейс ModelSim

Для того чтобы начать моделирование в ModelSim, необходимо создать новый проект. Для этого в главном меню выбираем *File*→*New*→*Project*. Появится окно *Create Project*. Для создания проекта выполним следующие шаги: нам необходимо указать имя проекта и путь к файлам проекта, название рабочей библиотеки:

1. В окне *Project Name* укажем имя проекта (*My\_testbench*).
2. В окне *Project Location* укажем рабочую директорию (*E:/My\_testbench*).
3. В окне *Default Library Name* оставим имя *work*.
4. Нажмем *OK* (рис. 7.4).

 


Рис. 7.4 – Задание имени проекта, пути к файлам проекта и названия рабочей библиотеки

Если пользователь программы захочет повторно создать проект с тем же именем, в той же рабочей директории, то программа выдаст предупреждение о том, что проект с этим именем уже существует. Если мы не хотим менять имя проекта и старый проект нам не нужен, то в таком случае в этом окне необходимо указать «Да», чтобы заменить его (рис. 7.5).

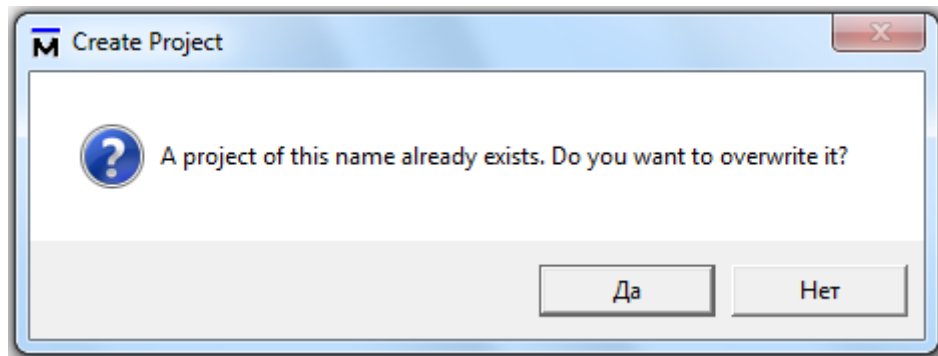


Рис. 7.5 – Подтверждение имени проекта

Если же файлов для проекта еще нет, то в открывшемся окне выбираем пункт *Create New File*. Откроется окно для ввода текстовых файлов. И далее создаем файлы проекта один за другим. Если файлы для данного проекта уже имеются, то в открывшемся окне *Add Items to the Project* выбираем *Add Existing File* (рис. 7.6).

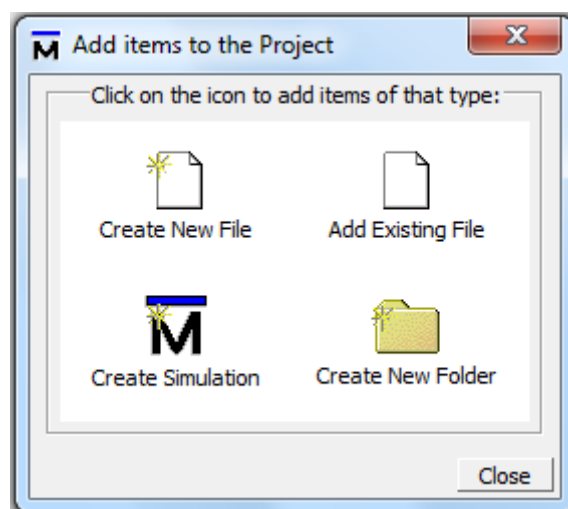


Рис. 7.6 – Добавление файлов в проект в окне *Add Items to the Project*

После выбора *Add Existing File* появится окно *Add file to Project* (рис. 7.7).

 


Рис. 7.7 – Окно для выбора добавляемого в проект файла

Добавляем файлы в проект либо по очереди, либо одновременно (отметив сразу несколько файлов). Файлы будут расположены в том порядке, в котором они были добавлены в проект. Но для работы компилятора необходимо указать иерархию файлов. Это можно сделать либо вручную, либо автоматически.

Чтобы установить порядок компиляции файлов вручную, необходимо учесть, что компиляция осуществляется согласно иерархии описания проекта, и на компиляцию должны поступать файлы в следующем порядке:

- 1) описания модулей нижнего уровня;
- 2) описания модулей верхнего уровня, содержащие установленные модули, которые описаны в модулях нижнего уровня, и т. д.;
- 3) тестбенч.

Выбираем *Compile* → *Compile Order*, в этом окне (рис. 7.8) можно определить порядок компиляции файлов.

 


Рис. 7.8 – Окно *Compile Order*

В дальнейшем можно компилировать проект нажатием на кнопку *Compile all* (рис. 7.9).



Рис. 7.9 – Расположение кнопок компиляции и симуляции

Если файлы не содержат ошибок, то компилятор выдаст в нижнем окне *Transcript* соответствующие сообщения, например:

```
# Compile of FFTModule.v was successful.
# Compile of WinFcn.v was successful.
# Compile of SA_Assembly_1.v was successful.
# Compile of tb_new.v was successful.
# 4 compiles, 0 failed with no errors.
```

В окне *Workspace* напротив имен файлов знак вопроса после компиляции заменяется на «галочку».

Если программа содержит ошибку, то в нижнем окне *Transcript* появится сообщение об этом. Двойной щелчок на сообщении об ошибке выдает строку Verilog-текста, в которой может быть ошибка (однако на самом деле ошибка может быть совершенно в другой строке – синтаксис Verilog сложный, и так же, как и в компиляторах языка Си, ошибка может быть в строке перед указанной строкой).

Выдача текста Verilog-файла для редактирования осуществляется после двойного щелчка по имени соответствующего файла.

Следующим шагом будет установка верхнего модуля проекта для симуляции в окне *Start Simulation*. Выбираем в главном меню *Simulate*→*Start Simulation* или нажимаем на соответствующую кнопку на панели инструментов (рис. 7.9) – появится окно, изображенное на рисунке 7.10.

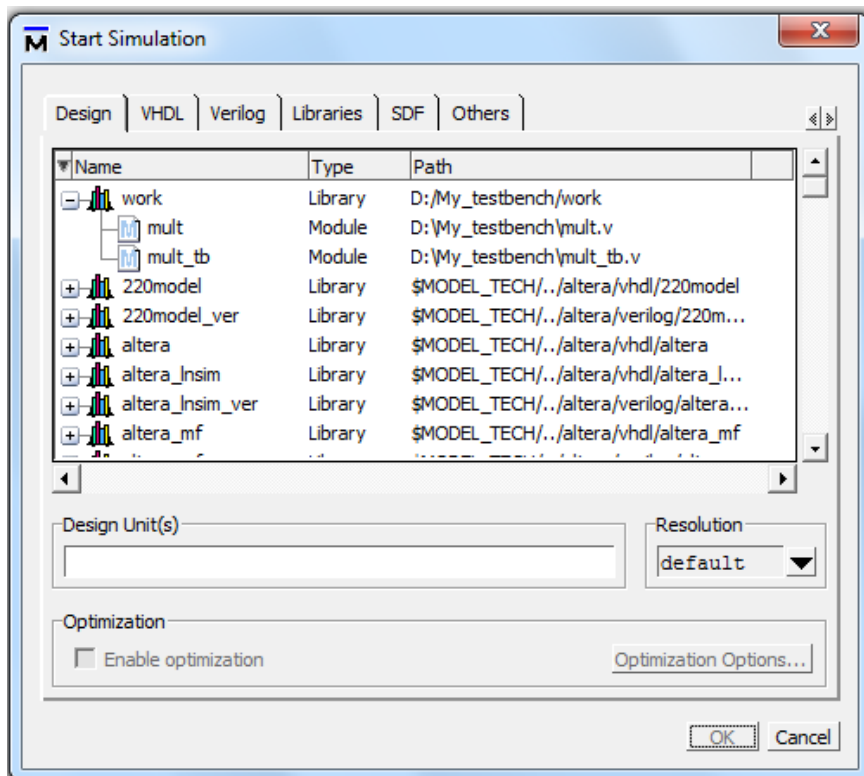


Рис. 7.10 – Окно *Start Simulation* для указания верхнего модуля проекта



В окне *Start Simulation* необходимо выполнить следующие установки: раскрыть библиотеку *work*, выбрать (двумя щелчками) имя верхнего модуля проекта (*mult\_tb*), остальное можно оставить по умолчанию. Нажать *OK*. После выбора верхнего модуля проекта в окне *Workspace* появится закладка *sim*. Внешний вид программы представлен на рисунке 7.11.

 


Рис. 7.11 – Окно *Start Simulation*

для указания верхнего модуля проекта

Следующим шагом будет открытие окна *Wave*. Для этого в окне *Workspace*, в закладке *sim*, выделим строку с названием модуля верхнего уровня *test\_statmach*. Теперь кликнем правой кнопкой мышки по этой строке и в открывшемся меню выберем строку *Add*→*Add to Wave*, при этом откроется окно *Wave* и в него будут загружены названия сигналов модуля *test\_statmach*. Также можно добавить временные диаграммы из модулей нижестоящего уровня. Можно добавлять каждый сигнал модуля по отдельности, из поля *Object*.

Далее можно начинать симуляцию, для этого следует задать время симуляции и нажать кнопку *Run* (рис. 7.12).

 


Рис. 7.12 – Старт симуляции

Следует выбирать такое время симуляции, чтобы на его протяжении были видны все значимые изменения сигналов. Но не рекомендуется ставить слишком большое значение, чтобы не пришлось долго ждать, пока пройдет симуляция.

На рисунке 7.13 приведены временные диаграммы умножителя, входные порты имеют размерность 16 бит, выходной – 32 бита.

 


Рис. 7.13 – Временные диаграммы умножителя

В данном примере числа представлены в двоичном виде. Чтобы сделать их десятичными, необходимо правой кнопкой мыши нажать на название регистра и выбрать *Radix/Decimal* (рис. 7.14).

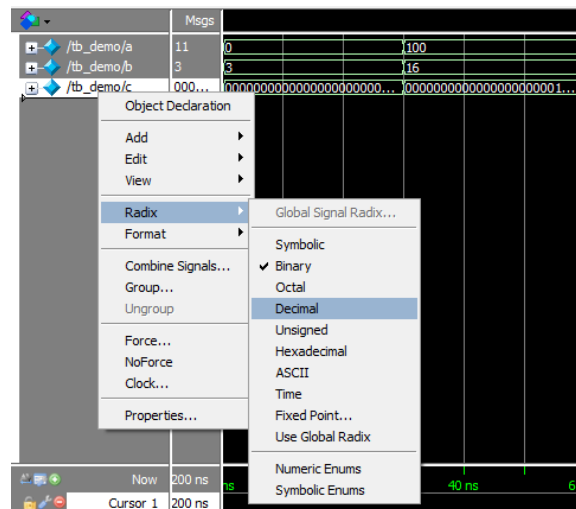


Рис. 7.14 – Изменение системы счисления диаграмм

Диаграммы также можно представлять в аналоговом виде. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой по названию диаграммы и выбрать *Format/Analog (automatic)* для автоматической нормировки максимальных

значений или *Format/Analog (custom)* для ручного выставления интервалов отображения.

Если вносятся какие-либо изменения в файл исследуемого модуля или тестбенча, необходимо сохранить этот файл, откомпилировать (рис. 7.8), нажать кнопку *Restart* на панели инструментов, левее времени симуляции (рис. 7.12), и нажать на кнопку *Run* (рис. 7.12).

Временные диаграммы могут отображаться в цифровом или непрерывном (аналоговом) виде. Регистры могут иметь неопределенное значение, которое отображается красной прямой на диаграмме. Шины могут иметь состояние высокого импеданса (разрыв), если они ни к чему не подключены, которое отображается в виде синей прямой на диаграмме (рис. 7.15).

 


Рис. 7.15 – Неопределенное состояние и высокий импеданс

Важной особенностью симуляции в ModelSim является обязательность присвоения значений всех регистров исследуемого модуля в начале симуляции. Ниже приведен листинг модуля, в котором реализован накопитель значений входа *a* по переднему фронту тактового импульса *clk* с асинхронным сбросом.

```

module summ (clk,reset,a,c);
input clk,reset;
input [5:0] a;
output reg [10:0] c;
always @(posedge clk or posedge reset)
    if (reset)
        c<=0;

```

```
        else
            c<=c+a;
    endmodule
Листинг тестбенча:
`timescale 10 ns / 10 ns
module tb_summ;
    reg reset,clk;
    reg [5:0] a;
    wire [10:0] c;
    always
        begin
            clk=0;
            #1;
            clk=1;
            #1;
        end
    initial
        begin
            reset=0;
            #2;
            reset<=1;
            #1;
            reset <=0;
        end
    initial
        begin
            a=3;
            #2;
```

```

    a=8;
#2;
    a=55;
#2;
    a=3;
#2;
    a=12;
#2;
end

summ summ_in_tb(
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .a(a),
    .c(c)
);

endmodule

```

Диаграммы исследуемого модуля приведены на рисунке 7.16.

 


Рис. 7.16 – Временные диаграммы накопителя значений

Регистр *c* в начальный момент времени не определен, по положительному фронту *clk* к нему добавляется значение регистра *a*, равное 3, в результате неопределенное значение не изменилось. По положительному фронту сигнала *reset* регистр *c* принимает значение 0, после чего начинается накопление значений со входа [1].

### Задания на самостоятельную работу

1. Создайте модуль восьмиразрядного счетчика тактовых импульсов (*clk*) с асинхронным сбросом (*reset*). Напишите к этому модулю тестбенч, просимулируйте проект с помощью ModelSim.
2. Создайте модуль делителя тактовой частоты на 4. Напишите к этому модулю тестбенч, просимулируйте проект с помощью ModelSim.
3. Создайте модуль синхронного сумматора. Напишите к этому модулю тестбенч, просимулируйте проект с помощью ModelSim.
4. Создайте модуль вычисления суммы квадратов чисел, поступающих с двух входов. Напишите тестбенч, просимулируйте проект с помощью ModelSim.
5. Создайте модуль трехканального мультиплексора. Напишите к этому модулю тестбенч, просимулируйте проект с помощью ModelSim.
6. Создайте модуль, в котором входной 20-разрядный сигнал будет обрезаться до 15 разрядов. Напишите к этому модулю тестбенч, на вход модуля подайте синусоиду, сгенерированную в пакете SciLab. Просимулируйте проект с помощью ModelSim.

## 8 ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР SIGNALTAP II

В состав комплекта ПО Altera Quartus II входит логический анализатор SignalTap. Этот логический анализатор помогает отлаживать проект FPGA путем пробирования состояний внутренних сигналов без использования внешней обвязки. Все захваченные сигналы данных легко сохраняются в памяти чипа, для чтения и анализа данных. При наличии достаточных ресурсов внутренней памяти и логических элементов FPGA можно определить события, по которым данные будут сохраняться в памяти встроенного анализатора SignalTap II. Это наиболее экономичный способ получения многофункционального логического анализатора для быстрой и эффективной отладки проектов любой сложности.

### **Добавление встроенного логического анализатора SignalTap в проект**

Поскольку встроенный логический анализатор SignalTap II размещается в логике вашего чипа, он должен быть добавлен к вашему проекту FPGA в виде отдельной части проекта. Существует два способа для создания встроенного логического анализатора SignalTap II и добавления его в проект для отладки [2]:

- создайте файл с расширением *.stp* и используйте редактор SignalTap для конфигурирования частей логического анализатора
- или
- создайте и сконфигурируйте *stp*-файл с помощью менеджера плагинов MegaWizard, разместите его в вашем проекте.

### **Создание и разрешение файла SignalTap II**

Для создания встроенного логического анализатора используйте существующий *stp*-файл или создайте новый файл. После того как файл создан или выбран, вам нужно разрешить его использование в проекте [2].

## Создание файла SignalTap II

Файл *stp* содержит настройки встроенного логического анализатора SignalTap II и полученные данные для наблюдения и анализа. Для создания нового *stp*-файла выполним следующие шаги:

1. В меню *File* кликнем *New*.
2. В диалоговом окне *New* кликнем на вкладку *OtherFile* и выберем файл встроенного логического анализатора SignalTap II.
3. Кликнем *Ok*.

Для открытия существующего *stp*-файла, уже ассоциированного с нашим проектом, в меню *Инструменты* кликнем на *Логический анализатор SignalTap*. Этот метод может быть использован и для создания нового *stp*-файла, если нет ассоциированного с проектом *stp*-файла.

## Конфигурирование встроенного логического анализатора SignalTap

Файл *stp* имеет некоторые опции для конфигурирования элементов логического анализатора. Большинство настроек просты, их можно встретить в обычных внешних логических анализаторах. Другие настройки уникальны для SignalTap, поскольку они требуются для конфигурации встроенного логического анализатора. Все настройки дают возможность сконфигурировать логический анализатор по желанию, чтобы помочь в отладке проекта [2].

## Назначение такта захвата

Назначьте тактовый сигнал для контроля за захватом данных встроенным логическим анализатором SignalTap II. Логический анализатор получает данные на каждом положительном (переднем, нарастающем) фронте такта захвата. Следует отметить, что логический анализатор не поддерживает получение данных по негативным фронтам. В качестве такта захвата мы можем использовать любой сигнал в своем проекте. Однако для лучших результатов Altera рекомендует использовать глобальную, не вентильную



синхронизацию для тестовых сигналов захвата данных. Использование вентильных тактов в качестве такта захвата может дать в результате неожиданные данные, которые не передают в точности поведение проекта. Инструмент статичного анализа Quartus II показывает максимальную частоту такта захвата, на которой мы можем запускать наш проект. Обратимся к секции временного анализа в отчете компилятора, чтобы найти максимальную частоту такта логического анализатора.

Чтобы назначить такт захвата, выполним следующие шаги [2]:

1. В окне логического анализатора SignalTap II кликнем на вкладку *Установка*.

2. На панели *Конфигурация сигналов* рядом с полем *Такт* кликнем *Посмотреть*. Откроется диалоговое окно поиска узлов.

3. В списке *Фильтры* выберем *SignalTap: post-fitting* или *SignalTap II: pre-synthesis*.

4. В поле *Обозначение* введем существующее имя узла, который мы хотим использовать в качестве такта захвата, или найдем узел, используя неполное имя и символы дикой карты.

5. Для начала поиска узлов кликнем *Список*.

6. В списке *найденных узлов* выберем узел, который представлен глобальным тактовым сигналом проекта.

7. Добавим выбранное имя узла в *Выбранные узлы*, кликнув «>» или дважды кликнув на имя узла.

8. Кликнем *Ok*. Узел теперь определен в качестве такта захвата в *Редакторе SignalTap*.

Если вы не назначаете такт захвата в редакторе SignalTap II, программа Quartus II автоматически создает тактовый вывод, называемый *auto\_stp\_external\_clk*. Вы должны сделать назначения для этого вывода независимо от проекта. Проследите, чтобы тактовый сигнал в вашем проекте подводился к такту захвата.

## Добавление сигналов в файл SignalTap II

Во время конфигурирования логического анализатора добавим сигналы в список узлов в *stp*-файле, чтобы выбрать, какие сигналы проекта мы хотим наблюдать. Выбранные сигналы используются для определения триггеров. Мы можем назначить следующие два типа сигналов в нашем *stp*-файле [2]:

- *Pre-synthesis* (пре-синтез). Этот сигнал появляется после выработки проекта, но до выполнения любой оптимизации синтеза. Набор этих сигналов может отражать сигналы на уровне регистровых передач, *register transfer level* (RTL), т. е. цифрового описания разрабатываемой схемы до оптимизации;

- *Post-fitting* (пост-компоновка). Этот сигнал появляется после оптимизации физического синтеза, размещения и разводки.

Если вы не используете инкрементную компиляцию, добавляйте только сигналы *pre-synthesis a* в ваш *stp*-файл. Использование *pre-synthesis a* особенно полезно, если мы хотим добавить новый узел после того, как сделали изменения в проекте. Изменения в исходном файле добавляются в *Поиск узлов* после выполнения *Анализа и Выработки*. В меню *Процессы* выберите *Старт* и кликните *Старт анализа и выработки*.

Программа Quartus II не ограничивает количество сигналов, доступных для наблюдения в окне временных диаграмм SignalTap II. Однако количество доступных каналов прямо пропорционально количеству логических элементов (LEs) или адаптивных логических модулей (ALMs) в чипе. Поэтому имеется физическое ограничение количества каналов, доступных для наблюдения. Сигналы, написанные синим текстом, – имена узлов пост-компоновки. Сигналы, показанные черным текстом, – имена узлов пост-синтеза.

После успешного выполнения *Анализа и Выработки* появляются сигналы, показанные красным цветом. Это некорректные сигналы. Только если точно известно, что эти сигналы корректные, удалите их из *stp*-файла. Индикатор состояний SignalTap II показывает, когда существует некорректное имя узла в *stp*-файле.

Главное, чтобы сигналы могли быть отведены и подключены к элементам SignalTap II, если доступны ресурсы разводки (строки или столбцы внутренних соединений). Например, сигналы, которые существуют на элементе I/O (IOE), не могут быть прямо отведены, поскольку нет прямых ресурсов разводки от сигнала на IOE до логического элемента ядра. Для входных портов можно отводить сигналы, которые ведут к блоку логического массива (LAB) от IOE, для выходных портов – сигналы, которые ведут от LAB до IOE.

При добавлении сигналов *pre-synthesis* все соединения, сделанные для встроенного логического анализатора SignalTap II, становятся приоритетными для синтеза. Выделяются ресурсы логики и разводки во время перекомпиляции, чтобы сделать соединения. Таким образом изменяется файл проекта. По существу, имена сигналов пре-синтеза, подключенные к IOE, совпадают с именами сигналов, ассоциированных с выводом.

### **Пример добавления анализатора SignalTap II в проект**

Рассмотрим пример использования SignalTap II в проекте. В качестве примера был взят синхронный 8-разрядный счетчик со входом разрешения на запись, код которого выглядит следующим образом:

```
module counter_signaltap(
  input clk, input en,
  input reset,
  output reg [7:0] LEDS);
  always @(posedge clk)
```

```

begin
if(reset)
LEDS <= 0;
else if(en)
LEDS <= LEDS + 1'b1;
end
endmodule

```

Вначале, как показано на рисунке 8.1, нужно назначить сигнал захвата из списка *SignalTap II: post-fitting*.

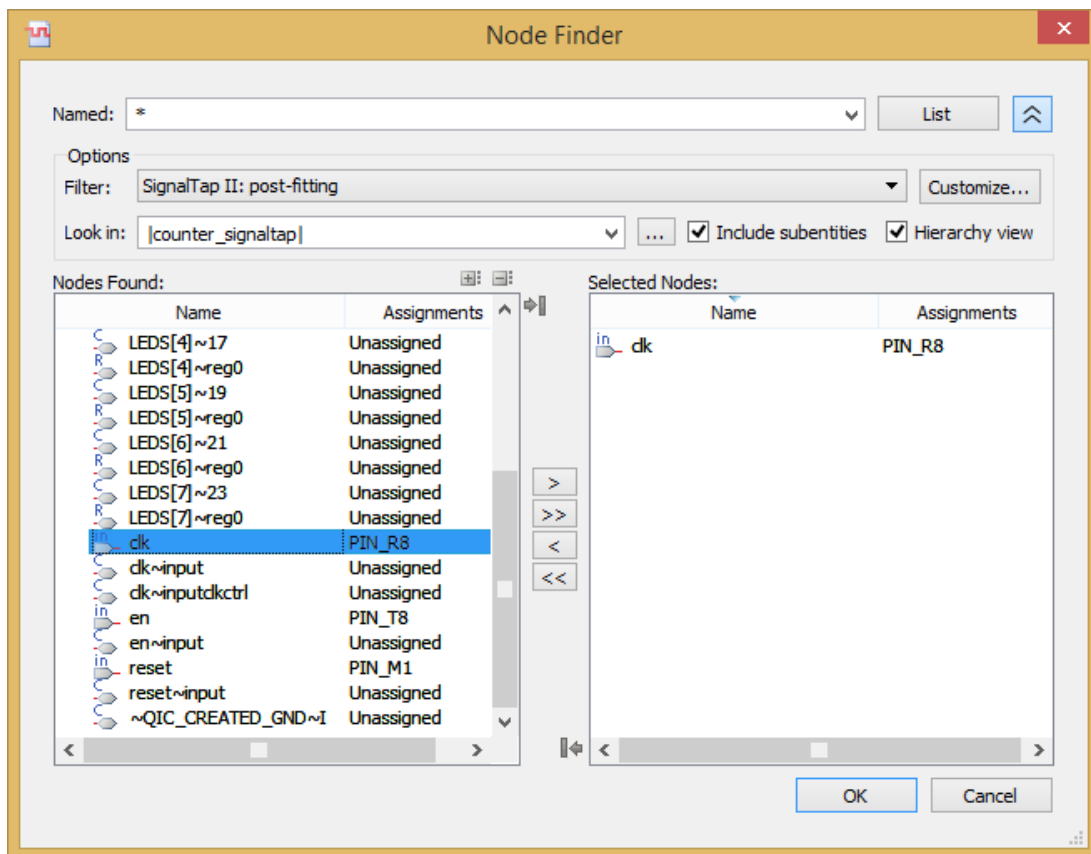


Рис. 8.1 – Выбор сигнала захвата

После этого нужно выбрать необходимое количество данных для анализа. Возьмем в качестве примера 256 значений.

Сделаем так, чтобы данные снимались после триггера на сигнале разрешения. Для этого ставим галочку на *Trigger in* и выбираем из списка *Filter SignalTap II: post-fitting*, как показано на рисунке 8.2. Теперь указываем условие (*pattern*), при котором триггер сработает. Так как шина *en* в исходном положении равна 0, добавим условие *Rising edge*.

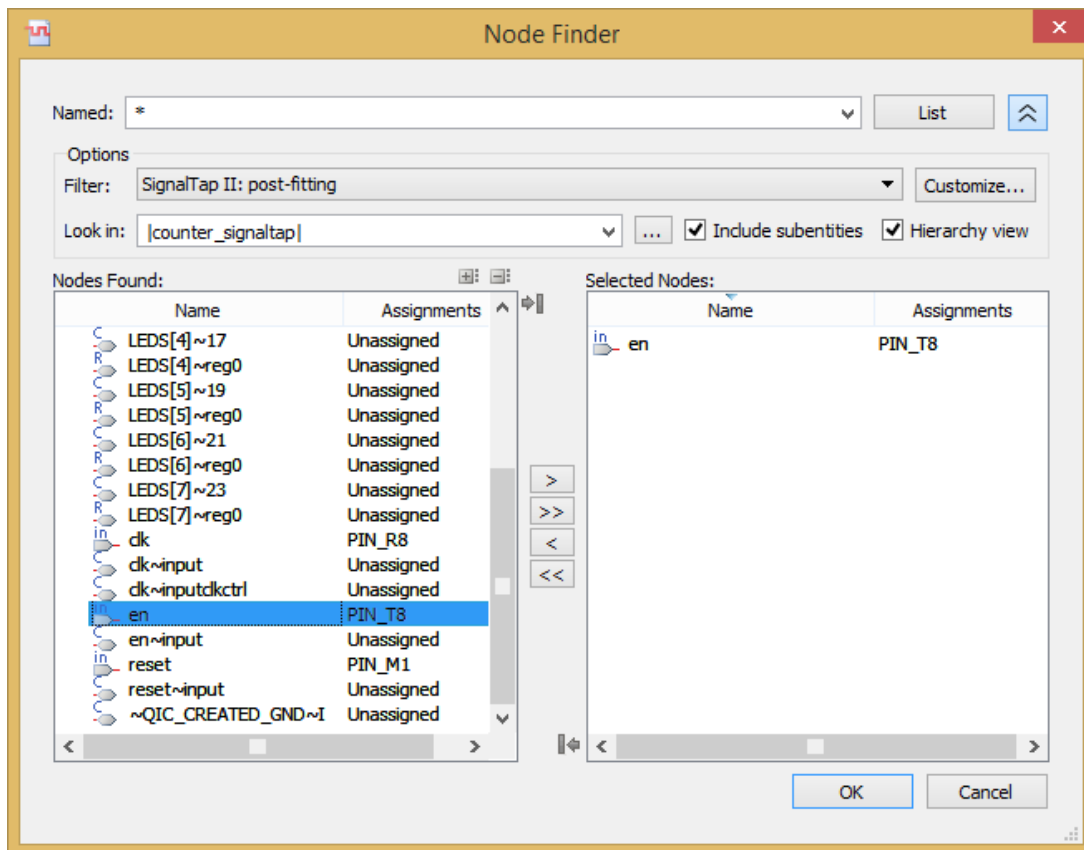


Рис. 8.2 – Выбор триггера

Дважды щелкнув на поле установки, добавляем сигналы, которые хотим увидеть из того же самого списка *SignalTap II: post-fitting*.

После завершения установки необходимых параметров необходимо сделать следующие шаги для того, чтобы увидеть сигналы:

1. Компилируем проект в Quartus II (не забудьте назначить все пины, соответствующие входам и выходам).

2. Снова открываем файл *stp* и прошиваем плату в правом верхнем углу.

3. Затем нажимаем *Run Analysis*. И если вы задали запуск по триггеру, то он будет ждать до тех пор, пока вы не подадите сигнал на соответствующий триггер.

4. Результат показан на рисунке 8.3. Если необходимо увеличить количество точек, то нужно указать соответствующее новое значение и повторить шаги 1–3.

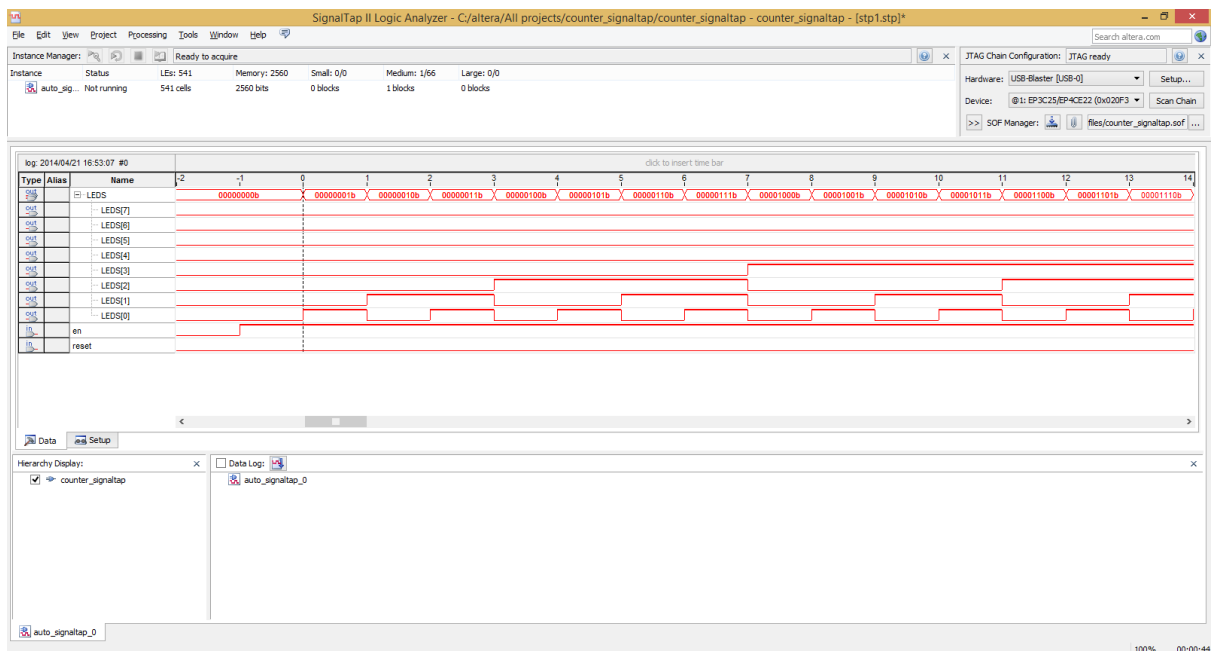


Рис. 8.3 – Отображение сигналов в SignalTap

## 9 MEGAWIZARD

Часто возникает ситуация, когда в проект нужно добавить сложный в реализации, но типовой модуль. Для этого в Quartus присутствует библиотека готовых решений (так называемых мегафункций и IP-ядер) Altera MegaWizard Plug-In Manager. Мегафункции из стандартной библиотеки Quartus II разделяются на два типа. Первый тип – мегафункции, разработанные фирмой Altera. Их названия в библиотеке начинаются с «Alt». Второй тип составляют мегафункции, созданные сторонними производителями по стандарту библиотеки параметризуемых модулей. Их названия начинаются с «LPM» (Library of Parameterized Modules). Модули MegaWizard являются легко конфигурируемыми, гибкими в использовании. Они оптимизированы для реализации в кристаллах фирмы Altera. Их применение в проекте пользователя позволит уменьшить трудоемкость и ускорить выполнение проекта.

Чтобы вызвать менеджер мегафункций, необходимо выбрать *Tools / MegaWizard Plug-In Manager*. Появляется окно, изображенное на рисунке 9.1.

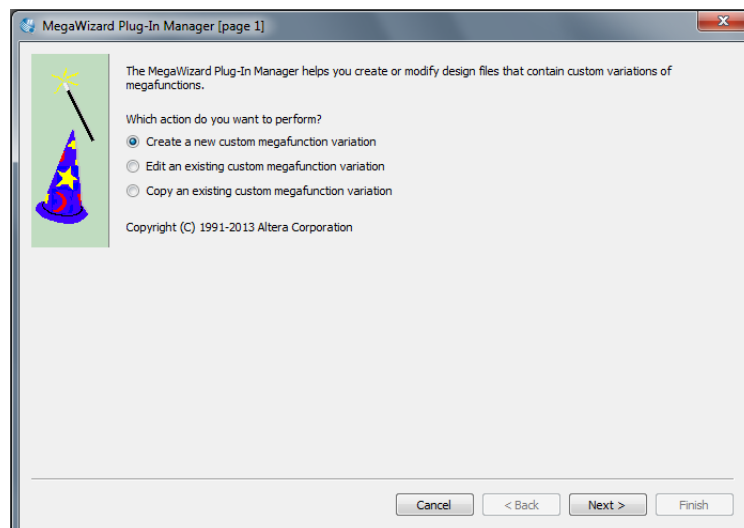


Рис. 9.1 – MegaWizard Plug-In Manager

Нам предложено выбрать из создания новой функции, редактирования или копирования существующей. Выбираем создание новой мегафункции, появляется их список (рис. 9.2).

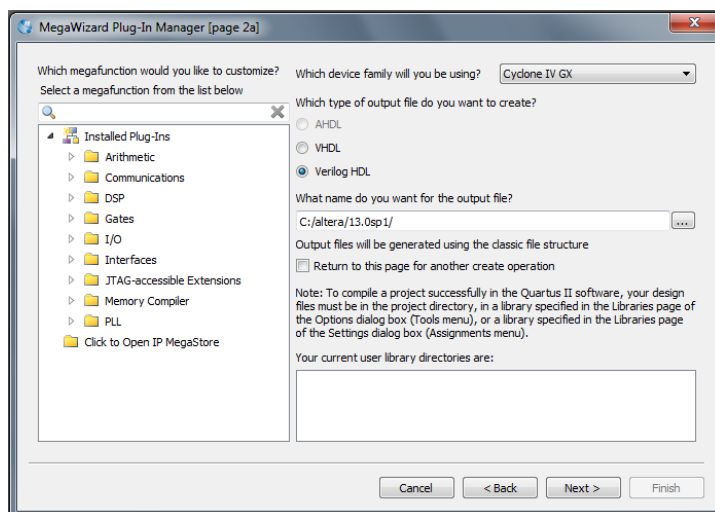


Рис. 9.2 – Выбор мегафункции

На этом этапе выбирается семейство ПЛИС, к которому относится ваша микросхема. Следует иметь в виду, что модули не являются универсальными и работают не на всех кристаллах. Далее выбирается нужная функция, язык, на котором будет сгенерирован ее код, папка и название файла верхнего уровня. В качестве примера выберем функцию умножителя – *ALTFP\_MULT*. Жмем *Next*, и появляется окно с выбором параметров модуля (рис. 9.3).

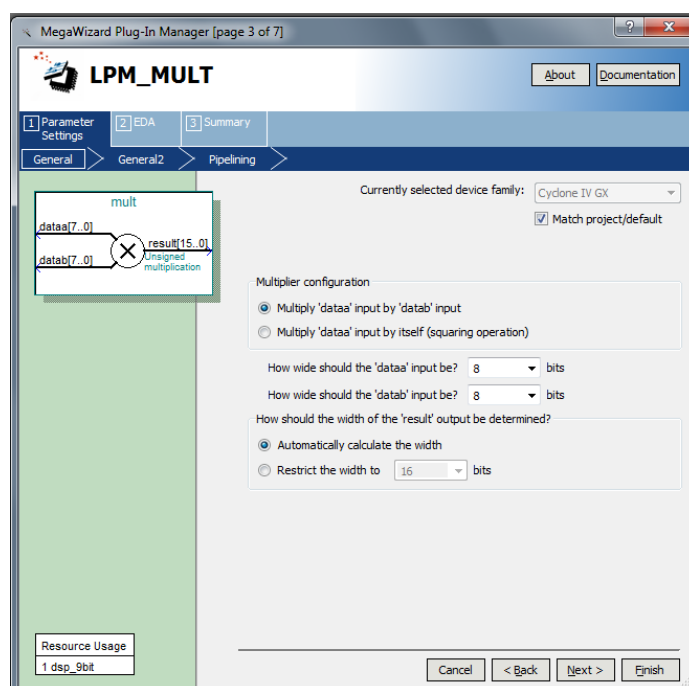


Рис. 9.3 – Выбор параметров мегафункции. Шаг 1



На первом шаге выбирается размерность перемножаемых чисел или возведения числа в квадрат, можно вручную ввести разрядность выходного числа. Слева внизу в поле *Resource Usage* показаны используемые ресурсы. После выбора всех параметров жмем *Next*, сразу появляется окно, изображенное на рисунке 9.4. На этом шаге предложено подать на один из входов константу, выбрать знаковый или беззнаковый тип данных и способ реализации – на умножителях или логических элементах.

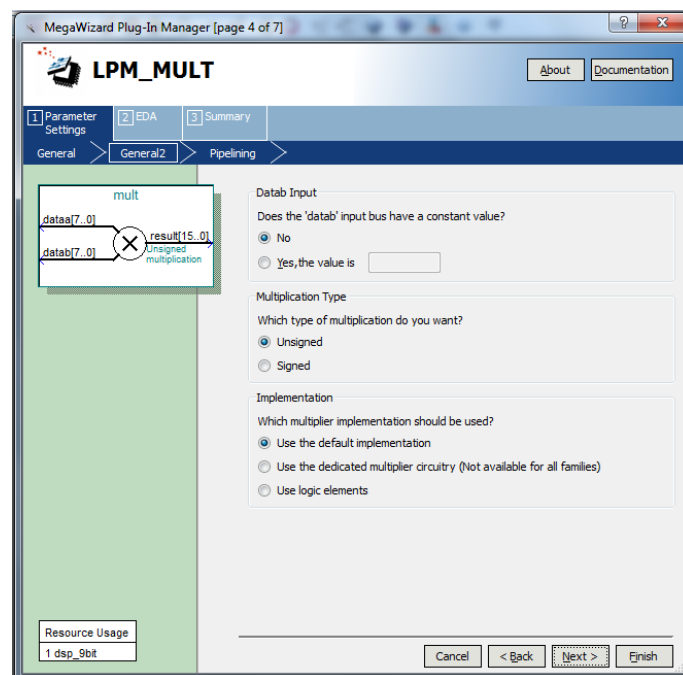


Рис. 9.4 – Выбор параметров мегафункции. Шаг 2

На третьем этапе предложено ввести задержку, ввод разрешения и асинхронного сброса. Также предложен выбор типа оптимизации (рис. 9.5).

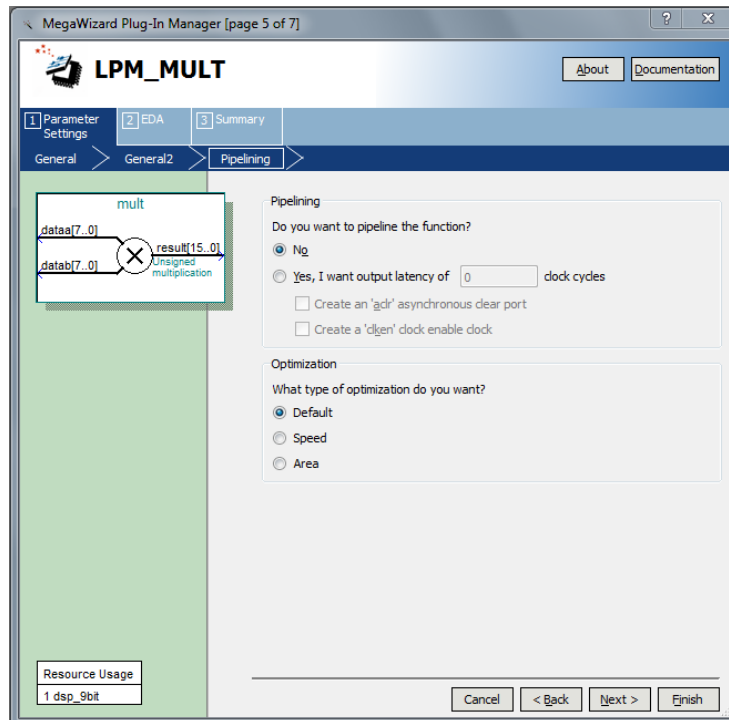


Рис. 9.5 – Выбор параметров мегафункции. Шаг 3

Далее предлагается информация о симуляции и возможность выбора списка соединений (рис. 9.6).

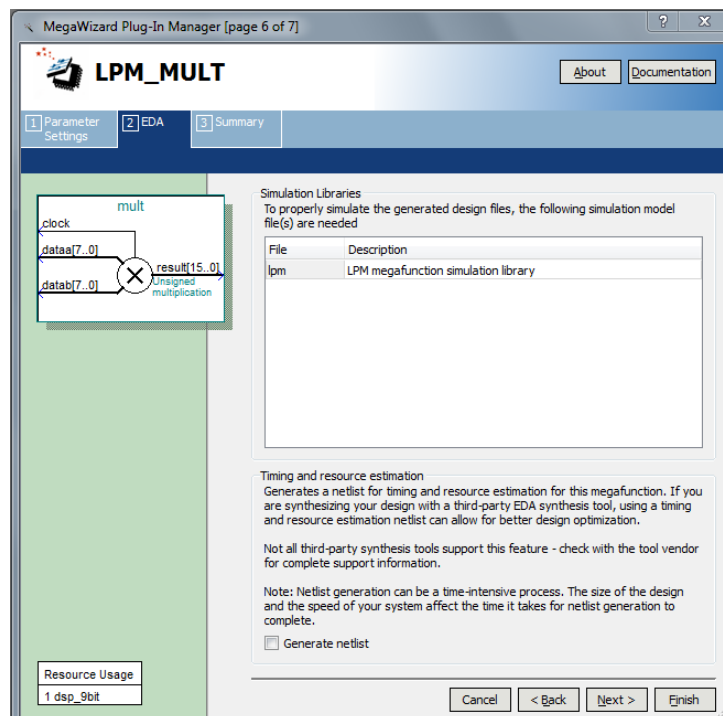


Рис. 9.6 – Выбор параметров мегафункции. Шаг 4

В конце выводится список файлов, нужные необходимо отметить галочкой. Это файлы, представляющие функцию на разных языках. Если ничего из предложенного не требуется, отмечать их не надо.

В результате проделанных операций создается модуль *mult*, с портами *clock*, *data*, *datab*, *result*, который сразу предлагается добавить в проект.

Код сгенерированных модулей, как правило, весьма сложен и содержит много уровней, не стоит пытаться внести в него изменения с целью модифицировать или изменить параметры функции, для этого лучше открыть MegaWizard и отредактировать программу с его помощью.

С помощью MegaWizard можно генерировать такие сложные функции, как быстрое преобразование Фурье, различные фильтры, математические операции, синтезаторы частот, интерфейсы передачи данных и др.

### **Задания на самостоятельную работу**

Создайте с помощью инструмента MegaWizard:

- 1) сумматор с шестнадцатиразрядными входами;
- 2) блок ФАПЧ, синтезирующий частоту 32 МГц, при частоте генератора 50 МГц;
- 3) блок, вычисляющий квадратный корень числа;
- 4) блок, вычисляющий арктангенс числа;
- 5) блок памяти на 32 Кб;
- 6) КИХ-фильтр нижних частот с частотой среза 10 МГц.

## 10 МАШИНА КОНЕЧНЫХ СОСТОЯНИЙ

Машина конечных состояний, или конечный автомат (англ. *finite state machine, FSM*), – это математическая абстракция, используемая при проектировании алгоритмов. Говоря простым языком, машина с конечным числом состояний умеет считывать последовательности входных данных. Когда она считывает входной сигнал, то переключается в новое состояние. Куда именно она переключится, получив данный сигнал, – заложено в ее текущем состоянии.

Представим устройство, которое читает длинную бумажную ленту. На каждой клетке этой ленты напечатана буква – *a* или *b* (рис. 10.1).

 


Рис. 10.1 – Бумажная лента с символами *a* и *b*

Как только устройство считывает букву, оно меняет свое состояние. Простой граф переходов для такой машины представлен на рисунке 10.2.

 


Рис. 10.2 – Диаграмма переходов состояний

Кружки – это состояния, в которых машина может находиться. Стрелочки – переходы между ними. Так что если мы находимся в состоянии *s*

и считываем  $a$ , то нам необходимо перейти в состояние  $q$ . А если считываем  $b$ , то просто остаемся на месте.

Итак, если изначально мы находимся в состоянии  $s$  и начинаем читать ленту (рис. 10.1) слева направо, то сначала будет прочитана  $a$ , и мы переместимся в состояние  $q$ , затем –  $b$ , и мы вернемся обратно в  $s$ . Следующая  $b$  оставит нас на месте, а  $a$  вновь переместит в  $q$ .

Оказывается, если пропустить ленту с буквами через FSM, то по ее итоговому состоянию можно сделать некоторые выводы о последовательности букв. Для приведенного выше простого конечного автомата финальное состояние  $s$  означает, что лента закончилась буквой  $b$ . Если же мы закончили в состоянии  $q$ , то последней на ленте была буква  $a$ .

Рассмотрим пример реализации конечного автомата на языке Verilog. Предположим, что стоит задача реализовать преобразователь уровня в импульс (Level-to-Pulse), который генерирует одиночный импульс каждый раз, когда вход из «0» переходит в «1». Другими словами, это синхронный обнаружитель нарастающего фронта (рис. 10.3).

 


Рис. 10.3 – Принцип работы преобразователя Level-to-Pulse

На рисунке 10.4 представлена диаграмма состояний для реализации преобразователя уровня в импульс. Как видно по диаграмме, импульс в регистре  $P$  появляется на протяжении одного такта в состоянии «01», когда происходит изменение сигнала с «0» на «1» на входе «L».

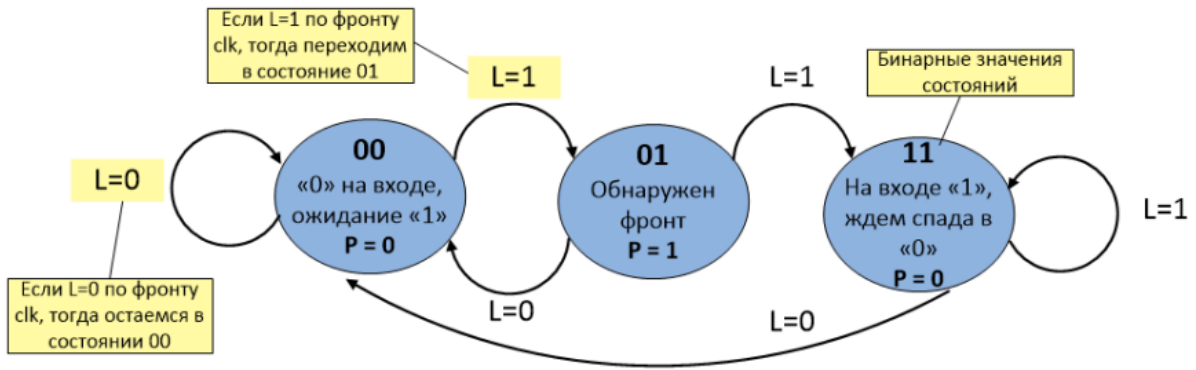


Рис. 10.4 – Диаграмма состояний

Ниже представлен пример кода на языке Verilog, соответствующий данному алгоритму.

```

module FSM_lab(input reset, input clk, input L, output reg P);
reg [1:0] state;
always @(posedge clk)
if (~reset)
state <= 0;
else
case(state)
2'b00: if (L==1) state <= 2'b01;
2'b01: if (L==1) state <= 2'b11;
else state <= 2'b00;
2'b11: if (L==0) state <= 2'b00;
default: state <= 0;
endcase
always @(posedge clk)
if (~reset)
P <= 0;
else if (state == 2'b01) P <= 1;
else P <= 0;
endmodule

```

### Задания на самостоятельную работу

Спроектировать конечные автоматы (представленные в виде диаграмм переходов).

*Вариант 1.* Схема конечного автомата представлена на рисунке 10.5.

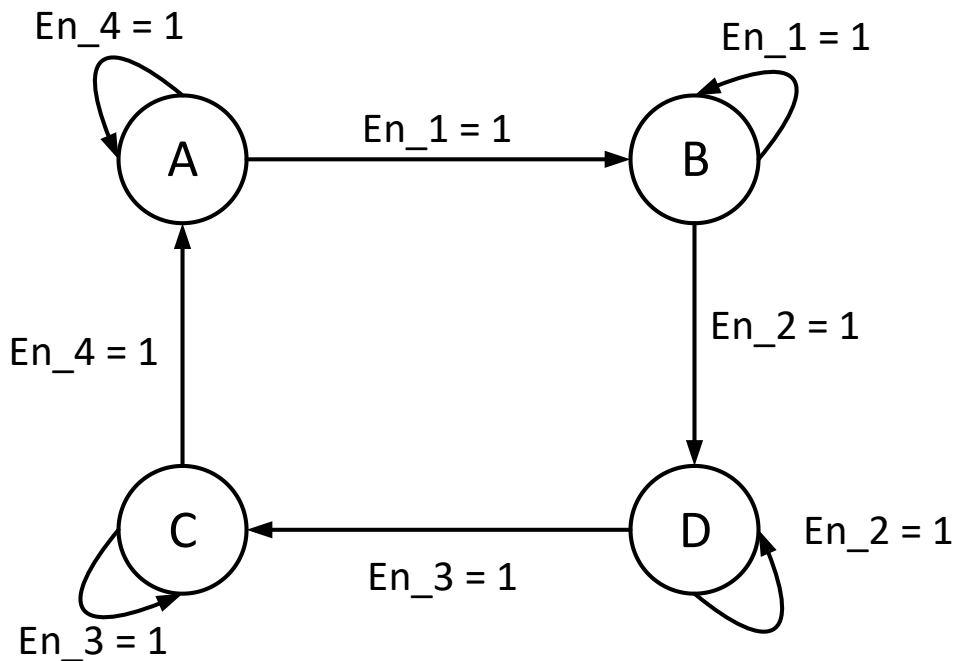


Рис. 10.5 – Схема конечного автомата, вариант 1

Автомат имеет 4 состояния – A, B, C и D. Входные сигналы EN\_1, EN\_2, EN\_3, EN\_4 и выходной сигнал OUT, зависящий от состояний:  
 A: OUT = 2'b00; B: OUT = 2'b01; C: OUT = 2'b10; D: OUT = 2'b11.

*Вариант 2.* Схема конечного автомата представлена на рисунке 10.6.

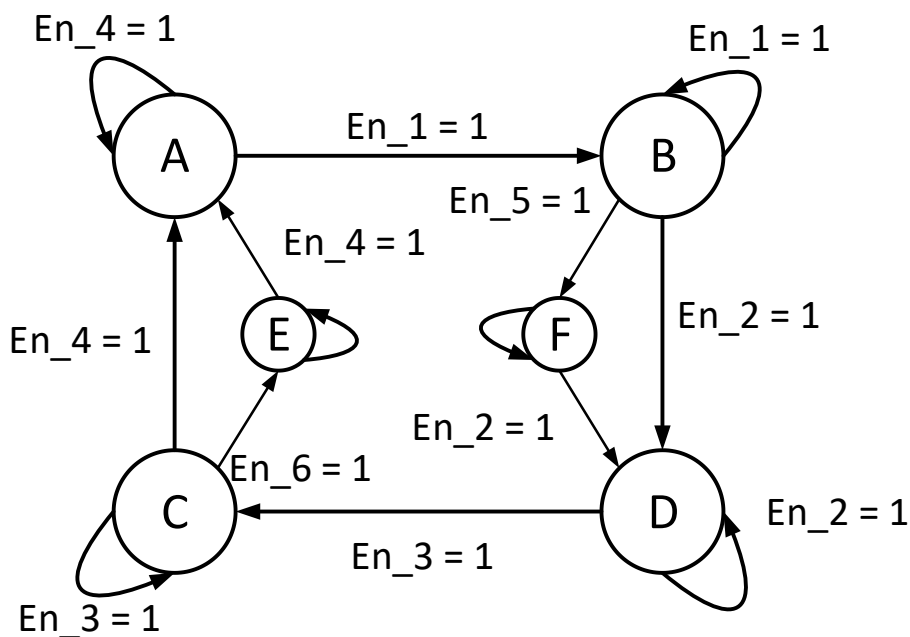


Рис. 10.6 – Схема конечного автомата, вариант 2

Автомат имеет 6 состояний – A, B, C, D, E и F. Входные сигналы  $EN_1$ ,  $EN_2$ ,  $EN_3$ ,  $EN_4$ ,  $EN_5$ ,  $EN_6$  и выходной сигнал  $OUT$ , зависящий от состояний: A:  $OUT = 3'b000$ ; B:  $OUT = 3'b001$ ; C:  $OUT = 3'b010$ ; D:  $OUT = 3'b011$ ; E:  $OUT = 3'b100$ ; F:  $OUT = 3'b101$ .

*Вариант 3.* Схема конечного автомата представлена на рисунке 10.7.

 


Рис. 10.7 – Схема конечного автомата, вариант 3



Автомат имеет 5 состояний – А, В, С, D, Е. Входные сигналы *reset* и *w*, выходной сигнал **OUT**, зависящий от состояний: А:  $\text{OUT} = 3'b000$ ; В:  $\text{OUT} = 3'b001$ ; С:  $\text{OUT} = 3'b010$ ; D:  $\text{OUT} = 3'b011$ ; Е:  $\text{OUT} = 3'b100$ .

## 11 МОДУЛИ ПАМЯТИ

Память является важным и часто используемым элементом современных цифровых устройств. Она представляет собой массив однотипных ячеек, хранящих число фиксированной разрядности. По характеру выполняемых с ней операций память подразделяется:

- на постоянные запоминающие устройства (ПЗУ, также ROM – Read-Only Memory), которые хранят фиксированные данные без возможности их изменения;
- оперативные запоминающие устройства (ОЗУ, также RAM – Random Access Memory), допускающие изменение записанных данных.

Типы памяти также разделяют на энергозависимую (сохраняющую данные только при поданном питании) и энергонезависимую.

Для ранних вариантов исполнения энергонезависимая память являлась практически синонимом ПЗУ, поскольку техническая реализация таких микросхем подразумевала хранение данных в ячейках с пережигаемыми перемычками, ультрафиолетовым стиранием и т. п. Все эти принципы исполнения обеспечивали сохранность данных при отключении питания, но и не позволяли изменять содержимое памяти без специального оборудования. Например, память с ультрафиолетовым стиранием требовала, как следует из ее названия, источника УФ-излучения для стирания данных и специального программатора.

В настоящее время существуют устройства энергонезависимой памяти, которые допускают изменение содержимого без специального программатора. Например, flash-память, память с электрическим стиранием, память FRAM, другие перспективные типы памяти. Часть из них требует отдельного цикла стирания, а часть позволяет произвольно перезаписывать данные, как для микросхем ОЗУ [1].

По способу организации интерфейса модули памяти подразделяются на модули с асинхронным или синхронным интерфейсом, а также с параллельным или последовательным доступом. Наиболее простой вариант – память с параллельным асинхронным доступом. Графическое изображение такого модуля показано на рисунке 11.1.



Рис. 11.1 – Графическое изображение модуля памяти с асинхронным интерфейсом

Постоянное запоминающее устройство с асинхронным интерфейсом может быть описано с помощью оператора *case*:

```

module rom(  input [3:0] a,  output [7:0] d  );
    reg [7:0] data;
always @(a)
case (a)
0: data <= 1;
1: data <= 3;
2: data <= 4;
default : data <= 0;
endcase
assign d = data;
endmodule

```

При описании асинхронного ПЗУ с помощью оператора *case* используются строки вида *<addr>: <data>*. Для каждого варианта адреса записывается то значение, которое хранится по этому адресу. Можно заметить, что

при таком подходе сложно описать массивы памяти большого объема без применения средств автоматизации.

Синхронный интерфейс памяти обеспечивает более высокую производительность, поэтому память такого вида используется чаще. Блочная память, размещаемая в FPGA, является памятью с синхронным интерфейсом. Отличием такого типа интерфейса является выполнение всех действий по фронту тактового сигнала. Для памяти с возможностью чтения и записи (ОЗУ) используются следующие дополнительные сигналы: *din* – данные для записи; *we* – разрешение записи (Write Enable).

Память такого типа работает следующим образом: если по фронту тактового сигнала активен сигнал *we*, то производится запись данных *din* в ячейку памяти с адресом *addr*. Иначе производится чтение из памяти, и на выходе *dout* появляется содержимое ячейки памяти с адресом *addr*. Пример описания на Verilog памяти с произвольным доступом с синхронным интерфейсом [1]:

```

    module ram(    input clk,
                  input [7:0] addr,
                  input [15:0] din,
                  input we,
                  output reg [15:0] dout );
    reg [15:0] ram_array [7:0];
    //Инициализация данных с файла
    //initial
    //$readmembh("file_name", ram_array, <begin_addr>, //<end_addr>);
    always @(posedge clk)
    begin
        if (we)
            begin
                ram_array[addr] <= din;
            end
    end

```

```

end
dout = ram_array[addr];
end
endmodule

```

Графическое изображение модуля показано на рисунке 11.2.

 


Рис. 11.2 – Графическое изображение модуля ОЗУ  
с синхронным интерфейсом

Из описания порядка работы модуля ОЗУ виден его недостаток, проявляющийся в том, что при записи в память невозможно одновременно читать ее содержимое. Например, при использовании блока памяти для хранения таблицы значений, непрерывно выдаваемых на цифроаналоговый преобразователь, устройство отображения информации или на иное устройство, требующее непрерывного потока данных, возникнет проблема, связанная с тем, что для обновления содержимого памяти придется прервать процесс чтения записанных в нее данных. От этого недостатка свободны многопортовые модули памяти, которые позволяют обращаться к одному и тому же массиву ячеек с помощью нескольких наборов линий *addr*, *din*, *we* и имеют соответствующее количество выходных шин *dout*. Простейшим вариантом

многопортовой памяти является двухпортовая (*dual-port memory*), которая имеет достаточно много разновидностей. По функциональным возможностям второго порта двухпортовая память подразделяется на *simple dual-port*, или *pseudo dual-port* (простая двухпортовая, или псевдодвухпортовая память), и *true dual-port* (истинно двухпортовая память). Их отличием является то, что память *true dualport* имеет два независимых и равноправных порта, по каждому из которых возможно проведение операций чтения и записи. У памяти *simple dual-port* один порт является универсальным (чтение и запись), а второй – только для чтения. Память такого типа вполне может быть использована в проектах, где требуется обеспечение непрерывного потока читаемых данных. В этом случае при необходимости перезаписи используется универсальный порт, а второй используется для постоянного считывания. Графическое изображение *simple dual-port* памяти показано на рисунке 11.3 [1].

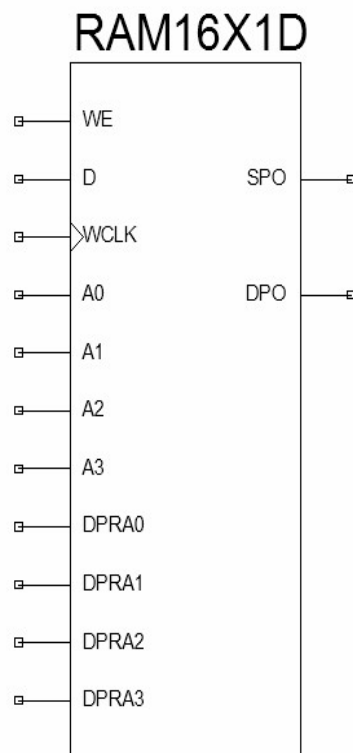


Рис. 11.3 – Двухпортовая память в конфигурации *simple dual-port*, построенная на базе логической ячейки FPGA

Логические генераторы программируемых ячеек FPGA представляют собой массивы статической памяти, хранящие таблицы истинности. Поэтому они могут быть использованы и в качестве модулей памяти, являясь при этом *simple dual-port* памятью. Такая память в терминологии FPGA называется также *распределенной (distributed)*, поскольку распределена по программируемым ячейкам [1].

## Задания на самостоятельную работу

### Задание 1

1. Создайте новый проект и укажите тип используемой микросхемы – EP4CE22F17C6 семейства Cyclone IV E.

2. С помощью генератора функций Mega Wizard Plug-in Manager создайте блок памяти (см. рис. 11.4). Для этого воспользуйтесь функцией RAM: 1-PORT (папка *Memory Compiler*). В качестве выходного файла укажите *Verilog HDL* и задайте файлу имя *memory.v* (в рабочей директории проекта).

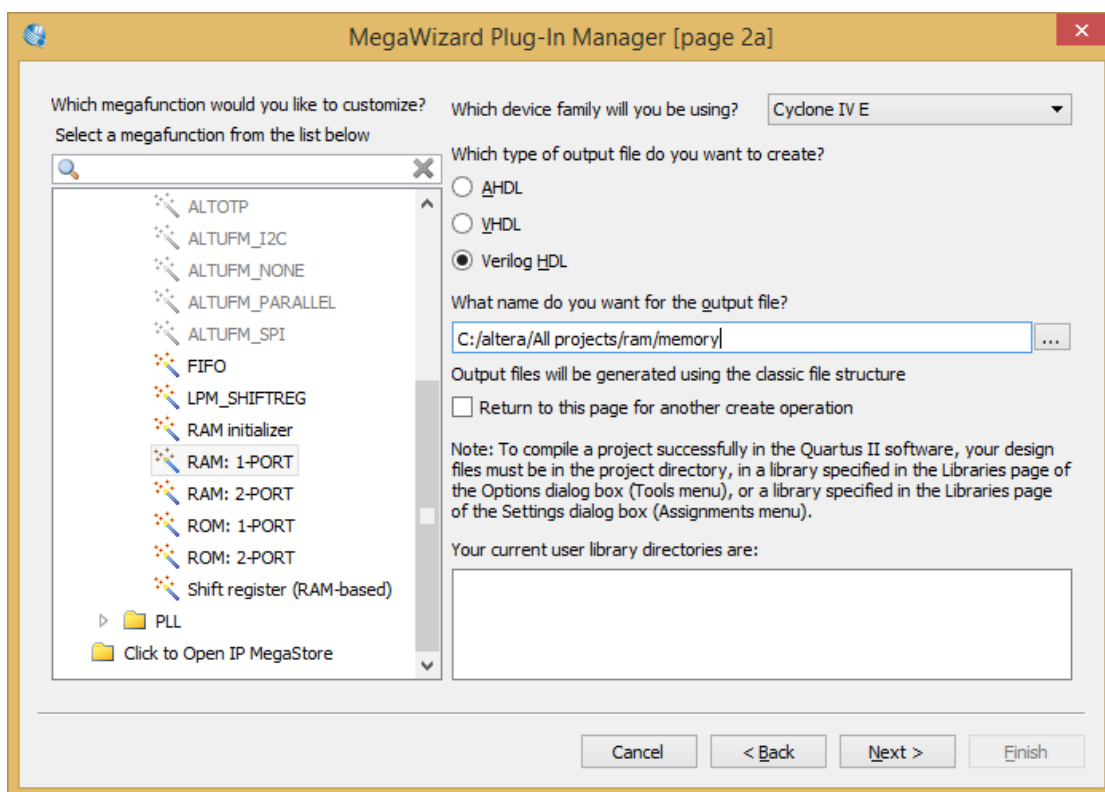


Рис. 11.4 – Внешний вид генератора мегафункций

3. На следующих страницах генератора мегафункций укажите формат блока памяти (32 8-разрядных слова) и используемые ресурсы (блок М4К). Оставьте заданную по умолчанию настройку – использовать одну тактовую частоту для синхронизации всех регистров блока памяти. Отключите опцию применения выходных регистров в блоке памяти (как показано на рисунке 11.5) – установка *'q output port'* в разделе *Which ports should be registered.*

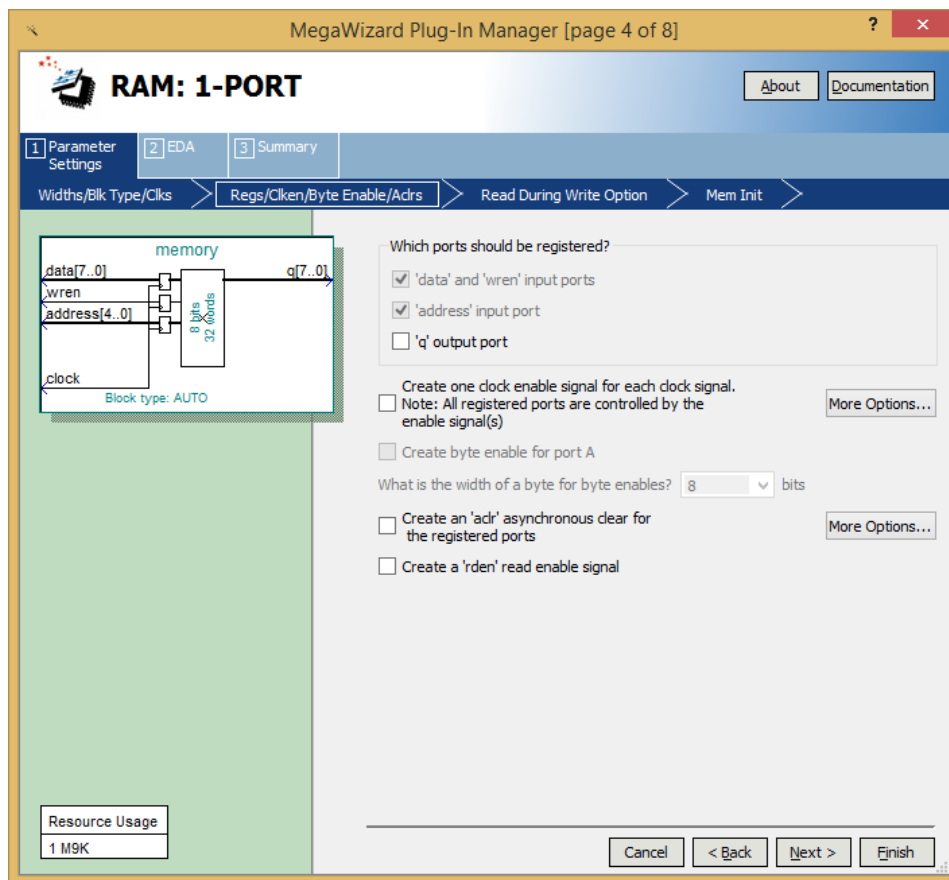


Рис. 11.5 – Отключение выходных регистров блока памяти

4. Все остальные настройки оставьте по умолчанию.

5. Создайте файл верхнего уровня иерархии. Для подачи входных данных создайте 8-разрядную шину `data[7:0]`, адресация 5-разрядной шиной `address [4:0]` и т. д. для всех остальных входов и выходов.



6. Проверить работоспособность проекта с помощью программы ModelSim, подав на вход два байта информации произвольной формы.

### *Задание 2*

1. Создайте блок памяти, используя оператор объявления массива на языке Verilog: `reg [7:0] memory_array [31:0]`.

2. Все назначения для входных и выходных сигналов такие же, как и в предыдущем задании.

3. Проверьте работоспособность проекта с помощью программы ModelSim, подав на вход два байта информации произвольной формы.

## 12 ФИЛЬТРАЦИЯ В ПЛИС

Цифровая обработка сигналов является одной из основных сфер применения ПЛИС из-за высоких требований к скорости. Рассмотрим реализацию цифровых фильтров на примере КИХ-фильтра нижних частот.

Фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ, *FIR – finite impulse response*, нерекурсивный фильтр) – один из видов цифровых фильтров с ограниченной по времени импульсной характеристикой.

Фильтр может быть задан разностным уравнением:

$$y(n) = a_0x(n) + a_1x(n-1) + a_2x(n-2) + \dots + a_kx(n-k), \quad (1)$$

где  $y(n)$  – выходной сигнал;  $a_i$  – коэффициенты фильтра;  $x(n-i)$  – входной сигнал, задержанный на  $i$  отсчетов;  $k$  – порядок КИХ-фильтра.

Можно сказать, что значение выхода фильтра есть значение отклика на входное значение фильтра и сумма постепенно затухающих откликов  $k$  предыдущих отсчетов. На рисунке 12.1 изображена реализация КИХ-фильтра четвертого порядка.

 


Рис. 12.1 – Реализация КИХ-фильтра четвертого порядка:

$x(n)$  – входной сигнал,  $Z^{-1}$  – задержка,  $a_0$  – коэффициенты фильтра,

$\times$  – умножитель,  $\Sigma$  – сумматор

Реализация КИХ-фильтра сводится к трем этапам:

- расчет коэффициентов фильтра;
- реализация фильтра в Quartus;
- верификация результатов с помощью симулятора.

Расчет коэффициентов может быть произведен в специализированных пакетах программ, таких как MATLAB (приложение Fdatool), SciLab и др. Рассмотрим расчет на примере Fdatool MATLAB.

Необходимо открыть MATLAB, в командной строке ввести «fdatool», откроется окно приложения (рис. 12.2).

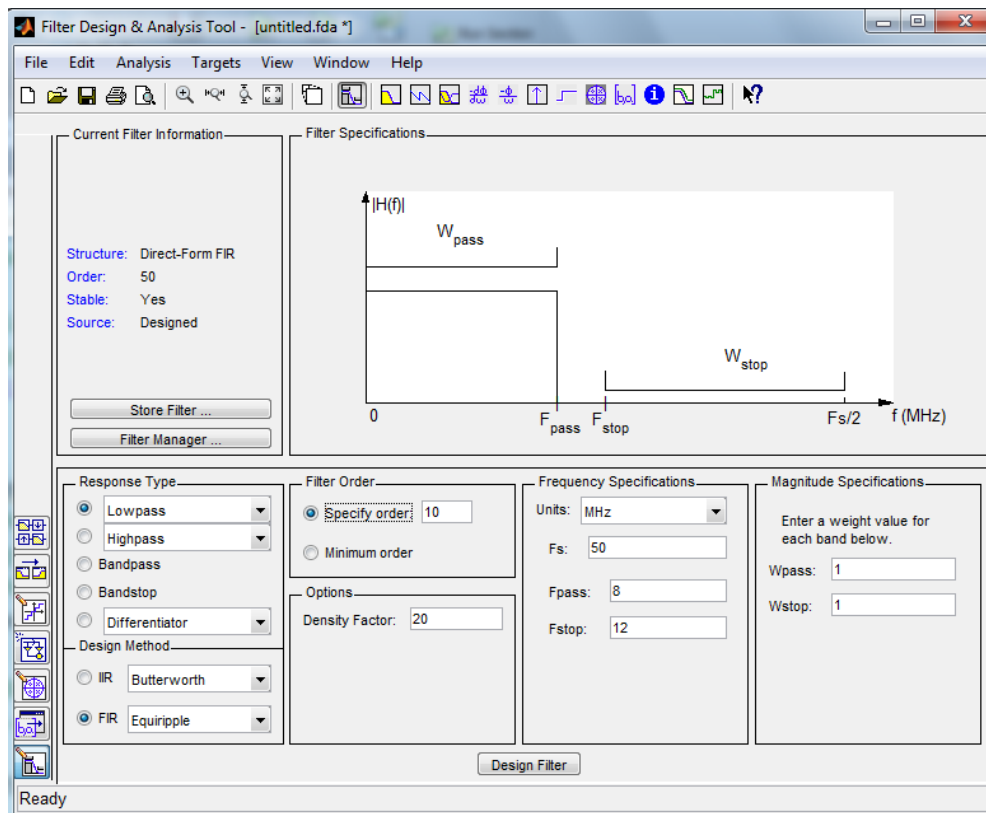


Рис. 12.2 – Окно приложения Filter Design & Analysis Tool

В окне стоят опции выбора фильтруемых частот (ФНЧ, ФВЧ, ПФ), типа фильтра (FIR, IR), формы АЧХ, порядка фильтра, частоты среза, дискретизации. После установки всех необходимых параметров нажимаем *Design Filter* и получаем сгенерированный фильтр и его АЧХ (рис. 12.3).

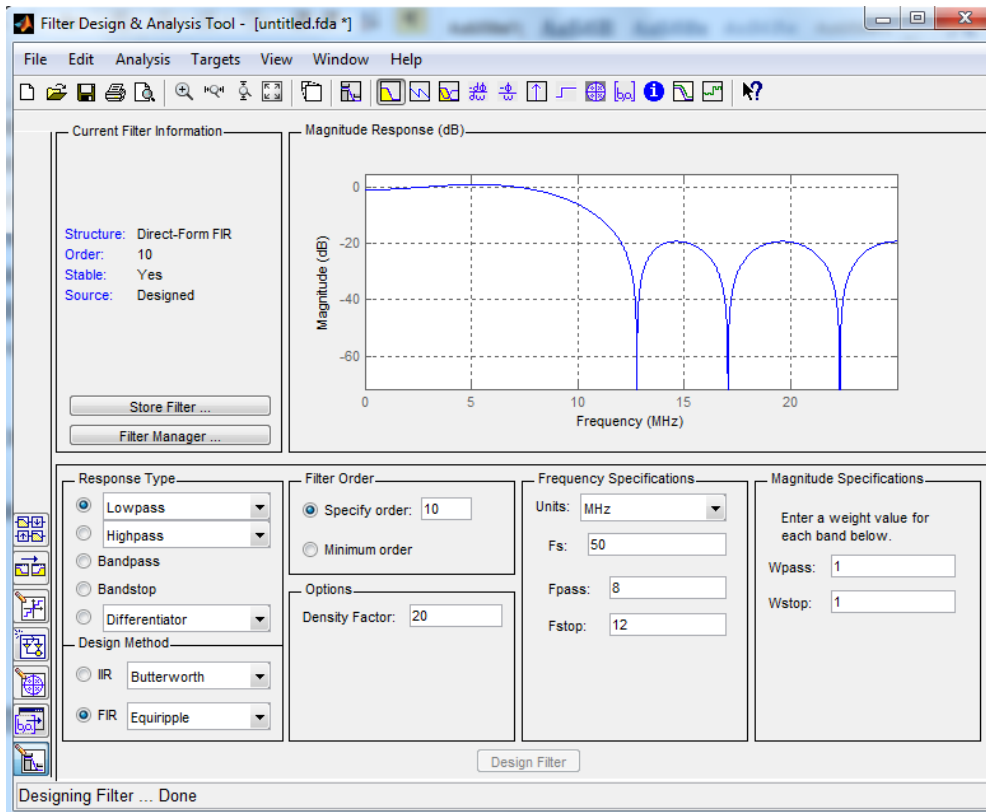


Рис. 12.3 – Рассчитанный КИХ-фильтр

Нам нужно экспортировать коэффициенты фильтра в рабочее пространство MATLAB, для этого необходимо нажать *File / Export*, выбрать название массива коэффициентов (рис. 12.4).

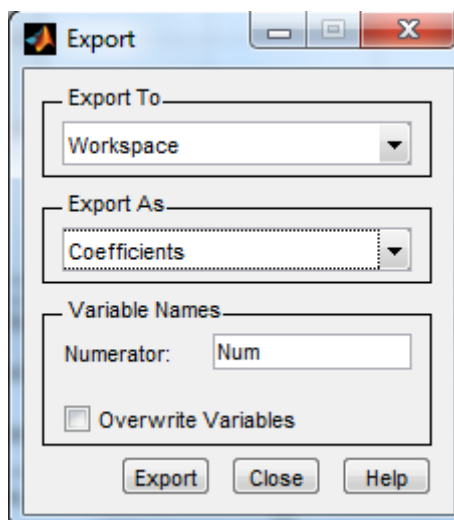


Рис. 12.4 – Экспорт коэффициентов в рабочую область

При реализации фильтра необходимо умножить входные отсчеты сигнала на коэффициенты фильтра. Отсчеты сигнала имеют размерность 12 бит. Необходимо обеспечить такую же разрядность коэффициентов. Для этого следует выполнить нормировку полученных коэффициентов относительно максимального модуля. После этой операции максимальный коэффициент станет равным единице, модуль остальных будет лежать в интервале  $[0:1]$ . Теперь нужно привести коэффициенты к разрядности 12, в двоичном виде. Для этого умножим все значения на  $2^{n-1} - 1$  ( $n = 12$ ), при этом максимальный коэффициент будет занимать все  $n$  разрядов. Показатель степени 2 равен  $n - 1$  в силу того, что старший разряд числа знаковый. В итоге округлим числа до целого значения.

Эти операции описывает формула:

$$coeff_{\text{норм}} = \frac{coeff}{\max(abs(coeff))} * (2^{n-1} - 1), \quad (2)$$

которой соответствует код MATLAB:

```
coeff_norm=Num./(max(abs(Num)));
coeff_razr=coeff_norm*(2^11-1);
coeff_razr=round(coeff_razr);
```

Полученные коэффициенты:

55 -479 -308 456 1532 2047 1532 456 -308 -479 55

### Реализация КИХ-фильтра на ПЛИС

Напишем программу на языке Verilog, описывающую работу КИХ-фильтра. Разрядность входных данных – 12 бит. Коэффициенты фильтра ( $a$ ) и его задержки ( $delay\_pipe$ ) задаются в виде массива знаковых регистров длиной  $n$  (порядок фильтра), с размерностью в 12 бит. Значения регистров коэффициентов фильтра задаются в блоке *Initial*:

```
module fir (
    clk,
```

```

        reset,
        filter_in,
        filter_out
    );
input wire clk, reset;
input wire signed [11:0] filter_in;
output wire signed [23:0] filter_out;
reg signed [11:0] delay_pipe [9:0];
reg signed [33:0] summ;
reg signed [11:0] a [10:0];
initial
begin
a[0]=55;
a[1]=479;
a[2]=308;
a[3]=456;
a[4]=1532;
a[5]=2047;
a[6]=1532;
a[7]=456;
a[8]=308;
a[9]=479;
a[10]=55;
end

```

Задержка отсчетов сигнала реализуется с помощью сдвигового регистра. Такую конструкцию удобнее всего реализовать через цикл *for*, каждая задержка умножается на соответствующий коэффициент:

```

integer index;
always @(posedge clk)

```

```

begin
  if (reset)
    begin
      summ<=0;
      for (index=0; index<11; index=index+1)
        delay_pipe [index] <=12'b0;
      end
    else
      begin
        delay_pipe[0] <= filter_in;
        for (index=0; index<9; index=index+1)
          begin
            delay_pipe[index+1] <= delay_pipe
[index];
          end
          summ  <=  filter*a[0]    +  de-
lay_pipe[0]*a[1]  +  delay_pipe[1]*a[2]  +  delay_pipe[2]*a[3]  +  de-
lay_pipe[3]*a[4]  +  delay_pipe[4]*a[5]  +  delay_pipe[5]*a[6]  +  de-
lay_pipe[6]*a[7]  +  delay_pipe[7]*a[8]  +  delay_pipe[8]*a[9]  +  de-
lay_pipe[9]*a[10];
        end
      end
    assign filter_out = summ[33:10];
  endmodule

```

Операции в регистрах задержки происходят синхронно с тактовой частотой (*always*-блок). Младшему регистру массива *delay\_pipe* (массив регистров задержки) присваивается входной сигнал, остальные регистры массива

передают свои значения друг другу по цепочке. Каждая задержка умножается на свой коэффициент, результат  $n$  произведений суммируется. Таким образом, система использует  $n$  умножителей  $12 * 12$ . Обратите внимание, что входной сигнал без задержки также умножается на свой коэффициент ( $a_0$ ) и суммируется с остальными.

Результат произведения и суммирования будет иметь максимальную потенциальную разрядность, равную 34. На выходе она обрезается до 24 бит.

### Верификация

Для верификации фильтра в ModelSim подадим на него в тестбенче сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), сгенерированный в MATLAB. Код MATLAB:

```

N=2^18;    % количество точек:
Fs=50e6;  % частота дискретизации
t=(0:N)/Fs; % массив времени для сигнала
df=25e6;  % перестройка частоты – полоса сигнала
f0=1e6;   % начальная частота, Гц
t1=max(t)/4; % время окончания сигнала
coeff=(2^11-1); % коэффициент для приведения сигнала к нужной раз-
рядности

s=chirp(t,f0,t1,df);
s=s./max(abs(s));
s=s.*coeff;

```

В итоге получаем ЛЧМ-сигнал, показанный на рисунке 12.5.

 


Рис. 12.5 – Сигнал, сгенерированный в MATLAB



Код модуля «тестбенч», написанный для верификации фильтра:

```

`timescale 10 ns / 10 ns
module fir_tb;
reg clk;
reg reset;
wire signed [13:0] filter_out;
integer signal_in_tb,data_read;
reg signed [11:0] input_signal;

//clock generation
always
begin
clk <= 1'b1;
# 1;
clk <= 1'b0;
# 1;
end

initial
begin
reset <=1'b1;
# 30;
reset <=1'b0;
end

initial
begin
signal_in_tb = $fopen("C:/Users/Dmitriy/Desk-
top/tb_fir/m_test.txt","r");

```

```

end
always @(posedge clk)
  if(!reset)
    begin
      data_read<=$fscanf(signal_in_tb,"%d",input_signal);
    end
  else
    input_signal <=1'b0;

fir fir (
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .filter_in(input_signal),
    .filter_out(filter_out)
);
endmodule

```

На рисунке 12.6 изображены результаты симуляции.

 


Рис. 12.6 – Результаты симуляции фильтра в ModelSim

Из рисунка 12.6 видно, что высокие частоты (выше частоты среза) не проходят через разработанный фильтр.

Для более точной симуляции и дальнейшей обработки сигнал нужно экспортировать в MATLAB, умножить на оконную функцию и взять быстрое преобразование Фурье, сравнить прохождение сигнала через фильтр в MATLAB и модуле Verilog.

### Задания на самостоятельную работу

1. Создайте и просимулируйте модуль КИХ-фильтра 12-го порядка, ФВЧ, частота среза 15 МГц, частота дискретизации 50 МГц.
2. Создайте и просимулируйте модуль КИХ-фильтра 11-го порядка, ПФ, частоты среза 8 МГц, 18 МГц, частота дискретизации 50 МГц.
3. Создайте и просимулируйте модуль фильтра с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтра) 11-го порядка, ФНЧ, частота среза 8 МГц, частота дискретизации 50 МГц.
4. Создайте и просимулируйте модуль БИХ-фильтра 12-го порядка, ФВЧ, частота среза 15 МГц, частота дискретизации 50 МГц.
5. Создайте и просимулируйте модуль каскадного интегрально-гребенчатого фильтра (*cascaded integral-comb*, СИС-фильтра) 12-го порядка, ФВЧ, частота среза 15 МГц, частота дискретизации 50 МГц.
6. Создайте и просимулируйте модуль СИС-фильтра 12-го порядка, ФНЧ, частота среза 8 МГц, частота дискретизации 50 МГц.
7. Экспортируйте данные с выхода фильтра, приведенного в примере в этой главе, в MATLAB, постройте АЧХ фильтра.

### 13 СОГЛАСОВАНИЕ МОДУЛЕЙ

Как правило, проект состоит из большого количества модулей разного уровня, составляющих иерархическую структуру. Для подключения модуля используется оператор включения.

Синтаксис оператора включения модуля:

*Имя\_Включаемого\_Модуля Имя\_Включения( Интерфейс );*

Здесь *Имя\_Включения* – обязательный параметр, представляющий собой уникальный идентификатор для данного включения; *Интерфейс* – список сигналов модуля верхнего уровня, присоединяемых к входам и выходам включаемого подчиненного модуля. При этом подключение осуществляется в порядке следования сигналов, например:

*//Включаемый модуль:*

*module Delay ( X1, X2 );*

*input X1; //X1 – входной порт модуля*

*output X2; //X2 – выходной порт модуля*

*wire X1, X2;*

*// . . . Текст модуля*

*endmodule*

*//Модуль верхнего уровня:*

*module Main ( a, b );*

*input a; //a – входной порт модуля*

*output b; //b – выходной порт модуля*

*wire a, b;*

*//Включение модуля нижнего уровня Delay под именем INST00:*

*Delay INST00 ( a, b ); //\**

*// . . . Текст модуля*

*endmodule*

Существует также другая форма записи интерфейса в операторе включения, которая предполагает явное указание соответствия между подключаемыми сигналами и портами включаемого модуля. В этом случае синтаксис оператора включения модуля следует записать таким образом:

*Модуль Включение ( .порт1(сигнал1), .порт2(сигнал2) ); ,*

где *порт1*, *порт2* – идентификаторы портов включаемого модуля; *сигнал1*, *сигнал2* – идентификаторы подключаемых сигналов модуля верхнего уровня.

Предыдущая программа, записанная с использованием явного указания соответствия сигналов в операторе включения модуля, приведена ниже:

*//Включаемый модуль:*

*module Delay ( X1, X2 );*

*input X1; //X1 – входной порт модуля*

*output X2; //X2 – выходной порт модуля*

*wire X1, X2;*

*// . . . Текст модуля*

*endmodule*

*//Модуль верхнего уровня:*

*module Main ( a, b );*

*input a; //a – входной порт модуля*

*output b; //b – выходной порт модуля*

*wire a, b;*

*//Включение модуля нижнего уровня Delay под именем INST00:*

*Delay INST00 (*

*.X1(a),*

*.X2(b)*

*);*

*endmodule*

При использовании операторов включения модуля необходимо следить за возможным образованием циклических включений. Пример такого включения приведен ниже:

```
//Циклическое включение модулей
module XMod (a,b) ;
input a;
output b;
wire a,b;
YMod mod01 (a,b); //Включение модуля YMod
endmodule
```

```
module YMod (c,d);
input c;
output d;
wire c,d;
XMod mod02(c,d); //Включение модуля XMod
endmodule
```

Как видно из вышеприведенного примера, модуль *XMod* является частью модуля *YMod*, а модуль *YMod* в свою очередь является частью модуля *XMod*. Представить такую схему в виде конечной структуры для реализации определенной задачи невозможно, однако средства компиляции популярных программных пакетов, реализующих Verilog, не распознают подобную ошибку. Обычно эта ошибка выявляется только перед началом моделирования, когда производится компоновка отдельных структурных частей устройства.

Для корректности согласования типов и направлений портов включаемого модуля с внутренними сигналами модуля верхнего уровня следует руководствоваться следующими общими правилами:

- для выходных портов подчиненного модуля: внутренний сигнал включаемого модуля может иметь тип «цепь» или «регистр», а внешний сигнал обязательно должен иметь тип «цепь»;

- для входных портов подчиненного модуля: внутренний сигнал включаемого модуля обязательно должен иметь тип «цепь», а внешний сигнал может иметь тип «цепь» или «регистр»;
- для двунаправленных портов подчиненного модуля и внешний, и внутренний сигналы должны соответствовать типу «цепь».

Рисунок 13.1 иллюстрирует применение данных правил.

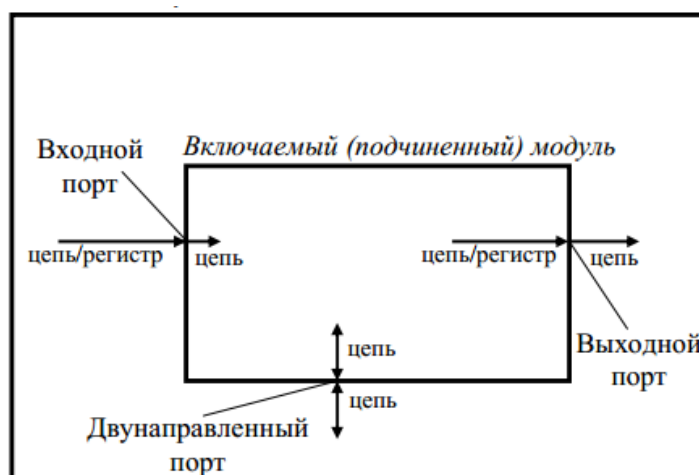


Рис. 13.1 – Правила согласования типов и направлений внутренних и внешних сигналов при включении модулей

### Создание настраиваемых модулей

Часто при написании программ возникает необходимость в использовании в различных частях проекта аналогичных по функциям модулей, отличающихся, однако, временем задержки, разрядностью входных и выходных сигналов или другими подобными характеристиками. Создание отдельных модулей для каждого такого случая приведет к неоправданному многократному повторению фрагментов кода. Так, например, модуль «8-битный регистр» будет отличаться от модуля «16-битный регистр» только операторами, описывающими типы портов. Избежать неэффективных решений такого рода позволяет применение определяемых внутри модуля констант –

параметров (*parameter*), дающих возможность изменения различных аспектов функционирования при использовании модулей в различных включениях как структурного элемента проекта.

В качестве примера рассмотрим разработку универсального параллельного регистра с входами синхронизации и разрешения на запись [3]. Разрядность регистра и время его срабатывания являются настраиваемыми параметрами:

```

module Reg (X_In, CLK, WE, X_Out);
  input X_In;
  input CLK;
  input WE;
  output X_Out;

  //Настраиваемый параметр – разрядность регистра
  parameter n = 5;
  reg [n:0] X_Out; //Разрядность задана с помощью параметра n
  wire CLK;
  wire WE;

  //Задержка задана с помощью параметра
  //Setting_Time (см. разделы 4.1.2, 4.2.7)
  always @(posedge CLK) //Поведенческие операторы
  #Setting_Time X_Out = WE? X_In : X_Out;
endmodule

//Настраиваемый параметр – время срабатывания регистра
parameter Setting_Time = 9; // = 9 ' 10 ns = 90 ns
wire [n:0] X_In; //Разрядность задана с помощью параметра n

```



Далее создадим модуль верхнего уровня, дважды включающий в себя модуль *Reg* с различными значениями параметров. Включение *Reg16* интерпретируется как 16-разрядный регистр с временем задержки 40 ns, а включение *Reg4* – как 4-разрядный регистр с временем задержки 70 ns:

```

module Main ();
    reg [15:0] Bus01;
    wire [15:0] Bus02;
    reg [3:0] Bus03;
    wire [3:0] Bus04;
    wire clk, we;
    //Определение параметров включения Reg16
    defparam Reg16.n = 15;
    defparam Reg16.Setting_Time = 4;
    Reg Reg16 (
        .X_In(Bus01),
        .CLK(clk),
            .WE(we),
        .X_Out(Bus02)
    );
    //Определение параметров включения Reg4
    defparam Reg4.n = 3;
    defparam Reg4.Setting_Time = 7;
    Reg Reg4 (
        .X_In(Bus03),
        .CLK(clk),
        .WE(we),
        .X_Out(Bus04)
    );
endmodule

```

В вышеприведенной программе для установки конкретных значений настраиваемых параметров включаемого модуля *Reg* использован оператор *defparam*, синтаксис которого приводится ниже:

*defparam Имя\_Включения.Параметр = Значение\_Параметра;*

Таким образом, использование настраиваемых параметров (например, *n* и *Setting\_Time*) представляет собой удобный механизм для создания гибких универсальных настраиваемых структурных компонентов [1].

### Задания на самостоятельную работу

1. Создайте проект на основе схемы, приведенной на рисунке 13.2. Sum – сумматор, Mult – умножитель, реализуйте их в отдельных модулях. Разрядность выхода сумматора и выхода умножителя поставьте самостоятельно.

 


Рис. 13.2 – Схема для задания 1

2. Создайте проект на основе схемы, приведенной на рисунке 13.3. Sum – сумматор, Mult – умножитель, реализуйте их в отдельных модулях. Разрядность выхода сумматора и выхода умножителя поставьте самостоятельно, задайте их с помощью *defparam*.

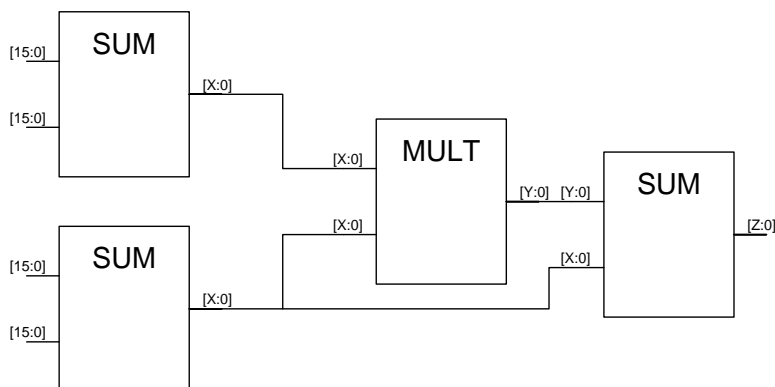


Рис. 13.3 – Схема для задания 2

3. Создайте проект на основе схемы, приведенной на рисунке 13.4. Sum – сумматор, Mult – умножитель, реализуйте их в отдельных модулях. Разрядность выхода сумматора и выхода умножителя поставьте самостоятельно, задайте их с помощью *defparam*.

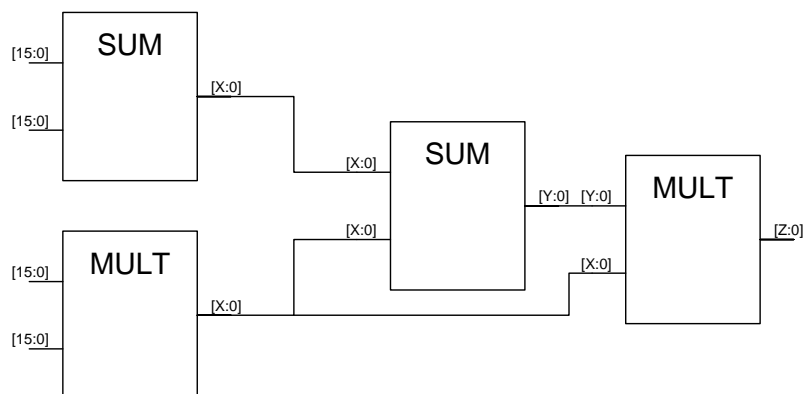


Рис. 13.4 – Схема для задания 3

4. Создайте проект на основе схемы, приведенной на рисунке 13.5. Sum – сумматор, Mult – умножитель, реализуйте их в отдельных модулях. Разрядность выхода сумматора и выхода умножителя поставьте самостоятельно, задайте их с помощью *defparam*.

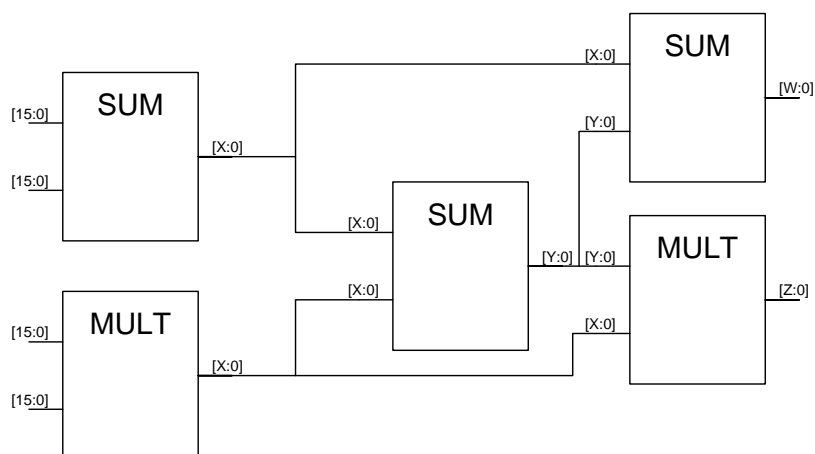


Рис. 13.5 – Схема для задания 4

5. Создайте проект на основе схемы, приведенной на рисунке 13.6. Sum – сумматор, Mult – умножитель, реализуйте их в отдельных модулях. Разрядность выхода сумматора и выхода умножителя поставьте самостоятельно, задайте их с помощью *defparam*.

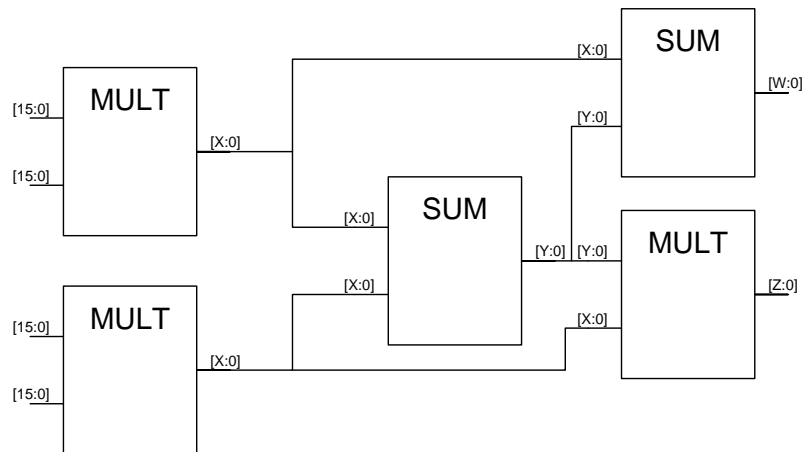


Рис. 13.6 – Схема для задания 5

## ЛИТЕРАТУРА

### Основная литература

1. Каршенбойм, И. Г. Краткий курс HDL. Часть 1 [Электронный ресурс] / И. Г. Каршенбойм // Компоненты и Технологии. – 2008. – № 3. – Режим доступа: [http://iosifk.narod.ru/hdl\\_coding/verilog.htm](http://iosifk.narod.ru/hdl_coding/verilog.htm) (дата обращения: 12.10.2021).

2. Тарасов, И. Е. Программируемые логические схемы и их применение в схемотехнических решениях : учеб. пособие / И. Е. Тарасов, Е. Ф. Певцов / ФБГОУ ВПО «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики». – М., 2012. – 184 с.

3. Quartus II Handbook. Vol. 3. Verification [Electronic resource]. – URL: [http://www.altera.com/literature/hb/qts/quartusii\\_handbook.pdf](http://www.altera.com/literature/hb/qts/quartusii_handbook.pdf) (accessed 12.10.2021).

### Рекомендованная литература

1. Кондратенко, Ю. П. Verilog-HDL для моделирования и синтеза цифровых электронных схем / Ю. П. Кондратенко, В. В. Мохор, С. А. Сидоренко. – Новосибирск : НГТУ, 2002. – 221 с.

2. Наваби, З. Проектирование встраиваемых систем на ПЛИС /  
3. Наваби. – М. : ДМК Пресс, 2016. – 464 с.