

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)**

**Радиотехнический факультет (РТФ)
Кафедра радиоэлектроники и защиты информации (РЗИ)**

А.С.Задорин

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ
к лабораторным работам по дисциплине**

Основы радиотехники

*для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавра
090900.62 «Информационная безопасность»*

2015

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа №1	5
Исследование спектров сигналов.....	5
1. Введение.....	5
2. Основные теоретические сведения	5
2.1. Краткая теория	5
2.1.1. Спектральный метод анализа периодических функций	6
3. Содержание работы	9
3.1. Порядок выполнения работы.....	9
3.1.1. Предварительная подготовка	9
3.1.2. Методика работы с программой	10
3.2. Лабораторное задание	10
4. Контрольные вопросы	11
5. Список литературы	11
Лабораторная работа №2	12
Исследование параметров модулированных сигналов	12
1. Основные теоретические сведения [1-3].....	12
1.1. Амплитудная модуляция [1-3].	13
1.2. Сигналы с угловой модуляцией [1-3].	15
5. Список литературы	17
Лабораторная работа №3	18
Исследование линейных искажений сигналов в пассивных цепях	18
Лабораторное задание.....	18
Лабораторная работа №4	20
Исследование преобразования сигналов в нелинейных цепях	20
Цель работы.....	20
Общие сведения о нелинейных искажениях.....	20
1.1.2. Виды нелинейных искажений.....	21
1.2. Методы оценки нелинейных свойств тракта	22
1.2.1. Оценка нелинейных свойств по степени искажений конкретных сигналов	22
2. Описание лабораторной работы	24
9. Список литературы	28
Лабораторная работа №5	29
Исследование принципов импульсно-кодовой модуляции.....	29
1. Исследование передающей части ЦСП.....	29
2. Исследование передающей части ЦСП.....	30
3. Исследование формирования аим сигналов в ЦСП.....	31
4 Исследование процедур квантования,.....	33
Кодирования и мультиплексирования в ЦСП	33
5 Исследование канала связи в ЦСП	34
6 Исследование приемной части ЦСП	35
7 Демультиплексирование в приемной части ЦСП.....	36
8 Фильтрация сигнала в приемной части ЦСП.....	38
9. Список литературы	40
Лабораторная работа №6	41
Моделирование параметров электронных схем в среде Electronics Workbench	41
Цель работы.....	41
Краткие теоретические сведения.....	41
Порядок анализа электрической схемы генератора	43
Описание работы.....	44
Список литературы	45

Лабораторная работа №7	46
Изучение принципов работы пьезопреобразователя акустических волн	46
Цель работы.....	46
Введение.....	46
Согласование ПП с приемопередатчиком гидролокатора	47
Способы согласования.....	49
Краткое описание программы Sound transduter	50
Лабораторное задание.....	52
Приложение. характеристики пьезоматериалов [1-3]	53
Акустические параметры материалов.....	54
Литература	55
Лабораторная работа №8	56
Измерение параметров сигналов с помощью осциллографа	56
Введение.....	57
Описание генератора сигналов специальной формы ГСС-80.....	57
Назначение	57
Основные возможности	57
Органы управления и индикации прибора.....	58
Порядок эксплуатации прибора	60
Подготовка к проведению измерений и тестирование прибора.....	60
Правила использования прибора.....	60
Выбор режимов работы прибора.....	61
Описание цифрового осциллографа.....	64
Назначение	64
Основные возможности	64
Порядок эксплуатации прибора	67
Подготовка к проведению измерений	67
Изменение режимов работы прибора.....	67
Порядок выполнения работы.....	70
Список литературы	71
Лабораторная работа №9	72
Изучение принципов построения оптоэлектронного канала связи	72
2. Основные теоретические сведения	72
2.1. Краткая теория	72
2.1.1 Светоизлучающий диод	72
2.1.2 Фотоприемник	74
2.2 Влияние атмосферы на распространение сигнала	74
3. Содержание работы	75
3.1 Лабораторная установка	75
3.1. Порядок выполнения работы.....	75
4. Контрольные вопросы	76
Приложения	77
2. Общие правила работы в лаборатории:.....	77
Правила безопасности при работе с приборами	78
4. Оформление отчета по лабораторной работе	78
4.1. Требования к оформлению отчета.....	78
4.1.1. Введение	79
4.1.2. Описание эксперимента	79
4.1.3. Методика измерений	79
4.1.4. Описание экспериментальной установки.....	79
4.1.5. Результаты измерений.....	79
4.1.6. Анализ результатов измерений.....	80

4.1.7.	Обработка результатов	80
4.1.8.	Оценка погрешностей.....	80
4.1.9.	Обсуждение полученных результатов.....	80
4.1.10.	Выводы и заключение	80
4.1.11.	Список литературы.....	80
5.	Приложение 2. Краткая инструкция для пакета <i>MATHCAD</i>	80
5.1.	Вызов Mathcad. Окно Mathcad.....	81
5.2.	Простейшие вычисления в Mathcad	81
5.3.	Определение переменных	82
5.4.	Дискретные переменные и их функции	82
5.5.	Построение графика функции	83
5.6.	Ввод текста. Использование размерностей.....	83

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ СИГНАЛОВ

1. ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Изучение прямого и обратного преобразований Фурье для различных типов сигналов.

Типы исследуемых сигналов

1. Последовательность прямоугольных импульсов.
2. Последовательность треугольных импульсов.
3. Последовательность косинусоидальных импульсов

Вычислительная программа предусматривает расчёт амплитуд и фаз гармонических составляющих для указанных выше сигналов. Эти сигналы являются прототипами для синтеза новых сигналов. Синтез производится по формуле обратного преобразования Фурье с ограничением числа суммируемых гармоник:

$$s(t) = a_0 + \sum_{n=M}^N A_n \cos\left(\frac{2\pi}{T} nt\right),$$

где a_0 - постоянная составляющая, A_n - амплитуда n -й гармоники спектра прототипа синтезируемого сигнала, M - первый член ряда, N - последний член ряда при синтезе.

В программе задаётся:

- для последовательности прямоугольных импульсов: амплитуда E , длительность импульсов τ и период повторения T ;
- для последовательности треугольных импульсов: амплитуда E и период T ;
- последовательности косинусоидальных импульсов: амплитуда E , период T и угол отсечки $teta$ (в градусах).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Краткая теория

Изучение процессов, протекающих в электрических цепях, в общем случае является сложной задачей. Сравнительно просто находятся решения дифференциальных уравнений, описывающих эти процессы, только тогда, когда внешняя ЭДС представляет собой гармоническую функцию. Но практически очень часто, особенно в условиях, используемых при физических экспериментах, встречаются случаи негармонической внешней ЭДС. Во многих установках специально получают ЭДС заданной, иногда весьма сложной формы, наиболее удобной для данного эксперимента.

Существенное облегчение исследования прохождения переменных токов в электрических схемах получается при использовании спектрального метода. Суть его состоит в том, что сложную ЭДС заменяют суммой нескольких ЭДС. Если эти ЭДС выбрать гармоническими, то исследование сводится к анализу действия только гармонических токов, правда многократному. После замены определяют результат действия каждой составляющей отдельно и затем найденные результаты суммируют.

Важным общим положением, которое используется в указанном методе, является так называемый **принцип наложения (суперпозиции)**. Он заключается в том, что результат нескольких одновременных воздействий в линейной цепи можно представить в виде суммы результатов отдельных воздействий, рассматриваемых независимо одно от другого. Следует подчеркнуть, что этот **принцип справедлив только для линейной электрической цепи**, то есть цепи, состоящей только из линейных элементов, параметры которых остаются неизменными при любых значениях токов и напряжений. К линейным элемен-

там относятся резисторы, индуктивности без использования ферромагнитных сердечников, емкости. К нелинейным - радиолампы, все полупроводниковые приборы.

2.1.1. СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Наиболее просто спектральный метод выглядит в случае периодических токов. Согласно положениям математического анализа, любая периодическая функция с периодом T может быть представлена в виде тригонометрического ряда, состоящего из функций $\sin(n\omega_0 t)$ и $\cos(n\omega_0 t)$, где n - целые числа, а $\omega_0 = 2\pi/T$, то есть в виде ряда Фурье, если выполняются следующие условия:

- 1) функция ограничена,
- 2) на отрезке, равном периоду, функция имеет конечное число максимумов и минимумов и конечное число разрывов.

Практически любой реальный физический процесс всегда удовлетворяет указанным условиям.

Пусть сложный периодический процесс описывается функцией $F(t)$. Тогда ее представление в виде ряда Фурье имеет вид

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_0 t) \quad (1)$$

где коэффициенты a_n, b_n определяются по формулам

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} F(t) \cdot \cos(n\omega_0 t) \cdot dt \quad (2)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} F(t) \cdot \sin(n\omega_0 t) \cdot dt \quad (3)$$

Заметим, что свободный член в разложении $F(t)$, который обычно в радиоэлектронике называется постоянной составляющей, представляет собой среднее значение функции $F(t)$ за период T .

Часто бывает удобнее представить и физически интерпретировать ряд Фурье в виде тригонометрической функции одного вида, но с различными фазами, например:

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(n\omega_0 t + \varphi_n) \quad (4)$$

Коэффициенты разложения в той и другой формах записи связаны следующими соотношениями:

$$\begin{aligned} a_n &= c_n \cdot \sin \varphi_n, \dots, b_n = c_n \cdot \cos \varphi_n \\ c_n &= \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \dots, \operatorname{tg} \varphi_n = \frac{a_n}{b_n} \end{aligned} \quad (5)$$

Можно выполнить разложение в ряд и по некоторым другим функциям, например, по системе комплексных функций вида $e^{jn\omega_0 t}$. Однако, здесь мы не будем подробно освещать этот вопрос.

Остановимся теперь на графическом изображении спектра. Обычно оно производится построением вертикальных отрезков, имеющих длину, пропорциональную ампли-

туде гармоники c_n . На оси абсцисс откладывается либо номер гармоники n , либо частота $\omega = n \cdot \omega_0$. Неудобство этого способа заключается в том, что трудно наглядно изобразить фазовые сдвиги, появляющиеся при прохождении составляющих в электрической цепи.

Разберем пример замены сигнала его спектром для случая периодически следующих друг за другом импульсов, имеющих форму трапеции (см. Рис. 1а). Ряд Фурье для этого случая имеет вид

$$F(t) = A \cdot q_n + 2 \cdot A \cdot q_n \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi q_n)}{n\pi q_n} \cdot \frac{\sin(n\pi q_\phi)}{n\pi q_\phi} \cdot \cos(n\omega_0 t) \quad (6)$$

Здесь A - амплитуда импульсов, $q_n = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2T}, \dots, q_\phi = \frac{\tau_\phi}{T}$, τ_1, τ_2 - соответственно

ширина вершины и основания трапеции, τ_ϕ - длительность фронта импульса (см. Также обозначения на рис.1а). Частным случаем трапециoidalных импульсов являются прямоугольные импульсы ($\tau_\phi \rightarrow \infty, \dots, \tau_1 = \tau_2$) и треугольные импульсы

$\tau_1 = 0, \dots, \tau_\phi = \frac{\tau_2}{2}$ для которых ряд Фурье принимает вид

$$F(t) = A \frac{\tau_1}{T} + 2A \frac{\tau_1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin[n\pi(\frac{\tau_1}{T})]}{n\pi(\frac{\tau_1}{T})} \cos(n\omega_0 t) \quad (7)$$

$$F(t) = A \frac{\tau_2}{2T} + 2A \frac{\tau_2}{2T} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin[n\pi(\frac{\tau_2}{T})]}{n\pi(\frac{\tau_2}{T})} \right)^2 \cos(n\omega_0 t) \quad (8)$$

Графическое изображение спектра треугольных импульсов для $T=10^{-3}$ сек и $\tau_1=2 \cdot 10^{-4}$ сек представлено на рис.1б. По способу изображения такой спектр носит название линейчатого.

Для линейчатого спектра можно выделить следующие общие закономерности:

- с увеличением периода следования импульсов увеличивается число гармоник в одном и том же промежутке частот,

- уменьшение длительности импульсов не затрагивает числа гармоник в данном интервале

частот, но изменяет распределение амплитуд составляющих спектра, уменьшение которых с частотой замедляется.

Спектры часто применяются для оценки ширины полосы частот, занимаемой сигналом. Ряд Фурье в общем случае является бесконечным, и реально для оценки полосы пользуются укороченным рядом (укороченным спектром). В таком спектре отбрасываются высшие гармоники, которые в условиях конкретной задачи можно считать достаточно малыми. Полосой частот, занимаемой сигналом, называют такой участок шкалы частот, в котором помещается укороченный спектр этого сигнала. Шириной полосы частот ΔF называют разность частот $F_B - F_H$, соответствующий верхней и нижней границам полосы.

2. Измерение спектров периодических сигналов

Экспериментальный анализ спектров сигналов, который в отличие от теоретического, принято называть аппаратурным, проводят с помощью специальных приборов - анализаторов. Преимущественно применяют анализаторы, основным элементом которых является полосовой фильтр с узкой полосой пропускания, служащий для выделения отдельных частотных составляющих или узких участков исследуемого спектра.

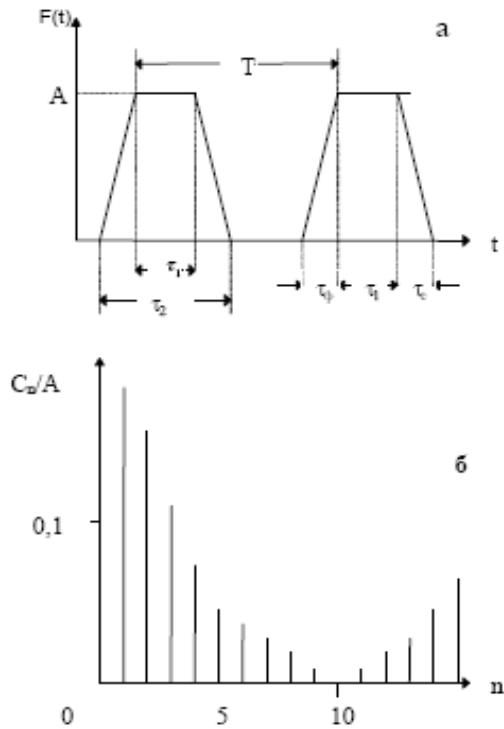


Рис.1. Периодическая последовательность трапециевидных импульсов (а) и ее спектральное представление (б).

Возможны три различных способа анализа: одновременный, последовательный и комбинированный. Одновременный анализ осуществляется с помощью совокупности идентичных узкополосных фильтров, каждый из которых настроен на определенную частоту. При одновременном воздействии исследуемого сигнала на все фильтры, каждый из них выделяет соответствующую его настройке составляющую спектра.

Последовательный анализ проводится посредством одного узкополосного фильтра, перестраиваемого в широкой полосе частот. Фильтр последовательно настраивают на различные частоты. При каждой новой настройке он выделяет очередную составляющую спектра.

Комбинированный способ анализа заключается использовании небольшого числа фильтров, каждый из которых может перестраиваться в некотором диапазоне частот.

Сравнивая эти способы анализа, нужно отметить, что одновременный анализ требует сложной и громоздкой аппаратуры. Второй способ в ряде случаев недостаточно оперативен. Третий способ в определенной мере сочетает как преимущества, так и недостатки первых двух. Вопрос о выборе того или иного метода необходимо решать в соответствии с конкретной экспериментальной задачей.

Конкретные схемы и конструкции приборов, осуществляющие анализ методом фильтрации, весьма разнообразны, но основным узлом является, как уже было сказано, узкополосная система, выделяющая спектральные составляющие. В простейшем случае в качестве такой системы можно использовать селективный вольтметр, как это предполагается в данной работе. При этом спектральный анализ будет выполняться последовательно.

3. Характеристики, используемые для описания периодических сигналов.

Амплитуда U_m - максимальное значение синусоидального сигнала за период. Если форма сигнала не синусоидальная, то максимальное (минимальное) значение называют *пиковым отклонением вверх $U_{\text{вв}}$ (вниз $U_{\text{вн}}$)*.

Среднее значение сигнала за период Т –

$$U_{cp} = \frac{1}{T} \int_0^T U(t) \cdot dt \quad (9)$$

Средневыпрямленное значение сигнала

$$U_{cp.e} = \frac{1}{T} \int_0^T \text{mod}[U(t)] \cdot dt \quad (10)$$

Среднеквадратическое (действующее или эффективное) значение сигнала

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2(t) \cdot dt} \quad (11)$$

Заметим, что, как правило, шкалы электроизмерительных приборов, предназначенных для измерения синусоидальных токов и напряжений, проградуированы в эффективных значениях этих величин.

Если периодический сигнал несинусоидальной формы представлен через свои составляющие, действующие значения которых U_1, U_2, U_3, \dots , то среднеквадратическое значение такого сигнала определяется по формуле

$$U = \sqrt{U_{cp}^2 + U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 + \dots} \quad (12)$$

Коэффициент амплитуды

$$K_a = \frac{U_m}{U}$$

Коэффициент формы

$$K_\phi = \frac{U}{U_{cp.e}}$$

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

3.1. Порядок выполнения работы

3.1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

- Для сигналов в виде периодических последовательностей чётных прямоугольных, треугольных и косинусоидальных импульсов вывести формулы для определения частот, амплитуд и фаз гармоник спектра, а также соотношение для огибающих АЧС и ФЧС сигналов. Параметры сигналов выбрать самостоятельно.

Пример выбора параметров сигналов:

- прямоугольный: $E = 1B$, $\tau = 10\text{мкс}$, $T = 45\text{мкс}$;
- треугольный: $E = 1B$, $T = 45\text{мкс}$;
- косинусоидальный: $E = 1B$, $T = 45\text{мкс}$, $\theta = 75^\circ$;

- Для выбранных вариантов параметров сигналов рассчитать частоты и амплитуды первых десяти гармоник. Построить амплитудно-частотные спектры выбранных сигналов.

С помощью соотношения для огибающей АЧС построить три-четыре лепестка амплитудного спектра, определить частоты и номера гармоник, соответствующих границам лепестков (нули АЧС).

- Записать и построить графики временных функций синтезированных сигналов, если учитывать постоянную составляющую и:

- только одну гармонику,
- первую и вторую гармонику,
- первую, вторую и третью гармонику.

3.1.2. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ

Окно программы располагается в настоящем описании в пункте "задание" слева от вариантов синтеза. В случае, если программа не запустилась, проверьте, что Вы используете Web-браузер, поддерживающий Java 1.1 (например MS Internet Explorer версии 4.0 и выше).

При запуске программы Вы должны увидеть осциллограмму исходного (красный) и синтезированного (голубой) сигналов; спектр синтезированного сигнала; поля ввода параметров сигнала и вариантов синтеза.

Параметры сигнала

- E - амплитуда сигнала;
- tai - длительность импульса (только для прямоугольного сигнала);
- T - период;
- $teta$ - угол отсечки (только для косинусоидального сигнала).

Варианты синтеза

- M - номер первого члена разложения Фурье, участвующего в синтезе;
- N - номер последнего члена разложения Фурье, участвующего в синтезе;*
- *суммировать a0* - учитывать нулевую гармонику при синтезе;
- *суммировать по модулю* - не учитывать знак амплитуд гармоник при синтезе.

3.2. Лабораторное задание

В соответствии с указанными ниже вариантами синтеза для трех заданных типов и выбранных параметров сигналов с помощью пакета Mathcad провести анализ и синтез по Фурье. Выписать с экрана амплитуды десяти составляющих, сравнить с рассчитанными во время предварительной подготовки значениями. Результаты синтеза зарисовать.

Варианты синтеза

1. Для последовательности прямоугольных импульсов:
 - a) $M=1, N=10$
 - б) $M=1, N=1$
 - в) $M=2, N=2$
 - г) $M=3, N=3$
 - д) $M=1, N=2$
 - е) $M=1, N=3$
 - ж) $M=1, N = \text{номеру первого нуля АЧС}$
 - з) $M=1, N = \text{номеру второго нуля АЧС}$
 - и) $M=1, N = 80 \text{ или } 120$
 - к) $M=1, N = 80 \text{ или } 120; \text{ при сложении амплитуд знак не учитывать (суммировать по модулю).}$
2. Для последовательностей треугольных и косинусоидальных импульсов:
 - а) $M=1, N=10$
 - б) $M=1, N=? - \text{перебрать несколько вариантов значений } N, \text{ при котором синтезированный сигнал мало отличается от исходного.}$

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как влияет четность или нечетность сигнала на АЧС и ФЧС сигнала?
2. Как зависит спектр сигнала от периода сигнала?
3. Как влияет длительность импульсов периодического сигнала на АЧС и его огибающую?
4. Нарисуйте спектры $F(\omega)$ следующих сигналов:
 - а) бесконечно длинной синусоиды;
 - б) синусоиды конечной длины;
 - в) периодической последовательности цугов;
 - г) периодической последовательности прямоугольных импульсов;
 - д) одного прямоугольного импульса.
5. Как изменится спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов, если убрать каждый второй импульс? Как выглядит спектр, если повторять эту процедуру, пока не останется один импульс?
6. Как изменится спектр периодической последовательности цугов, если время общей продолжительности цугов уменьшится вдвое? Как изменяется вид спектра, если повторять эту процедуру, пока не останется один цуг?

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь, 1986, -511с.
2. Баскаков СИ. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 2003, -462 с.
3. Баскаков СИ. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2002, - 214 с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ [1-3]

Сигналы от измерительных датчиков и любых других источников информации передаются по линиям связи к приемникам - измерительным приборам, в измерительно-вычислительные системы регистрации и обработки данных, в любые другие центры накопления и хранения данных. Как правило, информационные сигналы являются низкочастотными и ограниченными по ширине спектра, в отличие от широкополосных высокочастотных каналов связи, рассчитанных на передачу сигналов от множества источников одновременно с частотным разделением каналов. Перенос спектра сигналов из низкочастотной области в выделенную для их передачи область высоких частот выполняется операцией *модуляции*.

Допустим, что низкочастотный сигнал, подлежащий передаче по какому-либо каналу связи, задается функцией $s(t)$. В канале связи для передачи данного сигнала выделяется определенный диапазон высоких частот. На входе канала связи в специальном передающем устройстве формируется вспомогательный, как правило, непрерывный во времени периодический высокочастотный сигнал $u(t) = f(t; a_1, a_2, \dots, a_m)$. Совокупность параметров a_i определяет форму вспомогательного сигнала. Значения параметров a_i в отсутствие модуляции являются величинами постоянными. Если на один из этих параметров перенести сигнал $s(t)$, т.е. сделать его значение пропорционально зависимым от значения $s(t)$ во времени (или по любой другой независимой переменной), то форма сигнала $u(t)$ приобретает новое свойство. Она несет информацию, тождественную информации в сигнале $s(t)$. Именно поэтому сигнал $u(t)$ называют несущим сигналом, *несущим колебанием* или просто *несущей* (carrier), а физический процесс переноса информации на параметры несущего сигнала – его *модуляцией* (modulation). Исходный информационный сигнал $s(t)$ называют *модулирующим* (modulating signal), результат модуляции – *модулированным сигналом* (modulated signal). Обратную операцию выделения модулирующего сигнала из модулированного колебания называют *демодуляцией* (demodulation).

Основным видом несущих сигналов являются гармонические колебания:

$$u(t) = U \cdot \cos(\omega t + \phi),$$

которые имеют три свободных параметра: U , ω и ϕ . В зависимости от того, на какой из данных параметров переносится информация, различают *амплитудную* (AM), *частотную* (ЧМ) или *фазовую* (ФМ) модуляцию несущего сигнала. Частотная и фазовая модуляция тесно взаимосвязаны, поскольку изменяют аргумент функции косинуса, и их обычно объединяют под общим названием - *угловая модуляция* (angle modulation). В каналах передачи цифровой информации получила также распространение *квадратурная* модуляция, при которой одновременно изменяются амплитуда и фаза несущих колебаний.

При использовании в качестве несущих сигналов периодических последовательностей импульсов (например, прямоугольных) свободными параметрами модуляции могут быть амплитуда, длительность, частота следования и фаза (положение импульса относительно тактовой точки) импульсов. Это дает четыре основных вида импульсной модуляции: АИМ, ДИМ, ЧИМ и ФИМ.

В качестве несущих сигналов можно использовать не только периодические колебания, но и стационарные случайные процессы. В качестве модулируемых параметров случайных сигналов используются моменты случайных процессов. Так, например, модуляция второго момента случайных последовательностей (модуляция по мощности) представляет собой аналогию амплитудной модуляции.

1.1. АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ [1-3].

Амплитудная модуляция (amplitude modulation, AM) исторически была первым видом модуляции, освоенным на практике. В настоящее время AM применяется в основном только для радиовещания на сравнительно низких частотах (не выше коротких волн) и для передачи изображения в телевизионном вещании. Это обусловлено низким КПД использования энергии модулированных сигналов.

AM соответствует переносу информации $s(t) \Rightarrow U(t)$ при постоянных значениях параметров несущей частоты ω и ϕ . AM – сигнал представляет собой произведение информационной огибающей $U(t)$ и гармонического колебания ее заполнения с более высокими частотами. Форма записи амплитудно-модулированного сигнала:

$$u(t) = U(t) \cdot \cos(\omega_0 t + \phi_0), \quad (9.1.1)$$

$$U(t) = U_m \cdot [1 + M \cdot s(t)], \quad (9.1.2)$$

где U_m – постоянная амплитуда несущего колебания при отсутствии входного (модулирующего) сигнала $s(t)$, M – коэффициент амплитудной модуляции

Значение M характеризует глубину амплитудной модуляции. В простейшем случае, если модулирующий сигнал представлен одночастотным гармоническим колебанием с амплитудой S_o , то коэффициент модуляции равен отношению амплитуд модулирующего и несущего колебания $M = S_o / U_m$. Значение M должно находиться в пределах от 0 до 1 для всех гармоник модулирующего сигнала. При значении $M < 1$ форма огибающей несущего колебания полностью повторяет форму модулирующего сигнала $s(t)$, что можно видеть на рис. 9.1.1 (сигнал $s(t) = \sin(\omega_s t)$). Малую глубину модуляции для основных гармоник модулирующего сигнала ($M \ll 1$) применять нецелесообразно, т.к. при этом мощность передаваемого информационного сигнала будет много меньше мощности несущего колебания, и мощность передатчика используется незакономично.

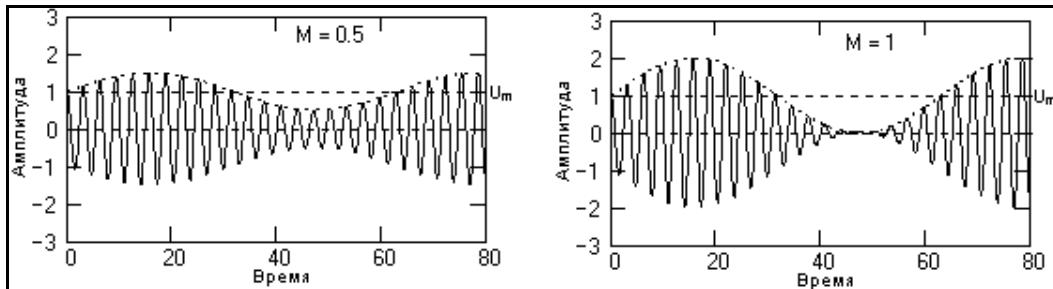


Рис. 9.1.1. Модулированный сигнал.

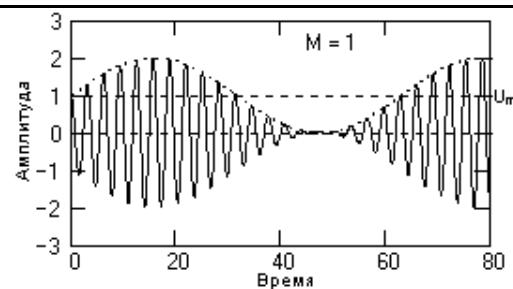


Рис. 9.1.2. Глубокая модуляция

На рис. 9.1.2 приведен пример так называемой *глубокой модуляции*, при которой значение M стремится к 1 в экстремальных точках функции $s(t)$.

Демодуляция АМ-сигналов может выполняться несколькими способами.

Самый простейший способ – двухполупериодное детектирование (вычисление модуля сигнала) с последующим сглаживанием полученных однополярных полупериодов несущей фильтром низких частот.

На рис. 9.1.7 приведен пример изменения однотонального амплитудно-модулированного сигнала и его физического спектра при детектировании (в реальной односторонней шкале частот и в реальной шкале амплитудных значений гармоник колебаний). Параметры представленного сигнала: несущая частота 30 Гц, частота модуляции 3 Гц, коэффициент модуляции $M=1$.

Как видно на рисунке, при детектировании спектр модулированного сигнала становится однополярным, переходит на основную несущую частоту $2\omega_0$ и уменьшается по энергии почти в 5 раз. Основная часть энергии (более 4/5) трансформируется в область низких частот и распределяется между постоянной составляющей и выделенной гармоникой сигнала модуляции. Между постоянной составляющей и выделенной гармоникой энергия распределяется в зависимости от значения коэффициента модуляции M . При $M=1$

энергии равны, при $M=0$ (в отсутствие сигнала модуляции) вся энергия переходит на постоянную составляющую.



Рис. 9.1.7. Изменение однотонального модулированного сигнала при детектировании

Кроме этих составляющих в спектре появляются также 2-я, 3-я и более высокие гармоники детектированного модулированного сигнала (т.е. в данном случае на частотах {117, 120, 123} Гц, {177, 180, 183} Гц и т.д.), которые не показаны на рисунке. Энергия второй гармоники не превышает 2%, а остальных и вовсе незначительна. Демодуляторы сигнала выделяют после детектирования только низкочастотный информационный сигнал и подавляют все остальные частоты, включая постоянную составляющую.

Другой распространенный метод – *синхронное детектирование*. При синхронном детектировании модулированный сигнал умножается на опорное колебание с частотой несущего колебания. Без учета фазовых углов колебаний:

$$y(t) = u(t) \cos(\omega_0 t) = U(t) \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} U(t) + \frac{1}{2} U(t) \cos(2\omega_0 t). \quad (9.1.16)$$

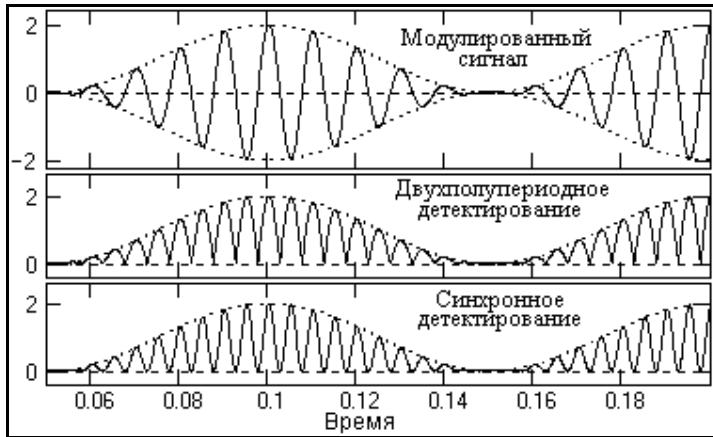


Рис. 9.1.8.

Как следует из этого выражения, сигнал разделяется на два слагаемых, первое из которых повторяет исходный модулирующий сигнал, а второе повторяет модулированный сигнал на удвоенной несущей частоте $2\omega_0$. На рис. 9.1.8 приведено визуальное сопоставление двухполупериодного и синхронного детектирования, которое наглядно показывает практически полное подобие процессов. Но форма новой несущей при синхронном детектировании является чистой гармоникой, в отличие от двухполупериодного детектирования, где новая несущая явно содержит дополнительные гармоники более высоких частот. Физический амплитудный спектр сигналов после демодуляции подобен спектру двухполупериодного детектирования, но однозначно соотносится со спектром входного модулированного сигнала: амплитуды гармоник модулированного сигнала на частоте $2\omega_0$ в два раза меньше амплитуд входного сигнала, постоянная составляющая равна амплитуде несущей частоты ω_0 и не зависит от глубины модуляции, амплитуда информационного де-

модулированного сигнала в 2 раза меньше амплитуды исходного модулирующего сигнала. Замечательной особенностью синхронного детектирования является полная независимость от глубины модуляции, т.е. коэффициент модуляции сигнала может быть больше 1.

Однако при синхронном детектировании требуется точное совпадение фаз и частот опорного колебания демодулятора и несущей гармоники АМ-сигнала.

1.2. СИГНАЛЫ С УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ [1-3].

При угловой модуляции (angle modulation) в несущем гармоническом колебании $u(t) = U_m \cos(\omega_0 t + \phi)$ значение амплитуды колебаний U_m остается постоянным, а информация $s(t)$ переносится либо на частоту ω , либо на фазовый угол ϕ . И в том, и в другом случае текущее значение фазового угла гармонического колебания $u(t)$ определяет аргумент $\psi(t) = \omega_0 t + \phi$, который называют *полной фазой* колебания.

Фазовая модуляция (FM, phase modulation - PM). При фазовой модуляции значение фазового угла постоянной несущей частоты колебаний ω_0 пропорционально амплитуде модулирующего сигнала $s(t)$. Соответственно, уравнение ФМ – сигнала определяется выражением:

$$u(t) = U_m \cos[\omega_0 t + k \cdot s(t)], \quad (9.2.1)$$

где k – коэффициент пропорциональности. Пример однотонального ФМ – сигнала приведен на рис. 9.2.1.

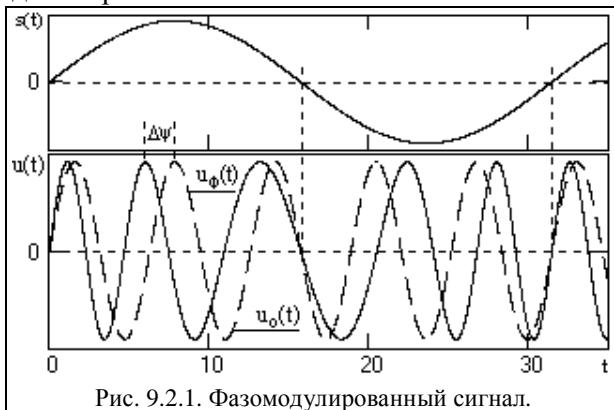


Рис. 9.2.1. Фазомодулированный сигнал.

При $s(t) = 0$, ФМ – сигнал является простым гармоническим колебанием и показан на рисунке функцией $u_0(t)$. С увеличением значений $s(t)$ полная фаза колебаний $\psi(t) = \omega_0 t + k \cdot s(t)$ нарастает во времени быстрее и опережает линейное нарастание $\omega_0 t$. Соответственно, при уменьшении значений $s(t)$ скорость роста полной фазы во времени спадает. В моменты экстремальных значений $s(t)$ абсолютное значение фазового сдвига $\Delta\psi$ между ФМ – сигналом и значением $\omega_0 t$

немодулированного колебания также является максимальным и носит название **девиации фазы** (вверх $\Delta\phi_B = k \cdot s_{max}(t)$, или вниз $\Delta\phi_H = k \cdot s_{min}(t)$ с учетом знака экстремальных значений модулирующего сигнала).

Для колебаний с угловой модуляцией применяется также понятие мгновенной частоты (instantaneous frequency), под которой понимают производную от полной фазы по времени:

$$\omega(t) = \psi(t)/dt = \omega_0 + k ds(t)/dt.$$

Полная фаза колебаний в произвольный момент времени может быть определена интегрированием мгновенной частоты:

$$\psi(t) = \int_{-\infty}^t \omega(t) dt, \text{ или } \psi(t) = \int_0^t \omega(t) dt + \phi_0.$$

Частотная модуляция (ЧМ, frequency modulation - FM) характеризуется линейной связью модулирующего сигнала с мгновенной частотой колебаний, при которой мгновенная частота колебаний образуется сложением частоты высокочастотного несущего колебания ω_0 со значением амплитуды модулирующего сигнала с определенным коэффициентом пропорциональности:

$$\omega(t) = \omega_0 + k \cdot s(t). \quad (9.2.2)$$

Соответственно, полная фаза колебаний:

$$\psi(t) = \omega_0(t) + k \int_{-\infty}^t s(t) dt, \text{ или } \psi(t) = \omega_0(t) + k \int_0^t s(t) dt + \phi_0.$$

Уравнение ЧМ – сигнала:

$$u(t) = U_m \cos(\omega_0 t + k \int_0^t s(t) dt + \phi_0). \quad (9.2.3)$$

Аналогично ФМ, для характеристики глубины частотной модуляции используются понятия **девиации частоты вверх** $\Delta\omega_b = k \cdot s_{max}(t)$, и **вниз** $\Delta\omega_n = k \cdot s_{min}(t)$.

Частотная и фазовая модуляция взаимосвязаны. Если изменяется начальная фаза колебания, изменяется и мгновенная частота, и наоборот. По этой причине их объединяют под общим названием угловой модуляции (УМ). По форме колебаний с угловой модуляцией невозможно определить, к какому виду модуляции относится данное колебание, к ФМ или ЧМ, а при достаточно гладких функциях $s(t)$ формы сигналов ФМ и ЧМ вообще практически не отличаются.

Однотональная угловая модуляция. Рассмотрим гармонический модулирующий сигнал с постоянной частотой колебаний Ω . Начальная фаза колебаний:

$$\phi(t) = \beta \sin(\Omega t),$$

где β - **индекс угловой модуляции** (modulation index), которым задается интенсивность колебаний начальной фазы. Полная фаза модулированного сигнала с учетом несущей частоты ω_0 :

$$\psi(t) = \omega_0 t + \beta \sin(\Omega t).$$

Уравнение модулированного сигнала:

$$u(t) = U_m \cos(\omega_0 t + \beta \sin(\Omega t)). \quad (9.2.4)$$

Мгновенная частота колебаний:

$$\omega(t) = d\psi(t)/dt = \omega_0 + \beta \Omega \cos(\Omega t).$$

Как следует из этих формул, и начальная фаза, и мгновенная частота изменяются по гармоническому закону. Максимальное отклонение от среднего значения ω_0 равно $\omega_d = \beta \Omega$, и получило название **девиации частоты** (frequency deviation). Отсюда, индекс угловой модуляции равен отношению девиации частоты к частоте модулирующего сигнала:

$$\beta = \omega_d / \Omega. \quad (9.2.5)$$

Различия между частотной и фазовой модуляцией проявляются при изменении частоты Ω модулирующего сигнала.

При фазовой модуляции девиация частоты прямо пропорциональна Ω , а индекс угловой модуляции от частоты модулирующего сигнала не зависит:

$$\beta = \text{const}, \quad \omega_d = \beta \Omega.$$

Напротив, при ЧМ постоянным параметром модуляции является девиация частоты, при этом индекс модуляции обратно пропорционален частоте модулирующего сигнала:

$$\omega_d = \text{const}, \quad \beta = \omega_d / \Omega.$$

Спектры сигналов с угловой модуляцией.

При малых значениях индекса угловой модуляции ($\beta << 1$, узкополосная модуляция) амплитудные спектры однотональных ФМ и ЧМ сигналов практически аналогичны АМ сигналам и также содержат верхнюю и нижнюю боковые частоты $\omega_0 + \Omega$ и $\omega_0 - \Omega$. Различие заключается только в смене знака амплитуды нижней боковой частоты на минус, т.е. в дополнительном фазовом сдвиге нижней боковой частоты на 180° относительно верхней боковой частоты.

С ростом индекса модуляции полоса частот, занимаемая сигналом, расширяется. Практическая ширина спектра сигнала с угловой модуляцией определяется по формуле:

$$\Pi_{\text{практ}} = 2(\beta+1)\Omega, \quad (9.2.8)$$

т.е. спектральными составляющими с номерами $k > (\beta+1)$ пренебрегают. Формирование реальных сигналов, как правило, выполняется при $\beta >> 1$, при этом эффективная ширина спектра равна удвоенной девиации частоты:

$$\Pi_{\text{практ}} \approx 2\beta\Omega = 2\omega_d. \quad (9.2.9)$$

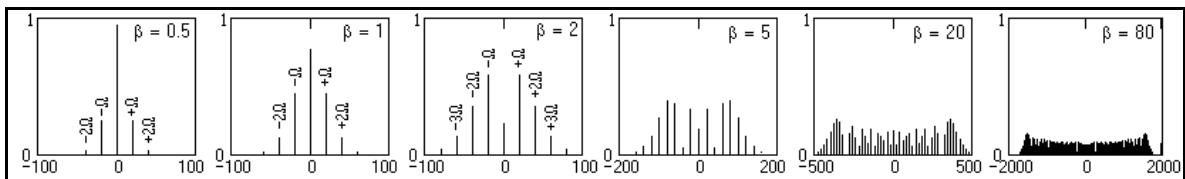


Рис. 9.2.3. Модули спектров ЧМ сигнала при разных индексах модуляции.
(несущая частота 2500 Гц, гармоника модуляции 25 Гц, шкала частот в Гц относительно несущей)

Отсюда следует, что по сравнению с АМ – сигналами, полоса частот которых равна 2Ω , для передачи сигналов с угловой модуляцией требуется полоса частот, в β раз большая. С другой стороны, именно широкополосность ЧМ и ФМ сигналов обеспечивает их большую помехоустойчивость по сравнению с АМ сигналами.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сайт проф. Давыдова А.В. Сигналы и линейные системы
<http://prodav.exponenta.ru/signals>
2. Баскаков СИ. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 2003, -462 с.
3. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь, 1986, - 511с.
- 4.
5. Баскаков СИ. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2002, - 214 с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛОВ В ПАССИВНЫХ ЦЕПЯХ

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ

6.1. На дифференцирующую цепь (рис. 6.1) подается импульс (рис. 6.2), $t \geq 0$; со спектральной плотностью $S(\omega) = A/(\alpha + i\omega)$, ($\alpha = 4 * 10^6 c^{-1}$). Постоянная времени цепи $RC = 0.5 \text{ мкс}$. Вычислить спектральную плотность сигнала и сам сигнал $s_{\text{вых}}(t)$ на выходе цепи.

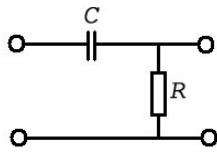


Рис. 6.1

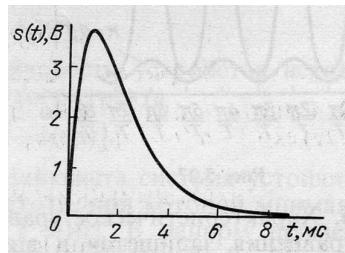


Рис. 6.2

6.2. На интегрирующую цепь (рис. 6.2) подается тот же сигнал, что и в предыдущей задаче. Постоянная времени цепи $RC = 0.5 \text{ мкс}$. Вычислить спектральную плотность сигнала и сам сигнал $s_{\text{вых}}(t)$ на выходе цепи.


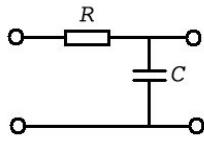


Рис. 6.2

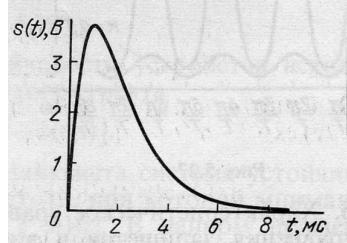

3.2. Лабораторное задание

В соответствии с указанными ниже вариантами параметров сигналов с помощью пакета Mathcad. провести анализ линейных искажений сигналов . Выписать с экрана амплитуды десяти составляющих, сравнить с рассчитанными во время предварительной подготовки значениями. Результаты синтеза зарисовать.

Варианты синтеза

3. Для последовательности прямоугольных импульсов:
 - a) $M=1, N=10$
 - б) $M=1, N=1$
 - в) $M=2, N=2$
 - г) $M=3, N=3$
 - д) $M=1, N=2$
 - е) $M=1, N=3$

- ж) $M=1, N =$ номеру первого нуля АЧС
 - з) $M=1, N =$ номеру второго нуля АЧС
 - и) $M=1, N = 80$ или 120
 - к) $M=1, N = 80$ или 120 ; при сложении амплитуд знак не учитывать (суммировать по модулю).
4. Для последовательностей треугольных и косинусоидальных импульсов:
- а) $M=1, N = 10$
 - б) $M=1, N = ?$ - перебрать несколько вариантов значений N , при котором синтезированный сигнал мало отличается от исходного.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ

Цель работы

Изучение нелинейных искажений (НИ) сигналов в нелинейных цепях.

Общие сведения о нелинейных искажениях

При работе любого тракта передачи информации (сокращенно тракта) всегда имеются известные отличия передаваемого сообщения $n(t)$ от сообщения на его выходе $\tilde{n}(t)$, т. е.

$$\tilde{n}(t) = n(t) + r(t) \quad (1.1)$$

где $r(t)$ — «ошибка» в сообщении.

Как известно, сообщение передается в тракте с помощью электрических колебаний (сигналов). Из-за несовершенства тракта и действия на него помех (рис. 1.1) выходной сигнал $\tilde{S}(t)$ будет отличаться от истинного $S(t)$ на величину сигнала «ошибки» $\varepsilon(t)$ т. е.

$$\tilde{S}(t) = S(t) + \varepsilon(t) \quad (1.2)$$

Изменения передаваемого сигнала (1.2), приводящие к изменениям в передаваемом сообщении (1.1), условно называются искажениями сигнала в широком смысле, а сигнал $\tilde{S}(t)$ на выходе тракта — искаженным. Величина сигнала «ошибки» соответствует «ошибке» $r(t)$ в передаваемом сообщении, поэтому допустимая величина $\varepsilon(t)$ или связанные с ней параметры обычно нормируются. В зависимости от природы цепей, образующих тракт или отдельные его устройства (передающие, приемные и т.д.), различают **линейные и нелинейные искажения**.

Нелинейные искажения (НИ) возникают в нелинейных и нелинейно-параметрических цепях. Эти цепи обладают общим свойством порождать новые колебания в спектрах проходящих через них сигналов и помех, что существенно усложняет вид сигнала «ошибки» $\varepsilon(t)$ и методику его определения.

В самом общем случае сигналы на входе $S_{ex}(t)$ и выходе $\tilde{S}(t)$ тракта (см. рис. 1.1) связаны с помощью нелинейного оператора

$$\tilde{S}(t) = L[S_{ex}(t)] \quad (1.3)$$



Рис. 1.1. Искажения сообщения и сигнала в тракте передачи информации

В свою очередь, оператор L связан с несколькими частными операторами L_i описывающими полезные преобразования сигнала, необходимые для его передачи в тракте:

$$L = F[L_1, L_2, L_3, \dots, L_i, \dots, L_n]$$

В приемно-усилительных трактах основными преобразованиями сигнала являются: масштабные изменения уровня (усиление или ослабление), частотные преобразования в требуемую частотную область (преобразование частоты) и детектирование.

В результате полезных преобразований сигналы в разных сечениях тракта могут быть неодинаковыми, однако последнее не является достаточным условием для диагностики возникающих в тракте НИ. Это объясняется тем, что полезная информация, заклю-

ченная в сигнале, связана не с сигналом вообще, а лишь с его определенными известными параметрами, например, относящимися к закону модуляции. Поэтому при исследовании НИ в радиоприемнике модулированных колебаний под передаваемым сигналом $S(t)$ следует понимать: огибающую полезного высокочастотного колебания (для АМ), отклонение его мгновенной частоты от частоты при отсутствии модуляции (для ЧМ) и т. д. Выходной сигнал тракта $\tilde{S}(t)$ в этом случае — сигнал на выходе УНЧ радиоприемника. Таким образом, не всякое изменение сигнала $\tilde{S}(t)$ в процессе его передачи через тракт, сопровождающееся отличием от оригинала $S(t)$, приводит к искажениям передаваемого сообщения.

Под нелинейными искажениями будем понимать любое изменение сигнала $\tilde{S}(t)$ (1.2), вызывающее искажения передаваемого сообщения $\tilde{s}(t)$ (1.1) и обусловленное нелинейностью оператора передачи тракта (1.3), в том числе в присутствии помех.

1.1.2. Виды нелинейных искажений

В зависимости от характера трактов, сигналов и помех различают следующие виды нелинейных искажений:

1. По виду искажаемых сигналов и помех НИ гармонических и квазигармонических, прочих детерминированных, недетерминированных (случайных), различных комбинаций детерминированных и недетерминированных колебаний.
2. По динамическим свойствам сигнала «ошибки» $\varepsilon(t)$: стационарные НИ, для которых переходные процессы не влияют на ошибку в передаваемом сообщении; нестационарные (динамические) НИ, для которых переходные процессы оказывают такое влияние.
3. По виду временной диаграммы искаженного сигнала НИ вида «отсечки» или одностороннего ограничения (рис. 1.2а), двустороннего ограничения или клиппирования [симметричного (рис. 1.2б) и несимметричного (рис. 1.2в)], типа «ступеньки» (рис. 1.2г) и т. д.

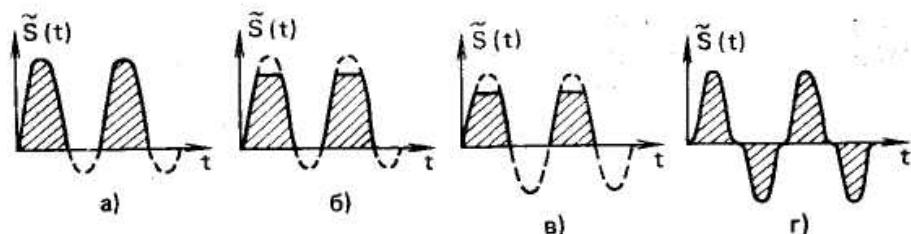


Рис. 1.2. Виды временной диаграммы искаженного сигнала

4. По виду нелинейного эффекта на выходе тракта:

- гармонические, выражаются в появлении кратных гармонических составляющих входного воздействия, попадающих в полосу пропускания тракта;
- искажения закона модуляции полезного сигнала (для модулированных сигналов);
- перекрестные, выражаются в модуляции полезного сигнала составляющими модуляции помехи;
- интермодуляционные (или вида взаимной модуляции), выражаются во взаимодействии в нелинейном тракте двух или более сигналов (помех), вызывающих появление новых спектральных составляющих в полосе пропускания тракта с частотами, равными сумме или разности частот входных сигналов или их гармоник;
- вида сжатия (расширения) амплитуды сигнала, выражаются в непропорциональном изменении амплитуды сигнала на выходе тракта относительно его входа;
- вида блокирования, выражаются в изменении (уменьшении) коэффициента передачи тракта для полезного сигнала при действии помехи;

- вида ухудшения различимости полезного сигнала на фоне помехи, т. е. отношения сигнал/помеха (C/P), выражющегося как в уменьшении сигнала при действии помехи, так и в увеличении уровня помехи на выходе тракта.
5. По виду амплитудно-частотной характеристики тракта НИ в узкополосных трактах, НИ в широкополосных трактах.
6. В зависимости от свойств оператора передачи тракта:
- с резистивной нелинейностью (тракты, инерционными свойствами которых в области рабочих частот можно пренебречь);
 - с нелинейностью комплексного характера (тракты, инерционные свойства которых в области рабочих частот необходимо учитывать);

1.2. Методы оценки нелинейных свойств тракта

1.2.1. Оценка нелинейных свойств по степени искажений конкретных сигналов

В данном случае на вход тракта подается оговариваемый тестовый сигнал, по искажениям которого судят о нелинейных свойствах тракта. Выбор тестового сигнала определяется удобством, простотой и точностью выделения информации о степени НИ (т. е. возможностями измерения), а также близостью тестового сигнала к реальным сигналам, действующим в характеризуемом тракте.

В зависимости от вида тестового сигнала различают оценки для собственно НИ и НИ помехи. Для наиболее удобного и точного выявления того или иного критерия разработаны специальные тестовые сигналы, а также методика анализа выходного сигнала.

1. Оценки для собственно НИ

Коэффициент нелинейных искажений $K_{\text{ин}}$ — отношение средне-квадратической суммы определенных заданных компонентов выходного сигнала, отсутствующих в спектре низкочастотного входного сигнала или модулирующего напряжения высокочастотного входного сигнала, к среднеквадратической сумме заданных спектральных компонентов выходного сигнала [66, 78].

Коэффициент гармоник (*коэффициент гармонических искажений*) — коэффициент НИ, при которых входным низкочастотным сигналом (или модулирующим напряжением высокочастотного сигнала) является синусоидальное напряжение [66, 78]:

$$K_e = \frac{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + \dots}}{\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 + \dots}} * 100\% \quad (1.4)$$

где A_i — амплитуда i -й гармоники сигнала. При $K_e < 10\%$ расчет упрощается:

$$K_e = \frac{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + \dots}}{A_1} * 100\% \quad (1.5)$$

Затухание нелинейности (в децибелах) — отношение вида:

$$B = 20 \lg \frac{A_1}{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + \dots}} \quad (1.6)$$

Коэффициент сжатия (расширения) — отношение изменения амплитуды первой гармоники выходного колебания $\Delta I_{m\omega}$ при сжатии к амплитуде $I_{m\omega}$ в отсутствие сжатия:

$$K_s = \frac{\Delta I_{m\omega}}{I_{m\omega}} * 100\% \quad (1.10)$$

Зависимость $I_{m\omega}$ от амплитуды входного сигнала называют амплитудной характеристикой тракта по 1-й гармонике. Величина модуля K_s зависит от величины входного уровня и обычно возрастает с его увеличением.

2. Оценки для НИ сосредоточенной помехи

Коэффициент блокирования — отношение изменения амплитуды выходного колебания на частоте полезного сигнала ΔI_{mc} при блокировании к амплитуде того же колебания I_{mc} в отсутствие блокирования [106]:

$$K_{\delta\alpha} = \frac{\Delta I_{mc}}{I_{mc}} * 100\% \quad (1.12)$$

Тестовый сигнал — бигармонический, т. е. $u=U_{mc}\cos\omega_c(t)+U_{mn}\cos\omega_n(t)$, где U_{mc} — амплитуда сигнала; U_{mn} — амплитуда помехи: в соседнем канале, внеполосной, побочной.

Коэффициент перекрестной модуляции (перекрестных искажений) сигнала с АМ — отношение приращения амплитуды выходного колебания на частоте полезного сигнала ΔI_n обусловленного перекрестной модуляцией, к амплитуде того же колебания I_c в ее отсутствие [106]:

$$K_{nep} = \frac{\Delta I_n}{I_c} * 100\% \quad (1.13)$$

Тестовый сигнал — бигармонический $u=U_{mc}\cos\omega_c(t)+U_{mn}\cos\omega_n(t)$, где каждая из составляющих полезного сигнала и помехи модулирована синусоидальным колебанием с частотами Ω_n и Ω_c .

Для небольших величин K_{nep} в (1.13) достаточно учесть только первые гармоники огибающей полезного сигнала на частотах Ω_n и Ω_c . Тогда

$$K_{nep} = \frac{\Delta I_{n\Omega}}{I_{c\Omega}} * 100\% \quad (1.14)$$

Наряду с указанными оценками НИ помехи существуют такие показатели качества тракта, которые косвенно характеризуют его нелинейные свойства. Для радиоприемных трактов к ним относятся оценки, связанные с понятием эффективной селективности (избирательности): двухсигнальной, оцениваемой по критериям блокирования или перекрестной модуляции, и трехсигнальной, оцениваемой по критерию интермодуляции 3-го порядка (интермодуляционная селективность) [106,8].

Эффективная селективность по блокированию и перекрестной модуляции оценивается выраженным в децибелях отношением уровня помехи, например, в соседнем канале, соответствующей допустимой величине $K_{бл.д}$ или $K_{пер.д}$, к чувствительности радиоприемника. В соответствии с [82] $K_{бл.д}=3$ дБ.

Интермодуляционная селективность оценивается выраженным в децибелях отношением уровня двух равных мешающих сигналов с оговориваемыми частотами, соответствующих допустимой величине $K_{21д}$, к чувствительности радиоприемника.

Нетрудно видеть, что в приведенных оценках эффективной селективности в качестве меры нелинейности тракта условно принимается величина максимального уровня помехи, при которой величина искажений полезного сигнала оказывается еще допустимой известно, уровень полезных сигналов, передаваемых трактом с допустимыми искажениями, ограничивается с двух сторон: «снизу» — величиной собственных шумов, маскирующих сигнал;

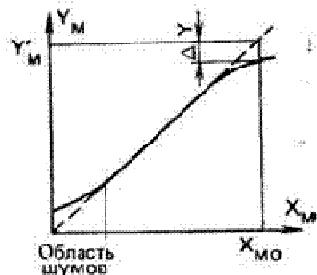


Рис. 1.5. Амплитудная характеристика тракта

«сверху» — НИ [1]. В обеих областях нарушается пропорциональность зависимости уровня выходного сигнала от величины входного воздействия. Это иллюстрируется рис. 1.5, на котором приведена возможная амплитудная характеристика тракта. Оценка нелинейных свойств тракта, основанная на определении области уровней сигнала, в пределах которых тракт линеен в практическом смысле, называется динамическим диапазоном [1].

Количественно под *динамическим диапазоном* D «понимают» отношение максимального уровня сигнала, при котором НИ равны допустимому значению к его минимальному уровню, при котором отношение сигнал/шум на выходе тракта равно заданной величине. Различают динамический диапазон по мощности ($D=D_p$), напряжению D_U , току D_I :

$$D = \frac{P_{c.\max}}{P_{c.\min}}; D_U = \frac{U_{c.\max}}{U_{c.\min}}; D_I = \frac{I_{c.\max}}{I_{c.\min}} \quad (1.21)$$

Часто минимальный уровень сигнала берется равным предельной чувствительности тракта [1], т. е. $P_{c.\min}$ равна мощности шумов P_{uu} . Чем больше величина $P_{c.\max}$ при одном и том же пороге динамического диапазона (1.21), тем выше линейность тракта. Последнее позволяет сравнивать тракты между собой.

2. Описание лабораторной работы

— — —

— —

— —

Рис.1. Вольт-амперная характеристика дода

Рис.2. Принципиальная схема исследуемой нелинейной цепи

Коэффициент гармоник K_r определяется как:

$$K_r = \frac{\sum_{i=1}^N U_i^2}{U_1}, \quad (1)$$

где U_i — амплитуда i -й гармоники в спектре сигнала.

Для того, чтобы оценить K_r в децибелах необходимо вычислить:

$$K_r [\text{dB}] = 20 \lg \left(\frac{\sum_{i=1}^N U_i^2}{U_1} \right), \quad (2)$$

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ

Гармонический сигнал

- Рассчитать коэффициент гармоник K_r заданной нелинейной цепи (НЦ).
- Установить зависимость K_r по второй (п-й) гармонике от уровня входного сигнала.

Два гармонических сигнала с близкими частотами

- Установить для заданной НЦ уровень комбинационных составляющих и соответствующий уровень K_r .

Амплитудно-манипулированный (ASK) входной сигнал НЦ

- Оценить эффективность НЦ с квадратичной нелинейностью для детектирования ASK – сигналов.
Привести функциональную схему детектора ASK – сигналов.

Рассчитать коэффициент гармоник K_r заданной нелинейной цепи (НЦ) и установить зависимость K_r по второй (n-й) гармонике от уровня входного сигнала

Методика расчёта:

Для проведения данной лабораторной работы нам была представлена следующая схема

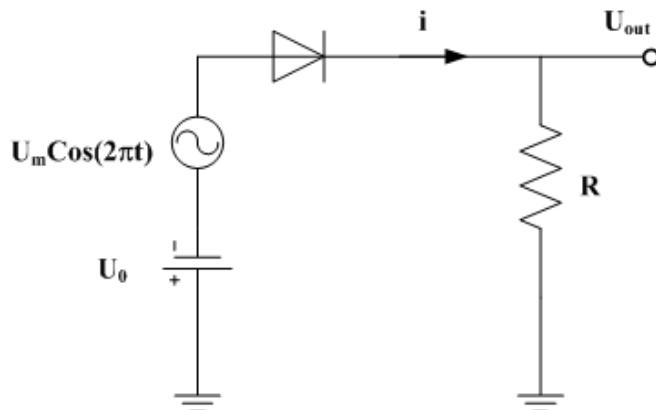


Рис.1. Принципиальная схема исследуемой нелинейной цепи

$$N_0:=512$$

$$F_S:=8$$

$$U_0:=2 \text{ - уровень постоянного напряжения}$$

$$U_m:=2 \text{ - амплитуда переменного напряжения}$$

$$R:=20 \text{ - номинал резистора}$$

$$\alpha:=10^{-4} \text{ - параметр нелинейности дода}$$

Далее мы провели расчет реакции нелинейной цепи на постоянный ток:

$$u(i) := \sqrt{\frac{i}{\alpha}} \quad \text{вольтамперная характеристика нелинейного диода}$$

$$i := 0 \cdot 10^{-3}, 0.1 \cdot 10^{-3} .. 4 \cdot 10^{-3}$$

Далее представим график вольтамперной характеристики нелинейного диода

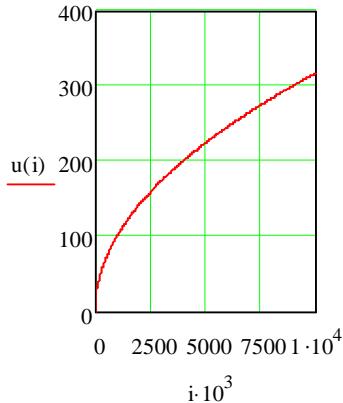


Рис.1. вольтамперная характеристика нелинейного диода

Из представленного графика видно, что $u(i)_{\max}$ равно бесконечности при I равном бесконечности

Для вычисления суммы падений напряжений на резисторе и диоде воспользуемся формулой:

$$f(i) := iR + U(i)$$

$$i := 0;$$

А для расчёта постоянного тока в цепи примем формулу

$$I_0 := \text{root}(f(i) - U_0(i))$$

Тогда I_0 будет равен:

$$I_0 := 3.968 \cdot 10^{-4}$$

Теперь проведём расчет реакции нелинейной цепи на гармонический сигнал:

$U(t) := U_0 + U_m \cos(2\pi t)$ - формула входного переменного напряжения

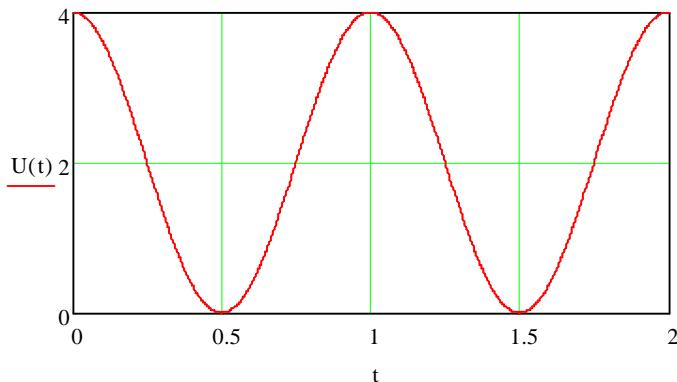


Рис.2 входное переменное напряжение $U(t)$

i:=0

I(t):=root(iR+U(i)-U(t,i))- расчёт переменного тока в цепи

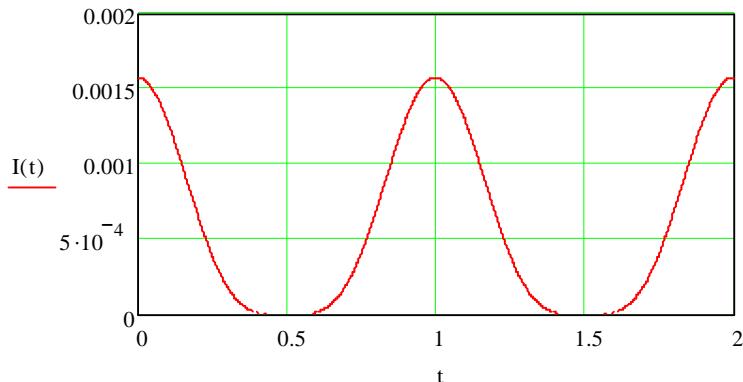


Рис.3 Динамика тока в цепи рис.1

Для расчёта спектров сигналов на входе и выходе нелинейной цепи будем пользоваться следующими значениями:

k:=0..N0-1 число отсчётов для БПФ;

$n_k := k/f_s$ f_s - число отсчётов на периоде входного сигнала $U(t)$

$v_k := U(n_k)$ $v2_k := RI(n_k)$ массивы отсчётов входного и выходного напряжений

Spec:=fft(v) Spec2:=fft(v2) процедура вычисления БПФ

nn:=N0/fs nn:=64

$|Spec0| = 45.255$ $|Spec20| = 0.268$ уровень постоянных составляющих в спектрах входного и выходного сигналов НЦ

$|Spec_{nn}| = 22.627$ $|Spec2_{nn}| = 0.178$ уровни первых гармоник в спектрах входного и выходного сигналов НЦ

$|Spec_{2nn}| = 1.513 \times 10^{-14}$ $|Spec2_{2nn}| = 0.044$ уровни вторых гармоник в спектрах входного и выходного сигналов НЦ

Теперь нам нужно рассчитать коэффициент гармоник $Kg[\text{дБ}]$ в НЦ

Для этого воспользуемся формулой:

$$K := 20 \cdot \log \left(\frac{|Spec2_{2nn}|}{|Spec2_0| + |Spec2_{nn}|} \right)$$


расчёт коэффициента гармоник $Kg[\text{дБ}]$ в НЦ

Тогда коэффициента гармоник $Kg[\text{дБ}]$ в НЦ будет равным:

$$K = -20.086$$

$$p := 0.. \frac{N0}{2}$$

Построим графики зависимости составляющих спектров входного и выходного сигналов от числа отсчётов на периоде входного сигнала $U(t)$ в число отсчётов для БПФ

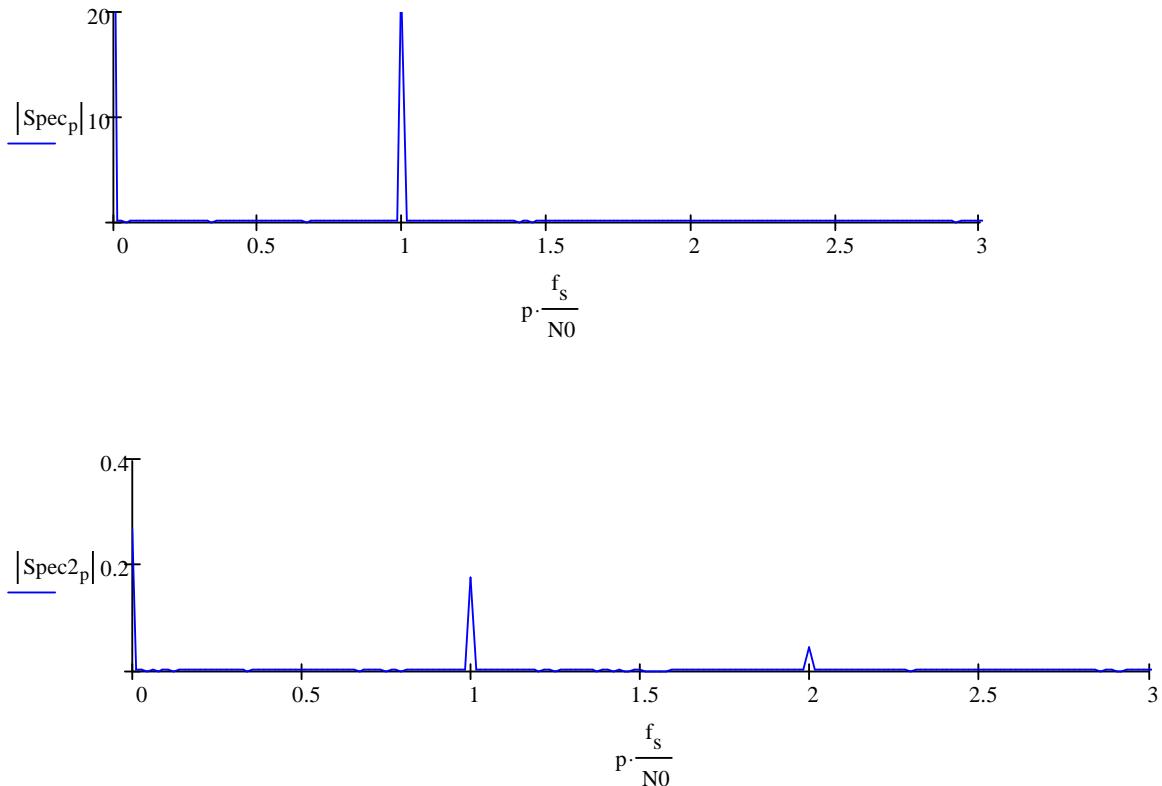**Вывод:**

В ходе лабораторной работы мы рассчитали коэффициент гармоник $K_g[\text{дБ}]$ в НЧ, который равен:

$$K_g = -20.086$$

Также заметили, что уже из качественного анализа данных рис 2 и 3, следует наличие нелинейных искажений сигнала в цепи рис.1. Это, например, проявляется в обострении максимумов зависимости $I(t)$, указывающее на уширение спектра $I(t)$ относительно спектра входного сигнала $U(t)$.

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданович
2. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь, 1986, - 511с.
3. Баскаков СИ. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 2003, -462 с.
4. Баскаков СИ. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2002, - 214 с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ИМПУЛЬСНО-КОДОВОЙ МОДУЛЯЦИИ

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ЧАСТИ ЦСП

1.1 Цель работы

Изучить формирование разных типов сигналов с выхода генератора в зависимости от их длительности и амплитуды. Определить влияние этих параметров на формирование спектров неискаженных сигналов от генератора сигналов.

1.2 Методические указания по проведению работы

1.2.1 Изучение сигналов генератора

а) Выбрать сигнал от генератора в виде прямоугольного импульса. Подключить осциллограф к генератору. Пронаблюдать формирование прямоугольного импульса, меняя его длительность и амплитуду.

Осцилограммы сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и амплитуды.

б) Выбрать сигнал от генератора в виде треугольного импульса импульса. Подключить осциллограф к генератору. Пронаблюдать формирование прямоугольного импульса, меняя его длительность

и амплитуду. Осцилограммы сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и амплитуды.

в) Подключиться к выходу Y3. Пронаблюдать формирование синусоидального импульса, меняя значения длительности импульса и амплитуды рычагами. Зависимость данного сигнала от времени дискретизации занести в отчет при конкретных значениях длительности импульса и амплитуды.

1.2.2 Ознакомиться с методикой измерения спектров сигналов

а) Подключиться к выходу Y4. Пронаблюдать формирование спектра прямоугольного импульса, меняя значения длительности импульса и амплитуды рычагами. Зависимость данного спектра от частоты дискретизации занести в отчет при конкретных значениях длительности импульса и амплитуды.

б) Подключиться к выходу Y5. Пронаблюдать формирование спектра треугольного импульса, меняя значения длительности импульса и амплитуды рычагами. Зависимость данного спектра от частоты дискретизации занести в отчет при конкретных значениях длительности импульса и амплитуды.

в) Подключиться к выходу Y6. Пронаблюдать формирование спектра синусоидального импульса, меняя значения длительности импульса и амплитуды рычагами. Зависимость данного спектра от частоты дискретизации занести в отчет при конкретных значениях длительности импульса и амплитуды.

1.2.3 Сделать выводы по проделанной работе, занести их в отчет (в отчете указать, как меняется спектр сигнала в зависимости от изменения длительности импульса и амплитуды. Объяснить почему).

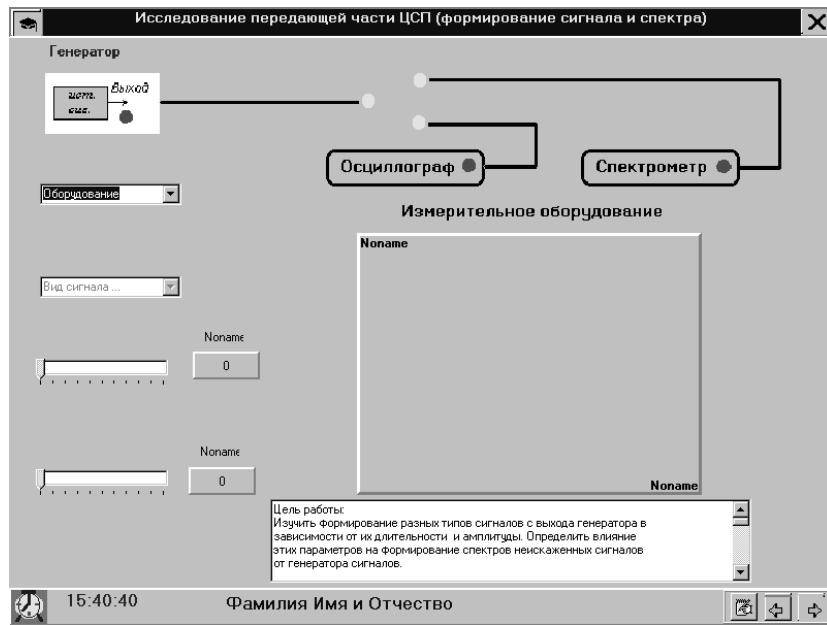


Рис.1.1 Исследование передающей части ЦСП (формирование сигнала и спектра)

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ЧАСТИ ЦСП

2.1 Цель работы

Изучить влияние ФНЧ на разные типы сигналов в зависимости от их длительности и амплитуды.

Определить влияние этих параметров на формирование спектров сигналов, прошедших через

ФНЧ. Сравнить неискаженные сигналы и спектры от генератора сигналов и сигналов и их спектров,

прошедших через ФНЧ.

2.2 Методические указания по проведению работы

2.2.1 Изучение сигналов после прохождения через ФНЧ

а) Выбрать сигнал на выходе ФНЧ в виде прямоугольного импульса. Подключить осциллограф к выходу ФНЧ. Пронаблюдать искажения формы сигнала, меняя его длительность и амплитуду. Осцилограммы выходного сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и амплитуды.

б) Выбрать сигнал на выходе ФНЧ в виде треугольного импульса. Подключить осциллограф к выходу ФНЧ. Пронаблюдать искажения формы сигнала, меняя его длительность и амплитуду. Осцилограммы выходного сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и амплитуды.

в) Выбрать сигнал на выходе ФНЧ в виде синусоидального импульса. Подключить осциллограф к выходу ФНЧ. Пронаблюдать искажения формы сигнала, меняя его длительность и амплитуду. Осцилограммы выходного сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и амплитуды.

2.2.2 Изучение спектров сигналов

а) Подать на вход ФНЧ прямоугольный импульс. Подключить спектроанализатор к выходу ФНЧ. Пронаблюдать искажения формы спектра прямоугольного импульса, меняя

его длительность и амплитуду. Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров длительности и амплитуды, которые использовались при изучении этого вида сигнала.

б) Подать на вход ФНЧ треугольный импульс. Подключить спектроанализатор к выходу ФНЧ. Пронаблюдать искажения формы спектра треугольного импульса, меняя его длительность и амплитуду. Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров длительности и амплитуды, которые использовались при изучении этого вида сигнала.

в) Подать на вход ФНЧ синусоидальный сигнал. Подключить спектроанализатор к выходу ФНЧ.

Пронаблюдать искажения формы спектра ограниченного синусоидального сигнала, меняя его

длительность и амплитуду. Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров длительности и амплитуды, которые использовались при изучении этого вида сигнала.

2.2.3 Выводы

Сделать выводы по проделанной работе, занести их в отчет (в отчете указать, как меняется спектр сигнала в зависимости от изменения длительности импульса и амплитуды, а также сравнить спектры сигналов, прошедших через ФНЧ, и спектров сигналов, сформированных источниками сигналов. В чем отличия? Объяснить, почему?).

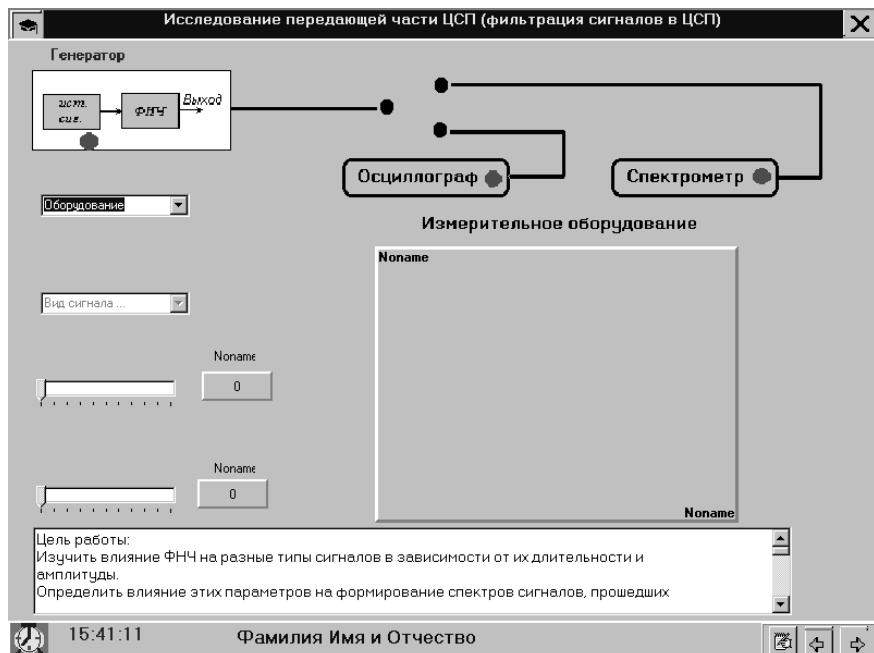


Рис.2.1 Исследование передающей части ЦСП (фильтрация сигналов в ЦСП)

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ АИМ СИГНАЛОВ В ЦСП

3.1 Цель работы

Изучить процедуру АИМ-2 при воздействии на разные типы сигналов в зависимости от их длительности и амплитуды, а также процедуру временного разделения каналов. Определить влияние этих параметров на формирование спектров сигналов при воздействии АИМ-2. Сравнить сигналы и их спектры, прошедшие через ФНЧ(из отчета предыдущей лабораторной работы), и сигналы и их спектры после процедуры АИМ-2.

3.2 Методические указания по проведению работы

3.2.1 Изучение сигналов после процедуры АИМ-2

а) Выбрать сигнал с выхода блока АИМ-2 в виде прямоугольного импульса . Подключить осциллограф к выходу блока АИМ-2. Пронаблюдать возможные изменения формы сигнала, меняя его длительность и амплитуду . Осцилограммы выходного сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и амплитуды.

б) Выбрать сигнал с выхода блока АИМ-2 в виде треугольного импульса. Подключить осциллограф к выходу блока АИМ-2. Пронаблюдать возможные изменения формы сигнала, меняя его длительность и амплитуду. Осцилограммы выходного сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и амплитуды.

в) Выбрать сигнал с выхода блока АИМ-2 в виде синусоидального импульса. Подключить осциллограф к выходу блока АИМ-2. Пронаблюдать возможные изменения формы сигнала, меняя его длительность и амплитуду. Осцилограммы выходного сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и амплитуды.

3.2.2 Изучение спектров сигналов

а) Подать на вход блока АИМ-2 прямоугольный импульс. Подключить спектроанализатор к выходу блока АИМ-2. Пронаблюдать искажения формы спектра прямоугольного импульса, меняя его длительность и амплитуду. Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров длительности и амплитуды, которые использовались при изучении этого вида сигнала.

б) Подать на вход блока АИМ-2 треугольный импульс. Подключить спектроанализатор к выходу АИМ-2. Пронаблюдать искажения формы спектра треугольного импульса, меняя его длительность и амплитуду. Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров длительности и амплитуды, которые использовались при изучении этого вида сигнала.

в) Подать на вход блока АИМ-2 синусоидальный импульс. Подключить спектроанализатор к выходу блока АИМ-2 Пронаблюдать искажения формы спектра ограниченного синусоидального сигнала, меняя его длительность и амплитуду . Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров длительности и амплитуды, которые использовались при изучении этого вида сигнала.

г) Подключить к спектроанализатору с выхода блока АИМ-2 все три сигнала, разделенных во времени . Пронаблюдать групповой сигнал, а также возможные изменения формы этого сигнала, меняя его длительность и амплитуду. Осцилограммы группового сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и амплитуды.

3.2.3 Выводы

Сделать выводы по проделанной работе, занести их в отчет (в отчете указать. как меняется спектр сигнала в зависимости от изменения длительности импульса и амплитуды, а также сравнить спектры сигналов, прошедших через ФНЧ, и спектров сигналов после процедуры АИМ-2. В чем отличия? Объяснить почему. Также объяснить процедуру формирования группового сигнала.).

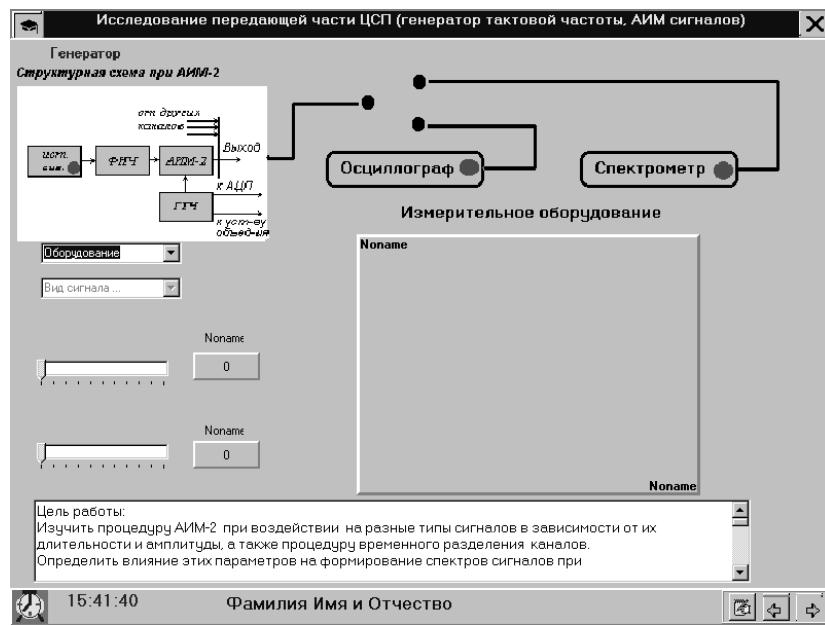


Рис.3.1 Исследование передающей части ЦСП (генератор тактовой частоты АИМ сигналов)

4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕДУР КВАНТОВАНИЯ, КОДИРОВАНИЯ И МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ В ЦСП

4.1 Цель работы

Изучить процедуру мультиплексирования при использовании всех трех типов сигналов и дополнительного, состоящего из последовательности нулей, в зависимости от их длительности и амплитуды. Определить влияние этих параметров на форму спектров сигналов при мультиплексировании. Изучить формирование цифрового однополярного сигнала. Ознакомиться с процедурой линейного кодирования цифрового однополярного сигнала по алгоритму HDB3. Определить влияние этих параметров на формирование спектров сигнала после кодирования.

4.2 Методические указания по проведению работы

4.2.1 Изучение сигналов при мультиплексировании, квантовании и линейном кодировании

- Подключить осциллограф к Выходу1. Пронаблюдать групповой сигнал, меняя его длительность и амплитуду. Осцилограммы выходного сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и амплитуды.
- Подключить осциллограф к Выходу2. Пронаблюдать возможные изменения однополярной последовательности, меняя длительность исходного импульса. Осцилограммы выходного сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности.
- Подключить осциллограф к Выходу 3. Пронаблюдать процедуру формирования двуполярного сигнала из однополярного.

4.2.2 Изучение спектров сигналов

- Подключить спектроанализатор к Выходу1. Пронаблюдать спектр группового сигнала, меняя его длительность и амплитуду. Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров длительности и амплитуды, которые использовались при изучении данного типа сигнала в предыдущих лабораторных работах.

б) Подключить спектроанализатор к Выходу3. Пронаблюдать возможные изменения в спектре двуполярного сигнала, меняя его длительность. Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров длительности и амплитуды, которые использовались при изучении данного типа сигнала в предыдущих лабораторных работах.

4.2.3 Выводы

Сделать выводы по проделанной работе, занести их в отчет (в отчете указать, как меняется спектр сигнала в зависимости от изменения длительности импульса и амплитуды, обратив внимание на сравнение формы спектров отдельных сигналов и группового, а также указать возможные изменения спектра сигнала в зависимости от изменения длительности импульса, а также объяснить процедуру линейного кодирования сигнала МЧПИ HDB3.).

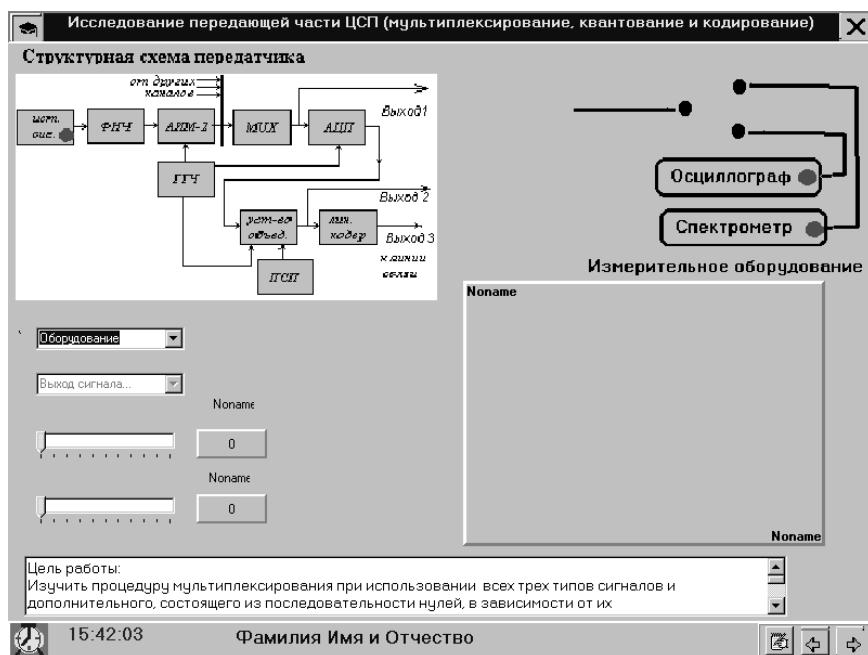


Рис.4.1 Исследование передающей части ЦСП (мультиплексирование, квантование и кодирование)

5 ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛА СВЯЗИ В ЦСП

5.1 Цель работы

Изучить возможные изменения в сигнале и его спектре, возникающие после прохождения через канал связи. Изучить влияние белого шума на сигнал и спектр.

5.2 Методические указания по проведению работы:

5.2.1 Изучение сигналов после прохождения канала связи

а) Подключить осциллограф к выходу канала связи. Пронаблюдать возможные изменения в двуполярном сигнале в зависимости от изменения длительности импульсов, мощности шума и постоянных времени

канала по ВЧ и НЧ. Осциллограммы сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений длительности и постоянных времени канала по ВЧ и НЧ, мощности шума.

5.2.2 Изучение спектров сигналов

- a) На спектроанализатор подать сигнал с выхода канала связи. Пронаблюдать возможные изменения в зависимости от длительности импульса, мощности шума и постоянных времени канала по ВЧ и НЧ. Спектры сигнала снимать при тех же значениях длительности импульса, которые использовались при изучении этого вида сигнала ранее.

5.2.3 Выводы

Сделать выводы по проделанной работе, занести их в отчет (в отчете указать возможные изменения спектра сигнала в зависимости от изменения длительности импульса, постоянных времени канала по НЧ и ВЧ и мощности шума, а также объяснить, как проходит формирование спектра сигнала, прошедшего канал связи).

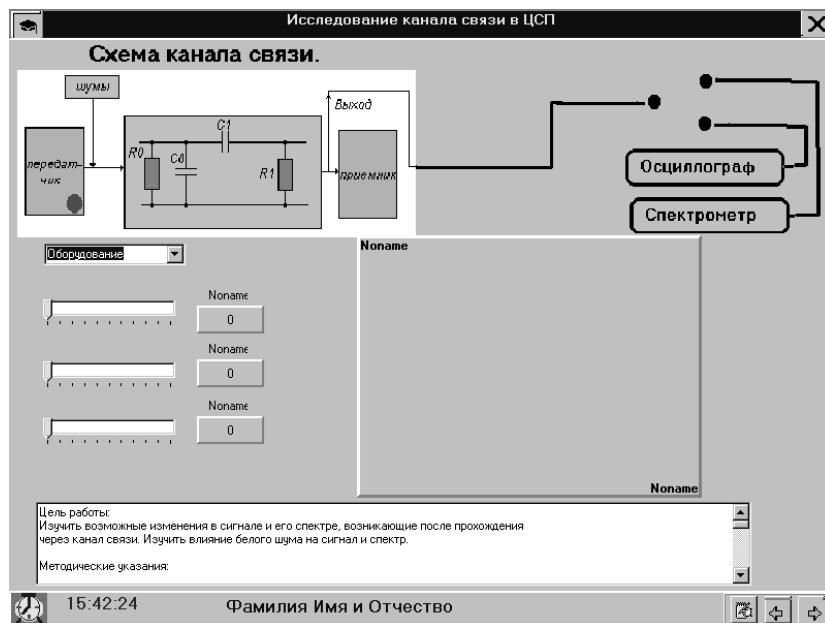


Рис.5.1 Исследование канала связи в ЦСП

6 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЕМНОЙ ЧАСТИ ЦСП

6.1 Цель работы

Изучить процедуру линейного декодирования двуполярного сигнала с выхода генератора в однополярный в зависимости от длительности исходных импульсов, постоянных времени канала по ВЧ и НЧ и мощности шума. Определить влияние этих параметров на формирование спектров сигналов , прошедших канал связи.

Изучить процедуру восстановления сигнала после восстановления в зависимости от длительности исходных импульсов, постоянных времени канала по ВЧ и НЧ и мощности шума.. Определить влияние этих параметров на формирование спектров сигналов

6.2 Методические указания по проведению работы

6.2.1 Изучение сигналов, прошедших канал связи

- а) Подключить осциллограф к Выходу1. Пронаблюдать процедуру линейного декодирования двуполярной последовательности в однополярную, меняя длительность исходных импульсов, амплитуду импульсов,

мощность шума и постоянные времени канала по ВЧ и НЧ. Осциллограммы сигнала с Выход1 занести в отчет с указанием конкретных значений длительности, амплитуды импульсов, амплитуды шума и постоянных времени канала по ВЧ и НЧ.

б) Подключить осциллограф к Выходу2. Пронаблюдать процедуру восстановления сигнала, меняя длительность исходных импульсов, амплитуду импульсов, мощность шума и постоянные времени канала по ВЧ и НЧ. Осциллограммы сигнала с Выход2 занести в отчет с указанием конкретных значений изменяемых параметров.

6.2.2 Изучение спектров сигналов

а) Подключить спектроанализатор к Выходу1. Пронаблюдать формирование спектра при линейном декодировании сигнала из однополярной в двуполярную последовательность, меняя длительность исходных импульсов, амплитуду импульсов, мощность шума и постоянные времени канала по ВЧ и НЧ. Графики спектра сигнала с Выход1 занести в отчет с указанием конкретных значений изменяемых параметров.

б) Подключить спектроанализатор к Выходу2. Пронаблюдать формирование спектра при восстановлении сигнала после декодирования, меняя длительность исходных импульсов, амплитуду импульсов, мощность шума и постоянные времени канала по ВЧ и НЧ. Графики спектра сигнала с Выход2 занести в отчет с указанием конкретных значений изменяемых параметров.

6.2.3 Выводы

Сделать выводы по проделанной работе, занести их в отчет (в отчете указать возможные изменения в сигналах и их спектрах в зависимости от изменения длительности импульса, амплитуды импульсов, мощности шума и постоянных времени канала по ВЧ и НЧ. Объяснить почему. Описать работу регенератора.)

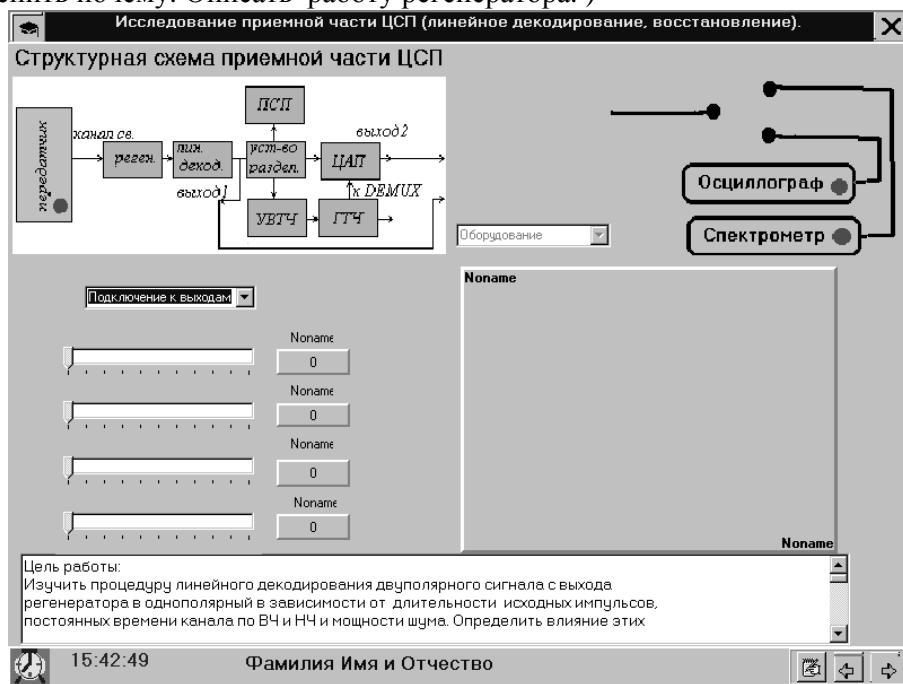


Рис.6.1 Исследование приемной части ЦСП (линейное декодирование, восстановление)

7 ДЕМУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ В ПРИЕМНОЙ ЧАСТИ ЦСП

7.1 Цель работы

Изучить процедуру демультиплексирования в зависимости от длительности и амплитуды изначальных импульсов, а также постоянных времени канала по ВЧ и НЧ и мощности шума. Рассмотреть влияние этих параметров на формирование спектров и самих сигналов.

7.2 Методические указания по проведению работы

7.2.1 Изучение сигналов после демультиплексора

а) Подключить осциллограф к выходу демультиплексора. Выбрать прямоугольный импульс. Пронаблюдать восстановление прямоугольного импульса, меняя его длительность, амплитуду, а также постоянные времени канала по ВЧ и НЧ и мощность шума . Осциллограммы сигнала занести в отчет с указанием конкретных

значений изменяемых переменных.

б) Выбрать сигнал с выхода демультиплексора в виде треугольного импульса. Подключить осциллограф к демультиплексору. Пронаблюдать восстановление треугольного импульса, меняя его длительность и амплитуду, а также постоянные времени канала по ВЧ и НЧ и мощность шума. Осциллограммы сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений всех изменяемых параметров .

в) Выбрать синусоидальный сигнал на выходе демультиплексора . Подключить осциллограф к демультиплексору.Пронаблюдать восстановления ограниченного синусоидального сигнала, меняя все изменяемые параметры. Осциллограммы сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений изменяемых параметров.

7.2.2 Изучение спектров сигналов

а) Выбрать сигнал с выхода демультиплексора в виде прямоугольного импульса. Подключить спектроанализатор к демультиплексору .Пронаблюдать формирование спектра прямоугольного импульса, меняя его длительность, амплитуду, постоянные времени канала по ВЧ и НЧ и мощность шума . Спектры сигнала снимать для тех же изменяемых параметров, которые использовались при изучении этого вида сигнала в предыдущих лабораторных работах, занести график спектра в отчет.

б) Выбрать треугольный импульс на выходе демультиплексора,подключить спектроанализатор.

Пронаблюдать формирование спектра треугольного импульса, меняя его длительность, амплитуду, постоянные времени канала по ВЧ и НЧ и мощность шума. Спектры сигнала снимать для тех же изменяемых параметров , которые использовались при изучении этого вида сигнала в предыдущих лабораторных работах, занести график спектра в отчет.

в) Выбрать синусоидальный сигнал на выходе демультиплексора,подключить спектроанализатор.

Пронаблюдать формирование спектра ограниченного синусоидального сигнала, меняя его длительность, амплитуду , постоянные времени канала по ВЧ и НЧ и мощность шума. Спектры сигнала снимать для тех же изменяемых параметров , которые использовались при изучении этого вида сигнала в предыдущих лабораторных работах, занести график спектра в отчет.

7.2.3 Выводы.

Сделать выводы по проделанной работе, занести их в отчет (в отчете указать возможные изменения спектра сигнала в зависимости от изменения длительности импульса ,его амплитуды ,постоянных времени канала НЧ и ВЧ и мощности шума. Сравнить сигналы и спектры сигналов после разделения с сигналами и спектрами сигналов после АИМ-2, описать их возможные изменения, объяснить почему?)

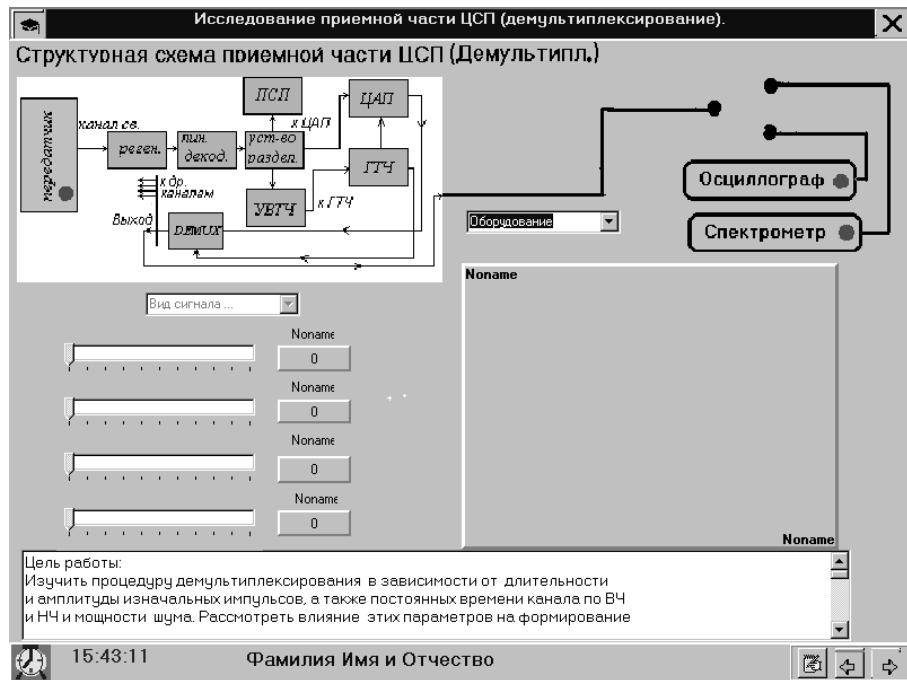


Рис.7.1 Исследование приемной части ЦСП (демультиплексирование)

8 ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА В ПРИЕМНОЙ ЧАСТИ ЦСП

8.1 Цель работы

Изучить влияние ФНЧ при восстановлении сигналов в зависимости от длительности исходных импульсов, мощности шума, амплитуды исходных импульсов, а также постоянных времени канала по НЧ и ВЧ. Определить влияние этих параметров на формирование спектров сигналов, прошедших через ФНЧ. Сравнить сигналы и спектры, прошедших ФНЧ, на передающем конце с сигналами и их спектрами, прошедших через ФНЧ, на приемном конце. Оценить средне-квадратичную ошибку для трех сигналов в отдельности и коэффициент ошибки в зависимости от изменяемых параметров.

8.2 Методические указания по проведению работы

8.2.1 Изучение сигналов после прохождения через ФНЧ

а) Выбрать сигнал на выходе ФНЧ в виде прямоугольного импульса. Подключить осциллограф к выходу ФНЧ. Пронаблюдать искажения формы сигнала, меняя длительность импульса, его амплитуду, мощность шума и постоянные времени канала по НЧ и ВЧ. Осциллограммы выходного сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений всех изменяемых величин

б) Выбрать сигнал на выходе ФНЧ в виде треугольного импульса. Подключить осциллограф к выходу ФНЧ. Пронаблюдать искажения формы сигнала, меняя длительность импульса, его амплитуду, мощность шума и постоянные времени канала по НЧ и ВЧ. Осциллограммы выходного сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений всех изменяемых величин.

в) Выбрать сигнал на выходе ФНЧ в виде синусоидального импульса. Подключить осциллограф

к выходу ФНЧ. Пронаблюдать искажения формы сигнала, меняя длительность импульса, его амплитуду, мощность шума и постоянные времени канала по НЧ и ВЧ. Осциллограммы выходного

сигнала занести в отчет с указанием конкретных значений всех изменяемых величин.

8.2.2 Изучение спектров сигналов

а) На входе ФНЧ выбрать прямоугольный импульс. Подключить спектроанализатор к выходу ФНЧ.

Пронаблюдать искажения формы спектра прямоугольного импульса, меняя длительность импульса, его амплитуду, мощность шума и постоянных времени канала по НЧ и ВЧ . Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров изменяемых величин, которые использовались при изучении этого вида сигнала.

б)Подать на вход ФНЧ треугольный импульс. Подключить спектроанализатор к выходу ФНЧ. Пронаблюдать искажения формы спектра прямоугольного импульса, меняя длительность импульса, его амплитуду, мощность шума и постоянных времени канала по НЧ и ВЧ .. Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров изменяемых величин, которые использовались при изучении этого вида сигнала.

в)Подать на вход ФНЧ синусоидальный сигнал. Подключить спектроанализатор к выходу ФНЧ.

Пронаблюдать искажения формы спектра прямоугольного импульса, меняя длительность импульса, его амплитуду, мощность шума и постоянных времени канала по НЧ и ВЧ . Спектры выходного сигнала снимать для тех же параметров изменяемых величин, которые использовались при изучении этого вида сигнала.

8.2.3 Выводы

Сделать выводы по проделанной работе, занести их в отчет (в отчете указать, как меняется спектр сигнала в зависимости от изменяемых параметров, а также сравнить сигналы и их спектры, прошедших ФНЧ на передающем конце, с сигналами и их спектрами, прошедших через ФНЧ, на приемном конце. В чем отличия? Объяснить, почему?).Также занести в шаблон таблицы в отчете значения СКО и ИКО в зависимости от изменения постоянных времени канала по ВЧ и НЧ и мощности шума.

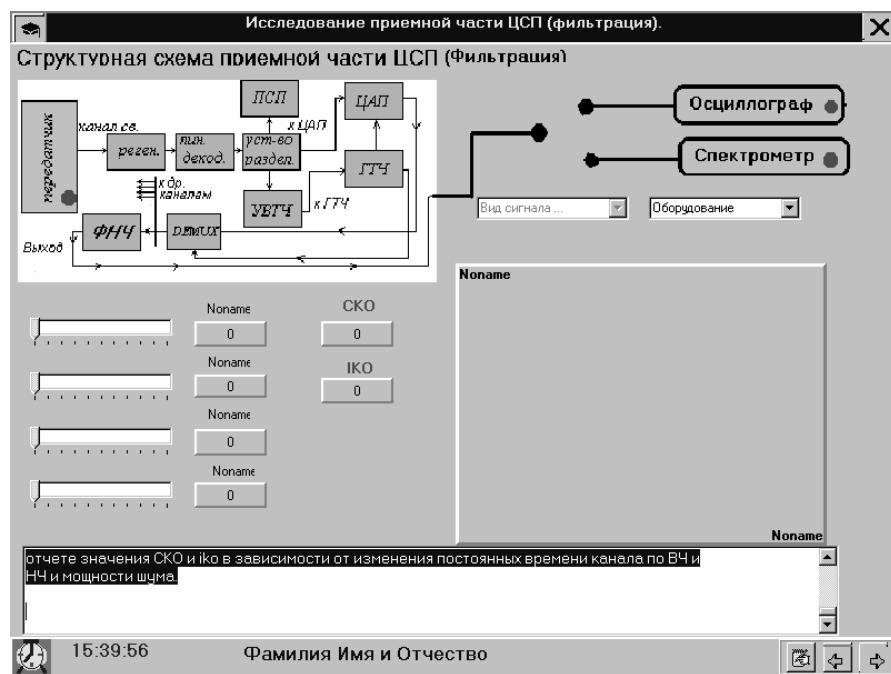


Рис.8.1 Исследование приемной части ЦСП (фильтрация)

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

6. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь, 1986, - 511с.
7. Баскаков СИ. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 2003, -462 с.
8. Баскаков СИ. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2002, - 214 с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ В СРЕДЕ ELECTRONICS WORKBENCH

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной работы является построение и изучение устройства генерации сигналов мультивибратора. При выполнении работы второй целью является получение базовых знаний и умений работы с Electronics Workbench.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Для формирования импульсов прямоугольной формы в технических устройствах широко используются релаксационные генераторы, построенные на основе усилителей с положительной обратной связью. Обратной связью принято называть связь между входными и выходными цепями усилительной системы. За счет обратной связи часть энергии усиливаемых колебаний поступает обратно с выхода на вход. При этом пришедшие обратно колебания складываются с начальными. Напряжение обратной связи, подаваемое на вход усилителя цепью обратной связи, может быть в фазе с входным сигналом или в противофазе. В первом случае обратная связь называется *положительной*, во втором — *отрицательной*.

В усилителях положительная обратная связь, как правило, приводит к возникновению генерации. Уменьшение напряжения действующего на входе усилителя и является причиной снижения коэффициента усиления при отрицательной обратной связи. По принципу действия обратную связь делят на два вида: 1) обратная связь по напряжению - когда эффект влияния обратной связи зависит от величины выходного напряжения; 2) обратная связь по току – при которой эффект влияния обратной связи зависит от величины выходного тока. При этом напряжение обратной связи пропорционально выходному току через нагрузку.

Между входными зажимами усилителя действует сумма двух напряжений:

$$U_g = U_{bx} + U_{oc}$$

где U_{bx} - напряжение, развиваемое входным источником, U_{oc} - напряжение обратной связи. Напряжение обратной связи представляет некоторую β -ю часть выходного напряжения $U_{vых}$, т. е.

$$U_{oc} = \beta U_{vых},$$

При положительной обратной связи U_{oc} находится в фазе с напряжением источника U_{bx} , поэтому здесь выполняется соотношение:

$$U_g > U_{bx}$$

При отрицательной обратной связи U_{oc} и U_{bx} противофазны, поэтому,

$$U_g < U_{bx}$$

Уменьшение напряжения действующего на входе усилителя и является причиной снижения коэффициента усиления при отрицательной обратной связи. По принципу действия обратную связь делят на два вида: 1) обратная связь по напряжению - когда эффект влияния обратной связи зависит от величины выходного напряжения; 2) обратная связь по току – при которой эффект влияния обратной связи зависит от величины выходного тока. При этом напряжение обратной связи пропорционально выходному току через нагрузку.

Рассмотрим как изменится коэффициент усиления K_{ce} охваченного петлей обратной связи. По определению:

$$K_{ce} = U_{vых}/U_{bx}$$

С другой стороны,

$$U_{vых} = KU_g = K(U_{bx} + \beta U_{vых}).$$

Из полученных формул получаем,

$$K_{\text{св}}=K/(1-K\beta). \quad (1)$$

Как видим, под действием обратной связи коэффициент усиления изменился в $(1-K\beta)$ раз. Найденный множитель обозначают как γ и называют глубиной обратной связи, $\gamma=1-K\beta$.

Отсюда следует, что в условиях положительной обратной связи, если $1-K\beta=0$, коэффициент усиления $K_{\text{св}}$ стремится к бесконечности. Физически это означает самовозбуждение усилителя, т.е. превращение его в автогенератор. Учитывая комплексный характер K и β , найденное выше условие самовозбуждения может быть представлено в виде двух скалярных соотношений:

$$|K||\beta|=1,$$

$$\varphi_k + \varphi_\beta = 2\pi n,$$

где n – целое число.

Первое из данных соотношений представляет собой **условие баланса амплитуд**, а второе – **баланса фаз**.

Условие баланса фаз означает, что сигнал с выхода усилителя должен поступить на его вход в фазе с входным сигналом. Другими словами сдвиг фаз φ_k , создаваемых усилителем и сдвиг фаз φ_β , формируемый в цепи обратной связи был кратен 2π .

Условие баланса амплитуд означает, что усилитель должен полностью компенсировать потери сигнала, приобретаемые им в петле обратной связи.

При выполнении указанных условий самовозбуждения шумовое напряжение, которое всегда присутствует на входе усилителя, достаточно для перехода генератора в автоколебательный режим.

В радиотехнике колебания, с которыми приходится иметь дело, делят на два типа: синусоидальные (гармонические) и релаксационные (разрывные). Эти колебания сильно отличаются по форме. Осциллограмма релаксационных колебаний резко отличается от синусоиды и имеет характерную пилообразную форму, форму прямоугольника или другой более сложной кривой. Электрические генераторы релаксационных колебаний характеризуются в общих чертах тем, что имеют накопитель энергии только одного типа, чаще всего это емкость. Процесс колебаний состоит из периодического притока энергии к накопителю и стока ее в какую-либо другую цепь. Обмен энергии осуществляется с помощью транзистора, играющего роль клапана, который закрыт, когда происходит накопление энергии и открыт, когда происходит передача энергии в другую систему. Транзистор работает, как своеобразный вентиль, переходя от закрытого состояния к открытому. Частота колебаний генератора определяется не только параметрами схем, но и в большой степени зависит от режима работы транзистора. Типичным примером автоколебательной системы релаксационных колебаний является мультивибратор. Колебания в мультивибраторе носят резко выраженный несинусоидальный разрывной характер и содержат большое количество гармоник. Этим объясняет название «мультивибратор», что означает генератор большого количества колебаний.


ПАКЕТ ELECTRONICS WORKBENCH

Приложение Electronics Workbench v.5.12 (EWB) представляет собой средство программной разработки и имитации электрических цепей.

Интерфейс пользователя состоит из полоски меню, панели инструментов и рабочей области.

Полоса меню состоит из следующих компонент: меню работы с файлами (File), меню редактирования (Edit), меню работы с цепями (Circuit), меню анализа схем (Analysis), меню работы с окнами (Window), меню работы с файлами справок (Help).

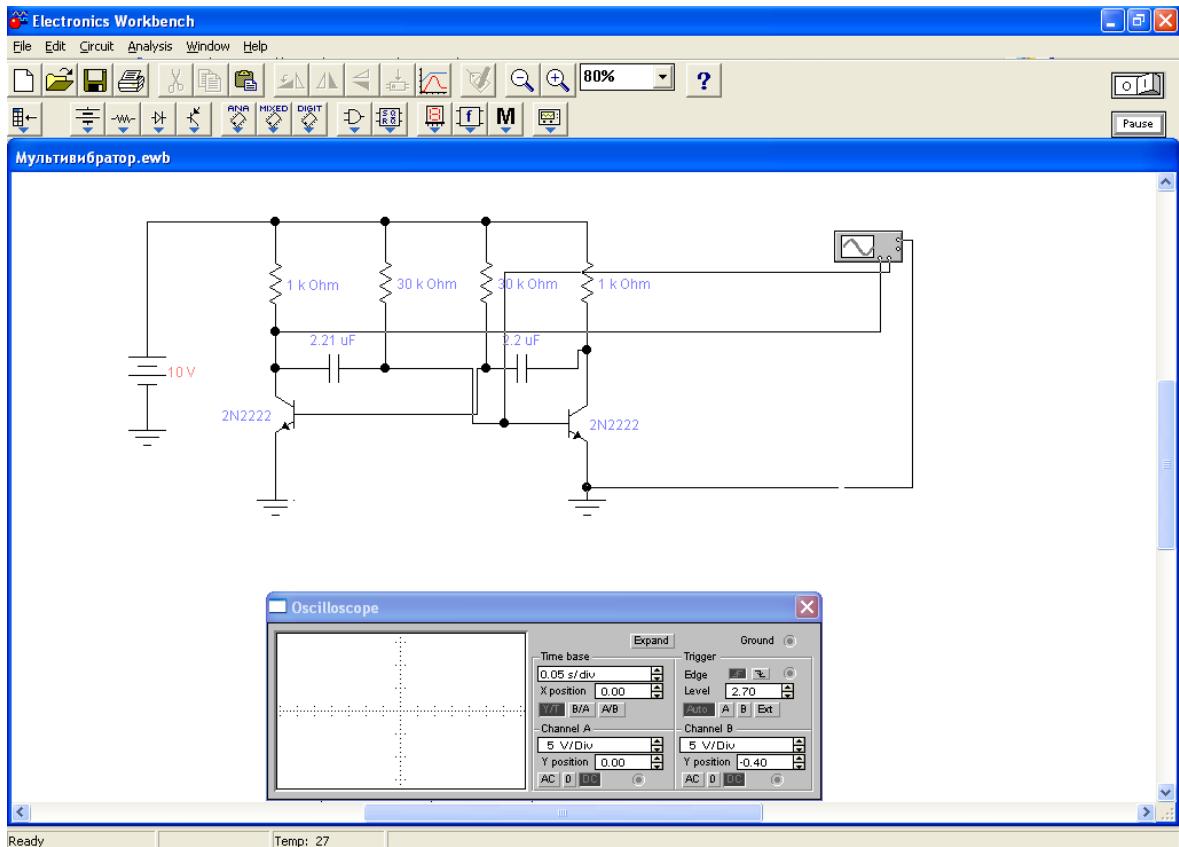Панель инструментов состоит из “быстрых кнопок”, имеющих аналоги в меню, кнопок запуска и приостановки схем, набора радиоэлектронных аналоговых и цифровых деталей, индикаторов, элементов управления и инструментов.



Внешний вид экрана компьютера при работе с программой EWB

Построение устройства генерации сигналов производится при помощи Electronics Workbench. Производится построение схемы мультивибратора, для получения практических навыков работы в среде Workbench.

ПОРЯДОК АНАЛИЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРА

1. Запустите Electronics Workbench.
2. Подготовьте новый файл для работы. Для этого необходимо выполнить следующие операции из меню: File/New и File/Save as. При выполнении операции Save as будет необходимо указать имя файла и каталог, в котором будет храниться схема.
3. Перенесите необходимые элементы схемы на рабочую область Electronics Workbench. Для этого необходимо выбрать раздел на панели инструментов (Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog Ics, Mixed Ics, Digital Ics, Logic Gates, Digital, Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments), в котором находится нужный вам элемент, затем перенести его на рабочую область.
4. Соедините контакты элементов и расположите элементы в рабочей области для получения необходимой вам схемы. Для соединения двух контактов необходимо щелкнуть по одному из контактов основной кнопкой мыши и, не отпуская клавишу, довести курсор до второго контакта. В случае необходимости можно добавить дополнительные узлы (разветвления). Нажатием на элементе правой кнопкой мыши можно получить быст-

рый доступ к простейшим операциям над положением элемента, таким как вращение (rotate), разворот (flip), копирование/вырезание (copy/cut), вставка (paste).

5. Проставьте необходимые номиналы и свойства каждому элементу. Для этого нужно дважды щелкнуть мышью на элементе.

6. Когда схема собрана и готова к запуску, нажмите кнопку включения питания на панели инструментов. В случае серьезной ошибки в схеме (замыкание элемента питания накоротко, отсутствие нулевого потенциала в схеме) будет выдано предупреждение.

7. Произведите анализ схемы, используя инструменты индикации. Вывод терминала осуществляется двойным нажатием клавиши мыши на элементе. В случае необходимости можно пользоваться кнопкой Pause.

8. При необходимости произведите доступные анализы в разделе меню Analysis.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


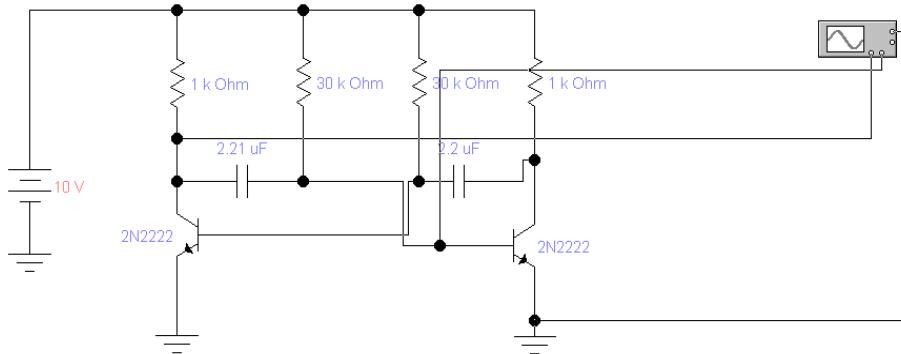


Схема исследуемого генератора

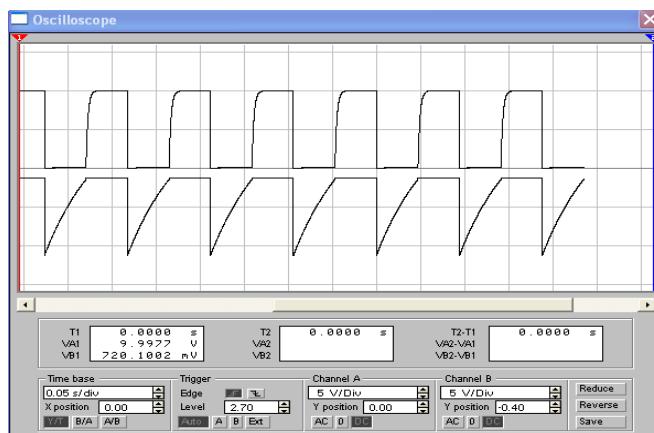На полученной с помощью осциллографа осциллограмме видны два ряда импульсов. Верхний – импульс прямоугольной формы, получен на основе усиления генератора с положительной обратной связью. Этот импульс, проходя по цепи обратной связи, снова подается на транзистор.



Параметры элементов для мультивибратора подбираются таким образом, чтобы обеспечить автоколебательный режим, представленный на рисунке выше. Данные сводятся в таблицу:

U_{bx} , В	R_1 , кОм	R_2 , кОм	R_3 , кОм	R_4 , кОм	C_1 , мкФ	C_2 , мкФ
10	1	30	30	1	2 . 2 1	2 . 2

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

5. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь, 1986, - 511с.
6. Баскаков СИ. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 2003, -462 с.
7. Баскаков СИ. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2002, - 214 с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН

Цель работы

С помощью пакета Sound transduter исследовать основные принципы работы пьезоэлектрического преобразователя акустических волн на примере проектирования антенны эхолота, работающего с заданной точностью.

Введение

Принцип действия преобразователей, служащих для возбуждения и приема акустических волн, основан на использовании ряда физических явлений - пьезоэффекта, магнитострикций, электрострикции и др., связанных с возникновением заметных механических деформаций при воздействии на тело электрических, магнитных полей или различного рода излучений.

Наиболее эффективный и широко распространенный способ возбуждения (приема) объемных волн состоит в использовании пьезоэлектрических полуволновых слоев (пластин) с электродами, находящимися в акустическом контакте со звукопроводом. В основе этого метода лежит использование для излучения акустических волн обратного пьезоэффекта (деформации пластины под действием электрического поля, приложенного к электродам), а для приема - прямого пьезоэффекта (возникновение электрического заряда на обкладках - электродах деформированной пьезоэлектрической пластины).

Измерение глубины водоема акустическим прибором, который называется гидроакустической антенной. Гидроакустическая антenna - погруженная в водную среду часть гидроакустической станции, которая непосредственно принимает и (или) излучает гидроакустические сигналы и обеспечивает пространственную избирательность совместно с электронной частью станции. Состоит из электроакустических и акустоэлектрических преобразователей, объединенных конструкцией для формирования направленности.

Разновидности гидроакустической антенны: *линейная* (элементы-преобразователи вытянуты в одну линию); *объемная* (элементы расположены в середине некоторого объема); *поверхностная* (элементы на поверхности выбранной формы); *рупорная* (элементы в горловине рупора); *фокусирующая* (один или несколько элементов в фокальной плоскости отражателя).

Параметры гидроакустической антенны.

Усиление — свойство гидроакустической антенны увеличивать отношение сигнал/шум (С/Ш); его оценивают коэффициентом усиления (КУ) и показателем направленности (ПН). Заметим, что радиотехнические антенны вместо ПН характеризуются коэффициентом направленного действия (КНД).

Параметр КУ = $10 \lg[(C/W)_{\text{ант}}/(C/W)_{\text{эл}}]$, где $(C/W)_{\text{ант}}$ и $(C/W)_{\text{эл}}$ — отношения С/Ш на выходе гидроакустической антенны и отдельного ее элемента соответственно. При коррентности сигнала (или шума) в пределах апертуры антенны (проявляющейся, в частности, в сходстве форм огибающих на соседних элементах ij) КУ оценивают через коэффициент корреляции сигнала $k_{c,ij}$ и шума $k_{u,ij}$ так

$$KU = 10 \lg \left(\sum_i \sum_j k_{c,ij} / \sum_i \sum_j k_{u,ij} \right)$$

Показатель направленности $PN = 10 \lg k_{o,k}$ где $k_{o,k}$ — коэффициент осевой концентрации при плоском фронте волны сигнала длиной λ и при изотропном шуме, для которого мощность в телесном угле θ одинакова по всем направлениям. Для осесимметричной

гидроакустической антенны, ненаправленной в плоскости углов φ , но имеющей в другой плоскости углов θ симметричную диаграмму направленности, коэффициент

$$k_{o,k} = 4\pi / 2\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} R(\Theta) \cos \Theta d\Theta$$

Для непрерывной антенны протяженностью $L >> \lambda$ коэффициент $k_{o,k} = 2L/\lambda$. Для круглого поршневого жесткого элемента либо антенны диаметром $D >> \lambda$ коэффициент $k_{o,k} = (\pi D / \lambda)^2$. Использование ПН нецелесообразно при анизотропном шуме и при многолучевом распространении сигнала.

Чувствительность гидроакустической антенны в режиме приема — напряжение на выходе гидрофонов антенны при действии плоской волны с нормированным звуковым давлением.

Чувствительность гидроакустической антенны в режиме излучения — звуковое давление на оси диаграммы направленности, пересчитанное к расстоянию 1 м от источника при подведении ко входу гидроакустической антенны нормированной электрической мощности 1 Вт.

Характеристика направленности гидроакустической антенны (ХН) — аналитическая зависимость квадрата ее чувствительности $R(\theta, \varphi)$ от направлений (θ, φ) в водном пространстве относительно оси ДН, выраженная в полярных координатах. Из этой формулировки следует, что, в дополнение к аналитической ХН, направленные свойства гидроакустической антенны описывают также и ДН — графической зависимостью чувствительности антенны от направления. Форма ДН может быть игольчатой, секторной, тороидальной и др.

Характеристика направленности антенны, составленной из идентичных равноразнесенных направленных гидрофонов или излучателей, равна произведению ХН отдельного элемента на ХН антенны, состоящей из ненаправленных элементов (теорема перемножения).

Акустическая ось — направление, в котором чувствительность максимальна вследствие совпадения фаз и корреляции сигналов от всех элементов гидроакустической антенны.

Согласование ПП с приемопередатчиком гидролокатора

Известно, что для передачи наибольшей мощности от источника в нагрузку необходимо обеспечить равенство их сопротивлений, то есть выполнить **согласование нагрузки и источника сигнала**. Если такого согласования нет, то не вся возможная мощность поступает в нагрузку и энергетический потенциал радиосистемы уменьшается. Это приводит к тому, что при отсутствии согласования между передатчиком и ПП мощность, излучаемая акустической антенной становится меньше мощности в режиме согласования, а в случае приемника на его вход из антенны поступает не весь полезный сигнал, а только его часть, что при учете собственных шумов усилительных каскадов приводит к уменьшению отношения сигнал/шум на выходе приемника.

Задача согласования устройств передачи информации с каналом связи, например, радиопередатчика (TX), радиоприемника (RX) или объединенного в одной конструкции приемопередатчика (TRX) с фидерной линией (ФЛ) и антенной (A) в общем случае иллюстрирует рис. 1.

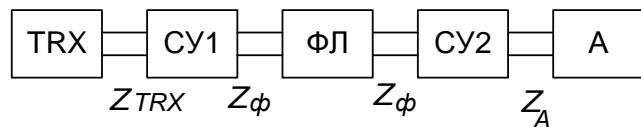


Рис. 1.

На этом рисунке СУ1 - согласующее устройство для согласования выходного сопротивления самого передатчика (или приемника) Z_{TRX} с фидерной линией (ФЛ), а СУ2 - согласующее устройство для согласования сопротивления ФЛ Z_ϕ с антенной, имеющее сопротивление Z_A . Если антenna расположена вблизи TRX, тогда отпадает необходимость использования ФЛ и одного из согласующих устройств. В общем случае все сопротивления на рис. 1 комплексные и состоят из активного сопротивления R и реактивного X , то есть $Z=R+iX$. Согласующее устройство СУ1 обычно входит в состав TRX и рассчитывается на чисто активное стандартное входное/выходное сопротивление. Для несимметричного выхода TRX, к которому подключается коаксиальный кабель, стандартом являются значения 50 или 75 Ом. Иногда используется симметричный выход, рассчитанный на сопротивление 300 или 600 Ом.

Таким образом, согласование ФЛ с TRX осуществляется путем выбора соответствующего кабеля или воздушной линии с волновым сопротивлением ρ , равным выходному сопротивлению TX (входному сопротивлению RX) в соответствии с техническим описанием. Для согласования антенны с волновым сопротивлением фидера можно выбрать такую конструкцию антенны, чтобы $Z_A=\rho$, тогда СУ2 также не потребуется и можно антенну непосредственно соединять с ФЛ. Заметим, что в этом случае необходимо, чтобы сопротивление антенны было чисто активным, то есть $Z_A=R_A=\rho$. В других случаях, когда имеющаяся антenna обладает Z_A не равным ρ , требуется СУ. Такая ситуация может возникнуть при использовании стандартных антенн с $R_A \neq \rho$ или в случае разработки антенн не по критерию равенства сопротивлений $R_A=\rho$, а по другим критериям, например, по наибольшему коэффициенту усиления G , большой широкополосности, малых геометрических размеров и т.д. Одновременно удовлетворить двум разным требованиям: $Z_A=\rho$ и, например, $G=G_{max}$, как правило, не удается. Задача усложняется и при учете частотной зависимости параметров антенны, в том числе и Z_A , при работе приемопередатчика в широкой полосе частот. Для оценки степени согласования используются ниже перечисленные параметры.

Коэффициент отражения по напряжению показывает отношение напряжения отраженной волны U_2 к напряжению падающей волны U_1 :

$$K_{omp} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_A - Z_\phi}{Z_A + Z_\phi}.$$

В режиме согласования, когда $Z_A = Z_\phi$, $K_{omp} = 0$, а в общем случае K_{omp} является комплексной величиной, то есть учитывает не только амплитуду, но и фазу отраженной волны.

Коэффициент стоячей волны (KCB):

$$KCB = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} = \frac{|U_1| + |U_2|}{|U_1| - |U_2|} = \frac{1 + \frac{|U_2|}{|U_1|}}{1 - \frac{|U_2|}{|U_1|}} = \frac{1 + |K_{omp}|}{1 - |K_{omp}|},$$

где KCB - действительная величина, изменяется от 1 (идеальное согласование) до ∞ . На практике часто хорошим согласованием считается $KCB \leq 1,5$. В случае чисто активных сопротивлений $Z_\phi=\rho$ и $Z_A=R_A$:

$$KCB = \frac{R_A}{\rho} \quad R_A \geq \rho,$$

$$KCB = \frac{\rho}{R_A} \quad \rho \geq R_A.$$

Коэффициент бегущей волны (КБВ):

$$KBB = \frac{1}{KCB} = \frac{U_{\min}}{U_{\max}} = \frac{1 - |K_{omp}|}{1 + |K_{omp}|}.$$

KBB изменяется от 1 (идеальное согласование) до 0.

Способы согласования.

На практике применяется несколько основных способов согласования фидерной линии с антенной, причем ясно, что для согласования не могут быть использованы СУ с резисторами, поскольку это приведет к потерям энергии при передаче или приеме и общие параметры всей радиотехнической системы - мощность излучения, чувствительность приемника, а как следствие этого и дальность действия - значительно ухудшатся.

П-образный контур состоит из трех реактивных элементов C_1 , C_2 и L и предназначен для трансформации входного сопротивления $Z_1=R_1+iX_1$ в выходное сопротивление $Z_2=R_2+iX_2$.

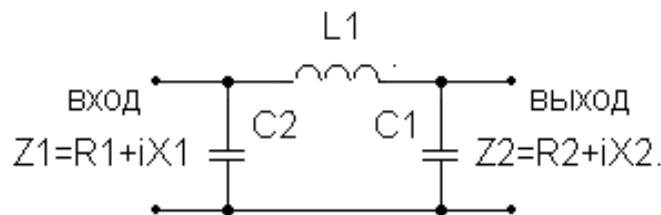


Рис. 2.

Как видно из рис. 2, П-образный контур является ФНЧ третьего порядка. Его частота среза должна быть выше максимальной рабочей частоты. Недостатком этого согласующего устройства является его узкополосность. При смене диапазона частот требуется перестроить все три реактивных элемента. Достоинством служит возможность согласования как реактивных, так и активных составляющих сопротивлений.

Широкополосный трансформатор содержит две обмотки на кольце из магнитного материала: первичную с числом витков W_1 и вторичную с числом витков W_2 .



Рис. 3.

Коэффициент трансформации $n = W_2/W_1$ позволяет преобразовать входное сопротивление Z_1 в выходное Z_2 :

$$Z_2=R_2+iX_2 = n^2 Z_1 = n^2 R_1 + n^2 iX_1.$$

Как видно из этой формулы, изменение реактивной и активной составляющих сопротивления происходит в одно и то же число раз, поэтому добиться произвольного соотношения между R_2 и X_2 в соответствии с требованиями согласования в этом СУ невозможно.

можно. В связи с этим данный метод применяется для согласования только активных сопротивлений, когда реактивности и со стороны входа и со стороны выхода равны 0:

$$Z_2 = R_2 = n^2 R_1.$$

Достоинством такого СУ устройства является его большая широкополосность, а также возможность одновременно с согласованием получить симметричный выход для подключения к симметричной антенне или фидерной линии. Недостаток схемы, как уже отмечалось, - невозможность согласования одновременно по активному и реактивному сопротивлениям, а также значительные потери энергии в магнитном сердечнике при использовании СУ на выходе мощных передатчиков.

Компенсирующая реактивность. Если антenna имеет активное сопротивление равное волновому сопротивлению фидера, то есть $R_A = \rho$, то ее реактивное сопротивление можно компенсировать, включив последовательно с антенной дополнительную реактивность той же величины, но противоположного знака. Если $R_A \neq \rho$, после такой компенсации можно трансформировать R_A в $R'_A = \rho$ с использованием широкополосного трансформатора.

Краткое описание программы Sound transduter

Дан пьезопреобразователь (ПП), составленный из пьезопластиинки толщиной d_0 , тыльной нагрузки с акустическим импедансом (АИ) Z_0 , соединенной с пластинкой через переходной слой 0 (склейку) с импедансом Z_1 и толщиной d_1 , а также второй трехслойной склейки. Первый, прилегающий к ПП слой этой склейки характеризуется импедансом Z_2 и толщиной d_2 . Второй промежуточный слой и третий слой связывающий ПП со звукопроводом (ЗД) с АИ $Z_{3,4}$ характеризуются соответственно импедансами Z_3, Z_4 и толщиными d_3, d_4 .

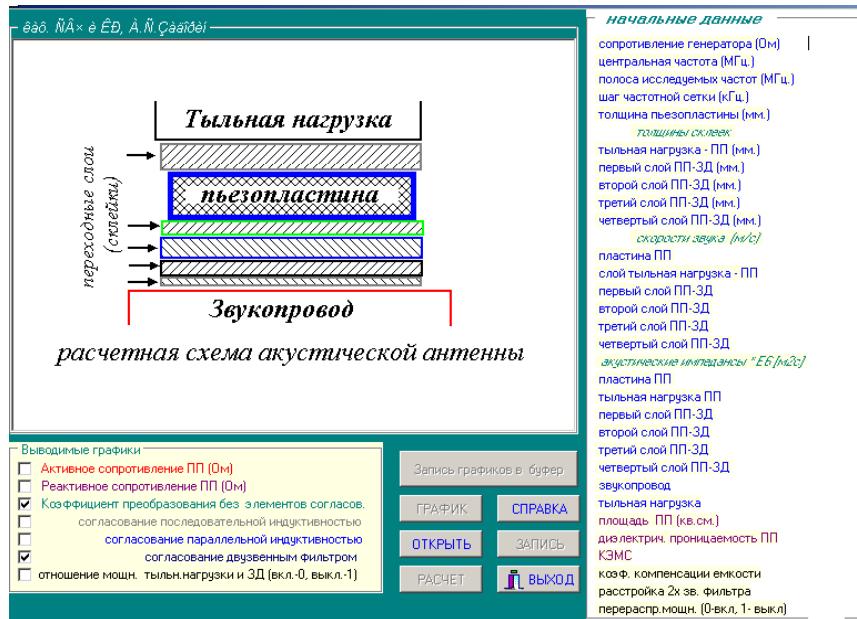


Схема пьезопреобразователя в Sound-Transduter (ST)

Программа ST предназначена для вычисления следующих параметров пьезопреобразователя (ПП):

1.1 входного электрического импеданса ПП, т.е. активную и реактивную части его входного эл.сопротивления;

1.2 потери на преобразование энергии эл.сигнала в энергию акустической волны;

1.3 потери на преобразование энергии эл.сигнала в энергию акустической волны при последовательном включении индуктивности, компенсирующей реактивную составляющую импеданса ПП на центральной частоте ;

1.4 потери на преобразование энергии эл.сигнала в энергию акустической волны при параллельном включении индуктивности, компенсирующей реактивную составляющую проводимости ПП на резонансной частоте;

1.5 потери на преобразование энергии эл.сигнала в энергию акустической волны при включении двузвенного согласующего фильтра с двумя синхронно настроенными контурами на произвольными волновыми сопротивлениями.

2. Состав

Программа ST содержит 3 основных файла:

2.1 файл "trd.exe"- основной программный блок, обращение к которому инициализирует программу в целом;

2.2 файл "in.pas" - содержит следующие параметры:

- в первой строке которого задается имя файла с начальными данными;
- во второй строке - имя файла для хранения данных о частотной зависимости активной части сопротивления ПП;
- в третьей строке - имя файла для хранения данных о частотной зависимости реактивной части сопротивления ПП;
- в четвертой строке - имя файла для хранения данных о частотной зависимости потерь на преобразование ПП без корректирующих индуктивностей;
- в пятой строке - имя файла для хранения данных о частотной зависимости потерь на преобразование ПП с последовательной корректирующей индуктивностью;
- в шестой строке - имя файла для хранения данных о частотной зависимости потерь на преобразование ПП с параллельной корректирующей индуктивностью;
- в седьмой строке - имя файла для хранения данных о частотной зависимости потерь на преобразование ПП с двузвенным согласующим фильтром;
- в восьмой строке - имя файла для хранения данных о частотной зависимости перераспределения звуковой энергии между звукопроводом и тыльной нагрузкой;

Информационные строки разделены строками с поясняющим текстом, не учитываемыеся в указанной выше нумерации.

Если в какой-либо информационной строке отсутствует имя, то результат расчета соответствующего параметра в файл не записывается, а только выводится на монитор. Таким образом можно управлять списком выходных расчетных данных. Например, если интересоваться только частотной зависимостью потерь на преобразование ПП без корректирующих элементов, то при расчете имя выходного файла следует указывать только в четвертой строке. Остальные строки следует оставить пустыми.

2.3 файл начальных данных, имя которого задается в "in.pas", включает следующие параметры:

- сопротивление генератора (Ω). При расчете согласующего двузвенного фильтра этот параметр определяется из соответствующих nomogramm. При малых декрементах (т.е. отношении требуемой добротности к фактической добротности ПП равной отношению реактивной и активной частей Z_{Bx} ПП) R_g =реактивному сопротивлению ПП.

- центральная частота F_0 (мГц) Этот параметр задается в случаях, когда необходимы данные о ЧХ какого-либо параметра в стороне от резонансной частоты пластинки ПП. Например, рабочая частота преобразователя Ланжевена не совпадает с резонансной частотой пластинки. Поэтому здесь F_0 определит центр расчетного интервала. Если же центральные частоты ПП и пластинки совпадают, то данный параметр необходимо отключить, приравнивая его к любому отрицательному числу. В этом случае расчет ЧХ будет автоматически производится относительно резонансной частоты ненагруженной пластинки.

- полоса исследуемых частот (мГц)
- шаг частотной сетки (кГц)

- толщина пьезопластины d (мм)
 - толщина склейки "тыльная нагрузка-ПП" в (мм)
 - толщина прилег.к ПП 1 слоя склейки "ПП-ЗД" в (мм)
 - толщина промежуточн.2 слоя склейки "ПП-ЗД" в (мм)
 - толщина прилег.к ЗД 3 слоя склейки "ПП-ЗД" в (мм)
 - скорость звука в пьезоэлектрике (м/с)
 - скорость звука в склейке "тыльная нагрузка-ПП"
 - скорость звука в 1-ом слое склейки "ПП-ЗД"
 - скорость звука во 2-ом слое склейки "ПП-ЗД"
 - скорость звука во 3-ом слое склейки "ПП-ЗД"
 - скорость звука во 4-ом слое склейки "ПП-ЗД"
 - акустический импеданс пьезоэлектрика x_E6 кг/(м²с)
 - акуст. импеданс склейки "ТН-ПП" $x.....x$
 - акуст. импеданс 1-го слоя склейки "ПП-ЗД" $x.....x$
 - акуст. импеданс 2-го слоя склейки "ПП-ЗД" $x.....x$
 - акуст. импеданс 3-го слоя склейки "ПП-ЗД" $x.....x$
 - акуст. импеданс 4-го слоя склейки "ПП-ЗД" $x.....x$
 - акуст. импеданс звукопровода $x.....x$
 - акуст. импеданс тыльной нагрузки $x.....x$
 - площадь пьезоэлектрика (см.кв)
 - относит.диэл.проницаемость пьезоэлектрика
 - коэф.электромеханической связи
 - коэф.компенсации емкости ПП на резонансной частоте, равный отношению реактивных сопротивлений или проводимостей ПП и корректирующих индуктивностей.
 - отношение волновых сопротивлений 2 и 1 контуров согласующего фильтра т.е.
- $k=X_{\text{посл.}}/X_{\text{пар.}}$ При использовании номограмм по расчету фильтров (см. Матей, Янг и др.) величина k при малом декременте равна $k=g1*g2$. Здесь $g1,g2$ - табличные параметры.
- включение (символ 0) или выключение (символ 1) коррекции результатов расчета эфф.-ти ПП учитывающей распределение мощности излучаемой звуковой волны между тыльной нагрузкой и звукопроводом.
- Все параметры вводятся строго в указанной последовательности.

2.4 файлы с расчетными данными перечисленными в пп 1.1-1.4 и с именами заданными в "in.pas". Эти файлы создаются при каждом обращении к программе, при этом старые файлы с теми же именами уничтожаются. Данные каждого файла имеют вид двух столбцов. В первом дано значение частоты, а во-втором - величина соответствующего параметра.

Лабораторное задание

В данной лабораторной работе определяются оптимальные параметры модели пьезопреобразователя (ПП), составленного из пьезопластиинки толщиной d_0 , тыльной нагрузки с акустическим импедансом (АИ) Z_0 , соединенной с пластинкой через переходной слой 0 (склейку) с импедансом Z_1 и толщиной d_1 , а также второй трехслойной склейки, предназначенного для использования в качестве акустической антенны при измерении глубины водоема. Первый, прилегающий к ПП слой этой склейки, характеризуется импедансом Z_2 и толщиной d_2 . Второй промежуточный слой и третий слой связывающий ПП со звукопроводом (ЗД) с АИ Z_{az} характеризуются соответственно импедансами Z_3,Z_4 и толщинами d_3,d_4 .

Оценка глубины водоёма D дается по задержке T зондирующему акустического сигнала во времени:

$$D=V*T;$$

Здесь $V=1500$ м/с – скорость распространения звуковой волны в воде.


Поскольку минимальная задержка τ акустического сигнала обратно пропорциональна Рабочей полосе частот Δf ПП:

$$\Delta f = 1/\tau,$$

то из приведенной формулы следует, что точность ΔD определения глубины водоема оказывается определяется полосой частот Δf ПП как:

$$\Delta D = V/\Delta f;$$

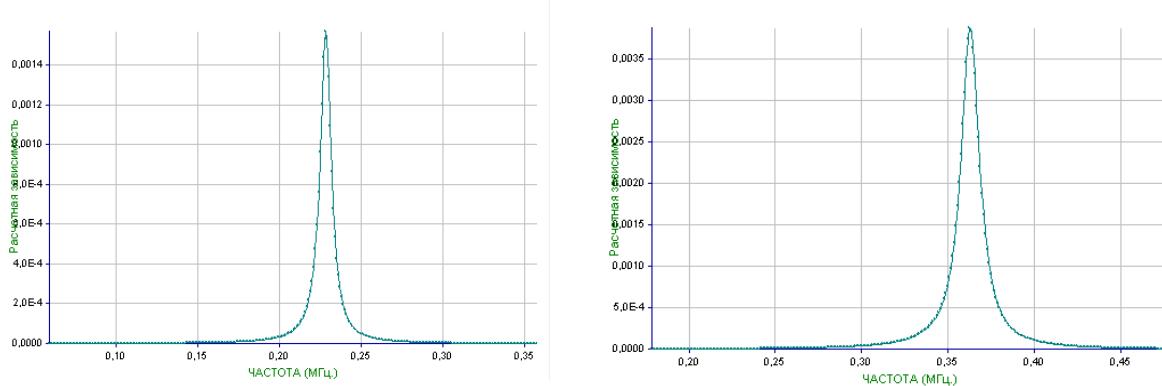В данной работе, на основе приведенных в приложении табличных данных, требуется спроектировать акустическую антенну, работающую в заданном диапазоне частот.



Начальные данные	
сопротивление генератора (Ом)	20
центральная частота (МГц.)	.50
полоса исследуемых частот (МГц.)	0.3
шаг частотной сетки (кГц.)	1
толщина пьезопластины (мм.)	11
<i>толщины склеек</i>	
тыльная нагрузка - ПП (мм.)	0
первый слой ПП-ЗД (мм.)	0
второй слой ПП-ЗД (мм.)	0
третий слой ПП-ЗД (мм.)	0
четвертый слой ПП-ЗД (мм.)	0
<i>скорости звука (м/с)</i>	
пластина ПП	4.6e3
слой тыльная нагрузка - ПП	4e3
первый слой ПП-ЗД	4e3
второй слой ПП-ЗД	1
третий слой ПП-ЗД	1
четвертый слой ПП-ЗД	1
<i>акустические импедансы "ЕБ/нс2"</i>	
пластина ПП	22
тыльная нагрузка ПП	8.3
первый слой ПП-ЗД	8.3
второй слой ПП-ЗД	1
третий слой ПП-ЗД	1
четвертый слой ПП-ЗД	1
звукопровод	1.5
тыльная нагрузка	0
площадь ПП (кв.см.)	1
диэлектрич. проницаемость ПП	40
КЭМС	0.5
коэф. компенсации емкости	1
расстройка 2х зв. фильтра	1
перераспр. мощн. (0-вкл, 1-выкл)	1

РИС. ??

Начальные данные	
сопротивление генератора (Ом)	20
центральная частота (МГц.)	.50
полоса исследуемых частот (МГц.)	0.3
шаг частотной сетки (кГц.)	1
толщина пьезопластины (мм.)	7
<i>толщины склеек</i>	
тыльная нагрузка - ПП (мм.)	0.1
первый слой ПП-ЗД (мм.)	0.1
второй слой ПП-ЗД (мм.)	0
третий слой ПП-ЗД (мм.)	0
четвертый слой ПП-ЗД (мм.)	0
<i>скорости звука (м/с)</i>	
пластина ПП	4.6e3
слой тыльная нагрузка - ПП	4e3
первый слой ПП-ЗД	1
второй слой ПП-ЗД	1
третий слой ПП-ЗД	1
четвертый слой ПП-ЗД	1
<i>акустические импедансы "ЕБ/нс2"</i>	
пластина ПП	22
тыльная нагрузка ПП	8.3
первый слой ПП-ЗД	8.3
второй слой ПП-ЗД	1
третий слой ПП-ЗД	1
четвертый слой ПП-ЗД	1
звукопровод	1.5
тыльная нагрузка	0
площадь ПП (кв.см.)	1
диэлектрич. проницаемость ПП	40
КЭМС	0.5
коэф. компенсации емкости	1
расстройка 2х зв. фильтра	1
перераспр. мощн. (0-вкл, 1-выкл)	1

РИС. ??

Приложение. характеристики пьезоматериалов [1-3]

материал	Срез (раб. темп. град.)	скорость звука $\times 10^{-3}$ м/с	плотность $\times 10^{-3}$ кг/м ³	акустический импеданс $\times 10^{-6}$ Па.с/м	диэлек триче- ская прони- цаемость	КЭМС
Кварц	X (570)	5.74	2.65	15.2	4.5	0.094

Турмалин	Z	7.15	3.10	22.2	7.5	0.098
Сульфат лития	Y(75)	5.46	2.06	11.2	10.3	0.38
Сегнетова соль	L(25)	3.08	1.77	5.46	70	0.56
Титанат бария	(105)	4.7	5.3	2.5	1200	0.3
ТБК-3						
Титанат бария		4.6/4.2	5.3	24.3	1500	0.2/0.5
ТБ-1						
Цирконат- титанат	Z пл.XY	4.56(пр.) 2.6 (по Z)		34.2 19.5		0.7
свинца (ЦТС)						
ЦТС-19	(>290)	3.3	7.0	23	1550	0.5
ЦТСНВ-1		2.96	7.3	21.6	2050	0.7
ЦТС-23	(280)	3.0	7.4	23	1050	0.43
ЦТБС-3	(<450)	3.45	7.1	23.4	2400	
ЦТСС-1	(548)	3.5	>7.3	>24.5	1000	0.55
Ниобат свинца	(265)	4.00	5.6	22.5	1600	0.28
НБС-1						
Иодат ли- тия		4.1	4.54	18.6	42	0.55
Ниобат ли- тия	Y+36	7.34	4.64	34.5		0.49
Ниобат ли- тия	Y+163	4.56		21.4		0.62
Кварц	AC	3.317 (сдв.по X)	8.8			0.1

Акустические параметры материалов

материал	плотность $\times 10^{-3}$ кг/м ³	скорости (км/с)		акустич.импеданс $\times 10^{-6}$ Н.с/м ³		поглощение 1/м при f = 2.5МГц.
		C _l	C _t	Z _l	Z _t	
воздух	1.29E-3	0.343				2.8
вода	0.997	1.497				0.004
трансформ.						
масло	0.895	1.425		1.275		
фарфор	2.41	5.34	3.12	12.86	7.51	
плексиглас	1.18	2.67	1.12	3.15	1.32	8.0
полистирол	1.06	2.35	1.15	2.491	1.21	0.35*
полипропилен	0.88	2.74		2.4		5.1*
полиэтилен	0.92	1.95	0.54	1.79	0.5	
тефлон	2.14	1.39		2.97		
парафин	1.5	1.5		2.3		
пластилин	1.0	1.0		1.0		оч.большие
каучук	0.9	1.48		1.332		
резина	0.9	1.48		1.4		
резина бу- тиловая	1.11	1.8		2.0		
резина вулкани- зирующаяся	1.18/1.35	1.05		1.24/1.46 44.5		
корунд						
карболон	1.1	2.64	1.119	2.9	1.23	
лигнофоль	1.37	5.25				
нейлон	1.12	2.6	1.1	2.9	1.23	2.9 (дб/см, 5 МГц)

МЕТАЛЛЫ						
алюминий	2.7	6.26	3.08	16.902	8.316	0.1-5.0
железо	7.8	5.85	3.23	48.82	25.194	
сталь углеродистая	7.8	5.85	3.23	45.5	25.2	1.0-8.0
сталь коррозийностойкая	8.03	5.66	3.12	45.5	25.0	
свинец	24.6	2.16	0.7	7.83	0.44	
латунь	8.10	4.43	2.12	35.88	17.17	
медь	8.9	4.7	2.6	41.8	20.5	1.8-4.4
титан	4.48	6.1	3.1	27.32	13.9	
золото	19.7	3.24	1.2	64		
индий	7.3	2.56		18.7		
магний	1.741	5.77	3.05	10	3.31	
олово	7.3	3.3	1.7	24.2	12.5	
берилий	1.85	12.5	8.7	23	13	
вольфрам	19.1	5.46	2.87	104	55	

СТЕКЛА					
кварцевое					
стекло	2.6	5.57	3.52	14.48	9.152
пл. кварц	2.2	5.96		13.11	
ТФ-7	4.52	3.63		16.40	
ТФ-10	5.19	3.7		19.20	
СТФ-2	6.12	3.2		19.584	
As ₂ S ₃	3.2	2.6		8.32	
As ₂ Se ₃	4.64	2.25		10.44	

смола эпоксидная ЭД-5 с компаундом (проц):

P	0	1.16	2.33	2.7	89
PbO	30	1.37	2.05	2.8	106
	50	1.9	1.74	3.43	170
	70	2.58	1.63	4.2	435
серебренная		2.71	1.9	0.98	2.65

W	20	1.38	2.06	2.84
	50	2.19	1.75	3.84
	80	3.82	1.4	5.36

смола эпоксидная ЭД-6				
Pb ₃ O ₄	30	1.49	2.12	3.16
	50	1.95	2.00	3.9

Литература

- Г.Кайно. Акустические волны. Устройства, визуализация и аналоговая обработка сигналов. Мир, М., 1990, 651с.
- Н.П.Алешин, В.Е.Белый, А.Х.Вопилкин, А.К.Вощанов, И.Н.Ермолов, А.К.Гуревич. Методы акустического контроля металлов. Машиностроение, М., 1989, 455с.
- Э.Дельесан, Д.Руайе Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сигналов. М., Наука, 1982. 413с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7**ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА****Содержание**

Содержание	56
Введение	57
1.1 Назначение	57
1.2 Основные возможности	57
1.3 Органы управления и индикации прибора	58
1.4 Порядок эксплуатации прибора	60
1.4.1 Подготовка к проведению измерений и тестирование прибора	60
1.4.2 Правила использования прибора	60
1.4.3 Выбор режимов работы прибора	61
2 ОПИСАНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО GDS-810C	64
2.1 Назначение	64
2.2 Основные возможности	64
2.3 Органы управления и индикации прибора	64
Ошибкa! Закладка не определена.	
2.4 Порядок эксплуатации прибора	67
2.4.1 Подготовка к проведению измерений	67
2.4.2 Изменение режимов работы прибора	67
3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	70
Список литературы	71

Введение

Целью лабораторной работ является ознакомление студентов, учащихся на специально-стях радиотехнического профиля, с работой цифрового генератора сигналов специальной формы ГСС-80 и осциллографа GDS-810C.

Перед выполнением лабораторных работ каждый студент обязан ознакомиться с теоретическими сведениями, представленными в данном пособие. Также неотъемлемым условием выполнения лабораторного практикума является изучение методических указаний и правил работы с измерительной аппаратурой лабораторного стенда.

Выполнению каждой работы предшествует проверка знаний студента. При положительных ответах на контрольные вопросы студент допускается к выполнению работы.

Отчет по лабораторной работе выполняется в соответствии с требованиями ОС-ТУСУР 2003 «Работы студенческие учебные и выпускные квалификационные». Отчет должен содержать следующие составные части:

1. Титульный лист;
2. Введение (с постановкой цели и задач работы);
3. Описание лабораторного макета и методики эксперимента;
4. Результаты лабораторной работы, содержащие таблицы, графики и их обсуждение;
5. Выводы.

Выводы являются важной и неотъемлемой частью отчета и должны быть написаны каждым студентом самостоятельно.

ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ ГСС-80

Назначение

Генераторы сигналов специальной формы ГСС-80, ГСС-120 (в дальнейшем генераторы) предназначены для генерирования немодулированных электромагнитных колебаний и электромагнитных колебаний с различными видами модуляции в диапазоне частот от 1 мкГц до 120 МГц в зависимости от модели. Генераторы имеют возможность измерения частоты и счета числа импульсов (суммирование).

Генераторы применяются в лабораторных условиях при исследовании, настройке и испытаниях систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике, приборостроении, машиностроении, геофизике, биофизике.


Основные возможности

- Использование прямого цифрового синтеза;
- Диапазон частот для основных форм выходного сигнала 1 мкГц - 120 МГц;
- Разрешение по частоте 1 мкГц;
- Амплитуда выходного сигнала от 100 мкВ до 10 В пик.;
- Разрядность ЦАП 12 бит;
- Частота дискретизации 200/300 МГц;
- Встроенный частотомер и счетчик импульсов;
- Память формы сигнала 4096 точек;
- Сохранение и вызов 10 настроек;
- 27 видов форм выходного сигнала;
- Формирование сигнала произвольной формы (до 8 - опция);
- Широкий диапазон частот встроенного частотомера (до 100 МГц);
- Интерфейс RS-232.

Органы управления и индикации прибора

Рис.1 – Дисплей: 1 – область отображения типа генерируемого сигнала; 2 – основная область буквенно-цифрового дисплея; 3 – измерение частоты/область счетного дисплея.

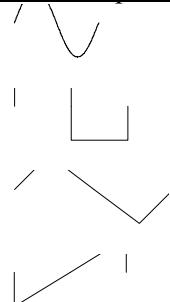Область отображения типа генерируемого сигнала:



Основным несущим колебанием является синусоидальное напряжение.

Основным несущим колебанием является прямоугольный или импульсный сигнал.

Основным несущим колебанием является сигнал треугольной формы.

Основным несущим колебанием является сигнал с ниспадающим фронтом.

(СПФ): Основным несущим колебанием является сигнал другой формы, не относящейся ни к одному из вышеперечисленных видов (режим СПФ – сигнал произвольной формы, в базовой комплектации 27 форм).

Область отображения режимов работы частотомера:

Filter	Измеритель частоты использует фильтр низких частот.
ATT	Измеритель частоты работает в режиме ослабления.
GATE	Время счета (запуск частотомера).

Область отображения режима работы генератора:

Adrs	Прибор работает в режиме дистанционного управления.
Trig	Прибор ожидает одиночного/внешнего сигнала запуска.
FM	Прибор работает в режиме частотной модуляции (ЧМ).
AM	Прибор работает в режиме амплитудной модуляции (АМ).
Sweep	Режим работы функции ГКЧ.
Ext	Прибор работает в режиме запуска внешним сигналом.
Freq (Ext)	Прибор работает в режиме измерения частоты внешнего сигнала.
Count	Прибор работает в режиме счета внешних сигналов.
(Ext)	
Ref (Ext)	Прибор работает с внешним опорным сигналом.
FSK	Прибор работает в режиме частотной манипуляции (ЧМн).
PSK	Прибор работает в режиме фазовой манипуляции (ФМн).
Burst	Прибор работает в пакетном режиме.
DC Offset	Постоянное смещение.
Shift	Нажата кнопка [Преф.]. Для отключения этого режима нажмите

	кнопку [Преф.] еще раз.
Rmt	Прибор работает в режиме дистанционного управления.
Z	При измерении частоты в качестве единицы измерения используются герцы (Гц/Hz).

Рис. 2 Передняя панель прибора

Таблица 1 – Функции кнопок цифрового блока

Кнопка	Основная функция	Дополнительная функция
[0]	Ввод цифры «0»	Нет
[1]	Ввод цифры «1»	Нет
[2]	Ввод цифры «2»	Нет
[3]	Ввод цифры «3»	Нет
[4]	Ввод цифры «4»	Нет
[5]	Ввод цифры «5»	Нет
[6]	Ввод цифры «6»	Нет
[7]	Ввод цифры «7»	Немодулированный сигнал
[8]	Ввод цифры «8»	Выход из режима дистанцион. управления
[9]	Ввод цифры «9»	Вызов системных функций прибора
[•]	Ввод десятичной точки	Нет
[–]	Ввод знака «минус»	Нет
[◀]	*Перемещение курсора (мигающей цифры) влево	Выбор импульсного сигнала с произвольной скважностью
[▶]	**Перемещение курсора (мигающей цифры) вправо	Выбор сигнала произвольного типа

*: При вводе буквенно-цифровых значений эта кнопка может выполнять функции кнопки [Backspace] на клавиатуре компьютера, т.е. нажатие на нее отменяет последний введенный символ. Это можно использовать для исправления ошибок, допущенных при вводе буквенно-цифровых значений.

*: В режиме счета внешних сигналов нажатие на эту кнопку приостанавливает счет и вызывает на дисплей текущий результат счета. Повторное нажатие на эту кнопку возобновляет ведение счета.

**: В режиме счета внешних сигналов нажатие на эту кнопку обнуляет результаты текущего счета, и вновь запускает счет сигналов.

Таблица 2 – Функции кнопок основного блока

Кнопка	Основная функция	Дополнительная функция
[Час- тот./Период]	Выбор значения частоты/периода	Выбор сигнала синусоидальной формы
[Ампл./Скваж.]	Выбор амплитуды/скважности импульса	Выбор сигнала прямоугольной формы
[ЧМн/ФМн]	Выбор режима частотной манипуляции или фазовой манипуляции	Выбор сигнала треугольной формы

[Меню]	Вызов меню для настройки различных режимов работы прибора	Выбор сигнала пилообразной формы
[ЧМ]	Выбор режима работы с частотной модуляцией (ЧМ)	Выбор функции занесения данных в память
[АМ]	Выбор режима работы с амплитудной модуляцией (АМ)	Выбор фильтра нижних частот
[ГКЧ]	Выбор режима генератора качающей частоты	Вызов режима измерения частоты
[Пакет]	Вызов режима работы с пакетными сигналами (пакетами импульсов)	Вывод постоянного смещения

Порядок эксплуатации прибора

Подготовка к проведению измерений и тестирование прибора

Перед подключением прибора к сети проверьте напряжение в сети и убедитесь в том, что оно находится в допустимых для работы прибора пределах. Подключите кабель питания в соответствующий разъем на задней панели прибора. Внимательно проверьте состояние кабеля и всей тестовой системы и убедитесь в том, что все приборы правильно и надежно заземлены.

Правила использования прибора

Включение питания

Нажмите на кнопку включения прибора на его передней панели. На дисплее должно появиться на две секунды приветствие "WELCOME", а затем на одну секунду - мигающий номер модели прибора (например, для GSS-80). В соответствии с текущими значениями настроек, после включения прибора обычно активируется режим стандартных синусоидальных колебаний, и на дисплее отображается символ «~». По умолчанию частота колебаний принимает значение 10,00000000 кГц. В случае соответствующих значений настроек прибор также может активировать последний режим работы, использовавшийся перед его выключением.

Ввод данных

Для ввода данных можно использовать два различных метода.

Ввод с помощью цифровых кнопок

Для ввода данных можно использовать десять цифровых кнопок. При вводе цифры сдвигаются справа налево. При вводе более чем десяти цифр крайние слева цифры отображаться не будут. Кнопка [•] используется для ввода десятичной точки. Если десятичная точка уже введена, то нажатие на кнопку [•] не будет иметь никакого эффекта. Кнопка [-] используется для ввода знака «минус». Если знак «-» уже присутствует, то нажатие на кнопку [-] отменяет его. Цифровые кнопки используются только для записи данных на дисплей, новые данные введенные с их помощью не оказывают немедленного влияния на работу прибора. В случае обнаружения ошибок, вводимые данные можно исправить прямо на дисплее. Для завершения ввода данных и подтверждения на их использование необходимо

ходимо нажать на кнопку единицы измерения. После этого введенные данные изменят соответствующим образом параметры выходного сигнала прибора.

Ввод с помощью ручки регулятора

Ручка регулятора используется для плавного изменения значения данных на дисплее. Курсор можно перемещать вправо и влево с помощью кнопок [►] и [◀] соответственно. Поворот ручки регулятора по часовой стрелке последовательно увеличивает с единичным шагом мигающую цифру, а поворот против часовой стрелки, соответственно, уменьшает ее. При использовании ручки изменения вступают в силу немедленно, единицы измерения при этом указывать не требуется. Чем правее находится курсор в ряду цифр, тем максимальнее дискретность изменения данных с помощью вращающейся ручки. Для отключения регулировки с помощью вращающихся ручек нужно вывести мигающий курсор за пределы дисплея с помощью кнопок [◀] и [►].

Выбор режимов работы прибора

После включения прибор обычно находится в режиме стандартных синусоидальных колебаний, а выходной сигнал имеет постоянную частоту. С помощью кнопок [ЧМ], [АМ], [ГКЧ], [Пакет], [НАЧ], [ЧМн] (частотная манипуляция) и [ФМн] (фазовая манипуляция) работу прибора можно переключить в один из семи возможных режимов.

Выбор одной из стандартных форм выходного сигнала

Нажмите кнопку [Преф.], а затем нажмите кнопку, соответствующую нужной форме волнового сигнала из пяти возможных. Стандартные формы волнового сигнала включают в себя синусоидальный, прямоугольный, треугольный или импульсный сигнал и сигнал с ниспадающим фронтом (пила). После этого на дисплее будет отображен символ, соответствующий выбранной форме сигнала.

Режим "Сигнал произвольной формы" (СПФ)

В этом режиме прибор способен генерировать любой из 27 форм сигналов: синусоидальные колебания, прямоугольный сигнал, треугольные колебания, пилу, шумоподобный сигнал и т.д.

Для большинства из этих сигналов можно задать частоту, амплитуду и постоянное смещение. Для перехода в этот режим из других режимов нажмите кнопку [Преф.], а затем - кнопку [СПФ]. При переходе из режима стандартных колебаний в другие режимы, заданные в нем параметры колебаний будут использоваться в них для генерации несущей волны. Аналогичным образом, параметры, заданные в других режимах, будут сохраняться в качестве параметров генерируемого сигнала при переходе в режим стандартных колебаний.

Например, при переходе из режима стандартных колебаний в режим частотной модуляции заданные ранее параметры сигнала будут использоваться при генерации несущего колебания, а при обратном переходе параметры несущего колебания станут параметрами основного выходного сигнала.

Несущая волна в других режимах может иметь только синусоидальную или прямоугольную форму.

Установка частоты

Нажмите кнопку [Частот./Период], и на дисплее будет отображено текущее значение настройки частоты. Эту величину можно изменить с помощью цифровых кнопок или ручки регулятора.

Установка периода

Вместо частоты сигнала можно также задать его период. Если на дисплее отображается частота сигнала, то для включения отображения периода нужно нажать кнопку [Частот./Период]. После этого новое значение периода можно будет ввести с помощью цифровых кнопок или ручки регулятора.

Установка амплитуды

Для вызова на дисплей текущего значения амплитуды нажмите кнопку [Ампл./Скваж.]. После этого текущее значение амплитуды можно изменить с помощью цифровых кнопок или ручкой регулятора. После подтверждения ввода (если это необходимо) сигнал на выходе прибора будет иметь установленную амплитуду.

Задание постоянного смещения

После нажатия на кнопки [Преф.] и [Смеш] на дисплее будет показано текущее значение постоянной составляющей сигнала. Если оно имеет ненулевое значение, то в области отображения состояния прибора будет гореть символ «Offset». После входа в режим «Offset» значение самого смещения можно изменить с помощью цифровых кнопок или ручки регулятора.

Регулировка коэффициента заполнения (скважности)

Если выбрана импульсная форма сигнала и если на дисплее отображается его амплитуда, то при нажатии на кнопку [Ампл./Скваж.] на дисплее будет показано значение скважности импульса. Если дисплей находится в каком-то другом режиме, то для вызова режима «Скважность импульса» кнопку [Ампл./Скваж.] нужно нажать дважды. Если текущий сигнал имеет не импульсную форму, то кнопку [Ампл./Скваж.] можно использовать только для ввода амплитуды сигнала.

Режим ГКЧ

Вызывается нажатием кнопки [ГКЧ]. В этом режиме у выходного сигнала изменяется только частота. На дисплее будет показано некое значение частоты, устанавливаемое по умолчанию, а также появится надпись {SWEEP} в области отображения активных режимов. При последовательном нажатии на кнопку [Меню] на дисплее будут последовательно появляться пункты меню:

MODE (РЕЖИМ): Режим качания частоты - линейный или логарифмический закон.

START F (НАЧАЛЬНАЯ ЧАСТОТА): Начальная частота ГКЧ.

STOP F (КОНЕЧНАЯ ЧАСТОТА): Конечная частота ГКЧ.

TIME (ВРЕМЯ качания): Длительность качания (свирирования) частоты по времени.

TRIG (ТРИГГЕР): Режим использования схемы запуска.

В режиме ГКЧ в качестве формы сигнала можно выбрать только синусоидальную или прямоугольную волну. В режиме ГКЧ можно использовать как внешний, так и внутренний запускающий сигнал ({TRIG}).

Режим частотной модуляции ЧМ

FM - это сокращение от «Frequency Modulation». Режим вызывается нажатием кнопки [ЧМ]. На дисплее будет показана частота несущей волны и появится символ {FM} ({ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ}). Если в этом режиме нажать кнопку [Меню], то можно вызвать следующие пункты:

FM DEVIATION: девиация частоты.

FM FREQ: частота модулирующего сигнала.

FM WAVE: форма модулирующего сигнала из пяти возможных.

FM SOURCE: тип источника модулирующего сигнала: внутренний или внешний.

Режим амплитудной модуляции АМ

AM - сокращение от «Amplitude Modulation». Режим вызывается нажатием кнопки [AM]. На дисплее будет показан частота несущей волны и появится символ {AM} ({АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ}). Если в этом режиме нажать кнопку [Меню], то можно вызвать следующие пункты:

LEVEL (ГЛУБИНА МОДУЛЯЦИИ): глубина модуляции сигнала по амплитуде.

AM FREQ (ЧАСТОТА МОДУЛИРУЮЩЕГО СИГНАЛА): частота модулирующего сигнала.

AM WAVE (ФОРМА МОДУЛИРУЮЩЕГО СИГНАЛА): форма модулирующего сигнала (одна из пяти возможных).

AM SOURCE (ИСТОЧНИК МОДУЛИРУЮЩЕГО СИГНАЛА): внутренний или внешний.

Режим работы с пакетными сигналами (ПАКЕТ)

Данный режим используется для генерации пакетов с заданным значением частоты и определенным количеством импульсов в каждом пакете.

Вызывается нажатием кнопки [Пакет]. На дисплее будет показана некая частота, устанавливаемая по умолчанию, и появится символ {Burst} ({пакетный режим}). Если в этом режиме нажать кнопку [Меню], то можно вызвать следующие пункты:

TRIG (ТРИГГЕР): Режим использования запуска.

COUNT: Количество импульсов в одном пакете.

SPACE T: Временной интервал между последовательными пакетами.

PHASE: Начальная фаза в пакете.

В пакетном режиме в качестве формы для несущей волны можно выбрать только синусоидальные прямоугольные колебания.

Режимы частотной/фазовой манипуляции ЧМн/ ФМн (FSK/ PSK)

В режиме ЧМн частота генерируемого сигнала с заданной периодичностью меняет свое значение с исходного на новое. В режиме ФМн аналогичные изменения происходят с фазой генерируемого сигнала. Режим ЧМн вызывается нажатием кнопки [ЧМн/ФМн]. На дисплее будет показано значение частоты, устанавливаемое по умолчанию, и появится надпись {FSb} ({Режим сдвига по частоте}).

Если в этом режиме нажать кнопку [Меню], то можно вызвать следующие пункты:

START F (ПЕРВАЯ ЧАСТОТА): первая частота в режиме ЧМн.

STOP F (ВТОРАЯ ЧАСТОТА): вторая частота в режиме ЧМн.

SPACE T (ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК): промежуток по времени между токами изменения частоты.

TRIG (ТРИГГЕР): использование запуска в режиме ЧМн.

Режим ФМн вызывается нажатием кнопки [ЧМн/ФМн]. Если он уже активирован, нажмите ее еще один раз для включения режима ФМн. На дисплее будет показана некая частота устанавливаемая по умолчанию, и появится символ {◀FSK} . Последовательно нажимая кнопку [Меню], можно последовательно вызвать следующие режимы:

P1 (ПЕРВАЯ ФАЗА): Первая фаза в режиме ФМн.

P2 (ВТОРАЯ ФАЗА): Вторая фаза в режиме ФМн.

SPACE T (ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ): Промежуток времени между точками переключения фаз.

TRIG (ТРИГГЕР): Использование запуска в режиме ФМн.

После нажатия кнопки [ЧМн/ФМн] на дисплее появляется значение частоты несущего колебания. Для нее можно задать амплитуду частоту, форму и значение поправки к постоянной составляющей.

В режиме фазовой манипуляции в качестве формы для несущей волны можно выбрать только синусоидальные или прямоугольные колебания.

ОПИСАНИЕ ЦИФРОВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА

Назначение

Осциллограф цифровой GDS-810C предназначен для исследования параметров периодических сигналов в полосе частот 0..100МГц и однократных сигналов в полосе частот до 10 МГц.

Осциллограф обеспечивает цифровое запоминание, цифровое измерение в диапазоне амплитуд от 2 мВ до 300 В и временных интервалов от 1 нс до 10 с, автоматическую установку размеров изображения, автоматическое измерение амплитудно-временных параметров входного сигнала с выводом результата измерения на экран дисплея.

Осциллограф обеспечивает возможность подключения к персональному компьютеру через порт GPIB, RS-232 или USB.


Осциллограф обеспечивает возможность подключения к внешнему лазерному принтеру для распечатки результатов отображаемых на дисплее.

Основные возможности

- Осциллограф обеспечивает реальную частоту дискретизации входного сигнала 100 МГц по каждому каналу.
- Осциллограф обеспечивает эквивалентную частоту дискретизации входного сигнала 25 ГГц по каждому каналу.
- Число разрядов АЦП осциллографа составляет 8.
- Объем памяти на канал осциллографа составляет 125 Кбайт.
- Частота однократного сигнала, отображаемого на экране, составляет 10 МГц, при объеме памяти на канал 125 Кбайт.
- Осциллограф обеспечивает использование внутреннего пикового детектора 10 нс, при коэффициенте развертки от 500 нс/дел до 10 с/дел
- Осциллограф обеспечивает усреднение и отображение формы входного сигнала в пределах 2, 4, 8, 16, ..., 256 разверток.

Осциллограф обеспечивает следующие виды автоматических цифровых измерений:

- VPP – измерение амплитуды входного сигнала от пика до пика;
- VAMP – измерение амплитудного значения входного сигнала;
- VAVG – измерение среднего значения исходного сигнала;
- VRMS – измерение среднеквадратичного значения входного сигнала;
- VHI – измерение наибольшего напряжения сходного сигнала в целом;
- VLO – измерение наименьшего напряжения входного сигнала в целом;
- VMAX – измерение максимального значение входного сигнала;
- VMIN – измерение минимального значение входного сигнала;
- измерение частоты входного сигнала;
- измерение периода входного сигнала;
- измерение времени нарастания исходного сигнала;
- измерение времени спада входного сигнала;
- измерение длительности положительного импульса входного сигнала;
- измерение длительности отрицательного импульса входного сигнала;
- измерение скважности входного сигнала;

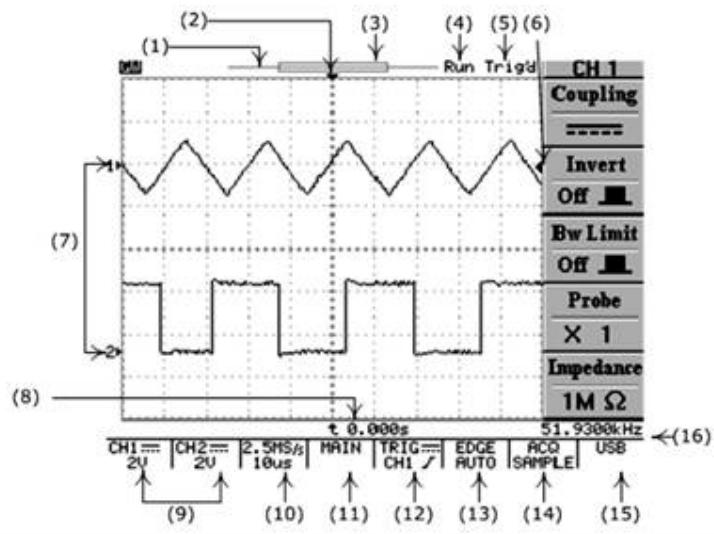

отношении сигнала, момент пуска. оизации

16. Результат измерения частоты входного сигнала, выбранного в качестве источника синхронизации.

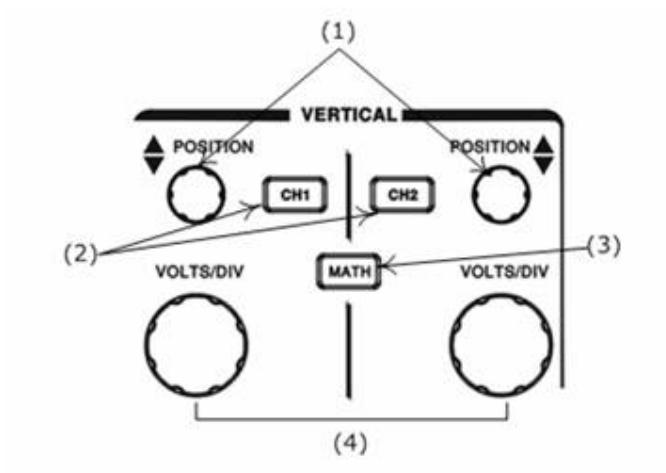


Рис. 4. Органы управления каналами отклонения

1. Регулятор перемещения линии луча канала 1 и канала 2 по вертикали.
2. Кнопки управления режимами работы канала 1 и канала 2.
3. Кнопка управления режимом математической обработки.
4. Переключатель входного аттенюатора канала 1 и канала 2.

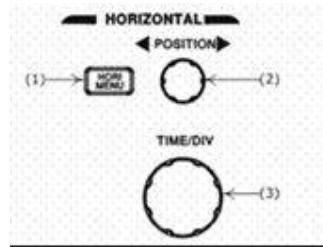


Рис. 5. Органы управления разверткой

1. Кнопка управления режимами работы развертки.
2. Регулятора перемещения линии луча по горизонтали.
3. Переключатель времени развертки.

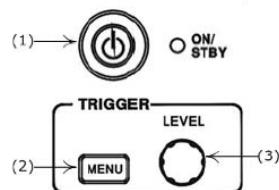


Рис. 6. Органы управления включением питания и синхронизации

1. Кнопка включения и выключения питания (работает только при включенном питании на задней панели).

2. Кнопка управления режимами работы синхронизации.

3. Регулятор установки уровня синхронизации.

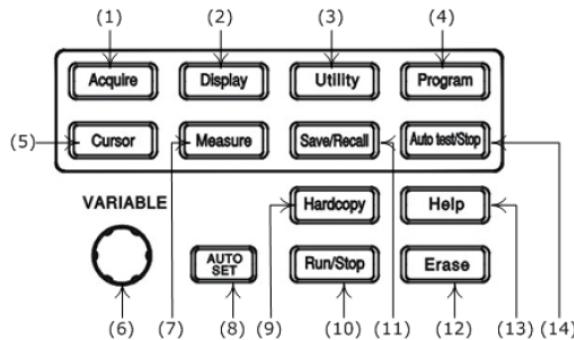


Рис.7. Органы управления дополнительными возможностями

1. Управление режимами сбора информации.
2. Управление режимами отображения ЖКИ
3. Управление утилитами прибора.
4. Программирование и воспроизведение в режиме обучения.
5. Управление курсорными измерениями.
6. Многофункциональный вспомогательный регулятор.
7. Управление режимами автоматических измерений.
8. Кнопка автоматической установки размеров изображения и наиболее оптимального режима работы схемы синхронизации.
9. Управление печатью внешнего принтера.
10. Запуск/остановка периодической записи осциллографа.
11. Управление режимом записи и воспроизведения профилей (органов управления) осциллографа.
12. Стирание (обновление) информации на экране осциллографа.
13. Кнопка включение режима подсказок.
14. Кнопка остановки режима воспроизведения.

Порядок эксплуатации прибора

Подготовка к проведению измерений

Приступая к работе с осциллографом необходимо внимательно изучить все разделы настоящего методического пособия.

Перед включением осциллографа выполнить все меры безопасности.

В случае большой разности температур между складским и рабочим помещениями полученный со склада осциллограф перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 4 часов.

Изменение режимов работы прибора

Управление каналами отклонения (см. рис. 4)

ВОЛЬТ/ДЕЛ – вращающиеся ручки для канала 1 и канала 2. Вращение ручки по часовой стрелке увеличивает чувствительность канала в последовательности 1-2-5, а при вращении в противоположном направлении уменьшает. Диапазон изменения – от 2 мВ/дел до 5 В/дел. Ручка автоматически становится бездействующей, если канал выключен. Коэффи-

циенты отклонения и дополнительная информация относительно включённых каналов отображаются в служебной области экрана.

СМЕЩЕНИЕ (регулировка положения луча). Предназначена для установки положения луча по горизонтали. При изменении положения изображения по вертикали, автоматически будет перемещаться индикатор положения луча канала 1 «1►» или канала 2 «2►». При изменении положения по вертикали, автоматически будет перемещаться индикатор уровня запуска (символ ←), в правой части дисплея. Если изображение сигнала будет находиться за пределами в нижней части дисплея вместо символа «1►» и «2►» появится

символ $\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ \vee & \wedge \end{smallmatrix}$, если в верхней части дисплея, вместо символа «1►» и «2►» появится символ $\begin{smallmatrix} \hat{1} & \hat{2} \\ \hat{\wedge} & \hat{\vee} \end{smallmatrix}$, индицирующий где находится изображение.

КАН1 и КАН2 – кнопки управления каналами вертикального отклонения 1 и канала 2. При включенном канале 1 или 2, кнопка управления подсвечивается желтым светом. Нажатие на одну из этих кнопок выводит на экран ЖКИ подменю управления режимам работы каналов 1 и 2.

Инверсия ВКЛ/ВЫКЛ нажмите кнопку F2 включения или выключения инвертирование входного сигнала.

Ограничение полосы пропускания (П/П): нажмите кнопку F3 для выбора полосы пропускания - 20 МГц или установки полной полосы пропускания.

Делитель: нажмите кнопку F4 столько раз, какое ослабление у используемого внешнего делителя X1, X10, или X100. Правильный выбор подключенного делителя позволяет корректно измерять параметры входного сигнала с учетом коэффициента деления входного сигнала (в том числе при курсорных или автоматических измерениях).

Входное сопротивление. Для этого осциллографа входное сопротивление установлено всегда 1 МОм и его не возможно изменить.

МАТЕМ – позволяет производить математические операции с входными сигналами. При выбранном режиме математических операций нажатие на кнопку F1, дает возможность выбрать одну из следующих математических операций:

- **Кан1+Кан2.** На экране отображается алгебраическая сумма сигналов канала 1 и канала 2;
- **Кан1–Кан2.** На экране отображается алгебраическая разность сигналов канала 1 и канала 2.

Перемещение сигнала полученного в результате математического сложения (вычитания) осуществляется многофункциональным вспомогательным регулятором (6) (см. рис.7). Величина смещения отображается в поле «Положение».

- **БПФ.** Преобразование формы сигнала реального времени в спектр сигнала.

Управление разверткой (см. рис.5)

ВРЕМЯ/ДЕЛ – вращающаяся ручка. Вращение ручки по часовой стрелке уменьшает коэффициент развёртки в 1-2-5 последовательности, а при вращении против часовой стрелки увеличивает. Коэффициент развёртки будет отображаться на экране.

СМЕЩЕНИЕ – Эта ручка предназначена для горизонтального перемещения лучей каналов 1 и 2. При изменении горизонтального положения, символ ▼ в верхней части дисплея, указывающий точку синхронизации будет смещаться в сторону смещения луча. При достижении крайнего левого или крайнего правого положения по горизонтали, символ ▼ будет изменен на символ «◀» или «▶», индицирующий в какую сторону смешалось изображение.

ГОРИЗ МЕНЮ кнопка входа в подменю управления режимами индикации входного сигнала по временной оси

Основная развертка. Индикация входного сигнала на основной развертке. Выбирается нажатием на кнопку F1,

Окно. Выбирается нажатием на кнопку F2. Режим выбора участка входного сигнала, который в режиме «Растяжка окна», будет растянут на весь экран. При выборе этого режима на дисплее появится изображение двух вертикальных линий, изменение положения переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ приводит к изменению временного интервала между линиями; но значение развертки для выделения окна всегда будет меньше на одно положение переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ, установленного для основной развертки. Например, если основная развертка установлена в положении 2 не, максимальное значение временного интервала между курсорами будет 500 мкс. Вращение ручки СМЕЩЕНИЕ приводит к изменению положения участка ограниченного этими линиями. Манипулируя этими двумя ручками, Вы можете выбрать участок сигнала, который будет увеличен в режиме «Растяжка окна».

Растяжка окна выбирается нажатием на кнопку F3. Выбор этого режима позволяет получить на экране дисплея увеличенное во времени изображение, выбранное в режиме «Окно».

Самописец выбирается нажатием на кнопку F4. Выбор режима самописца позволяет получить на экране осциллографа изображение, напоминающее запись на магнитную ленту магнитофона. Установка режимов самописца выбирается в меню «СБОР ИНФ», автоматически время развертки устанавливается больше 200 мс.

Включение питания и управление синхронизацией (см. рис.6)

Органы управления синхронизацией управляют запуском развёртки для каждого из каналов и в двухканальном режиме. Управление режимами работы синхронизации осуществляется нажатием на кнопку «МЕНЮ» и входом в меню (см. рис.6). Меню позволяет управлять следующими режимами: выбор типа синхронизации, выбор источника синхронизации, выбор вида запуска развёртки, установка полярности запуска и выбор фильтров синхронизации.

Синхронизация по фронту. Нажатием на кнопку F1, выберите синхронизацию «Фронтом», далее возможен выбор следующих параметров:

Источник – нажатием на кнопку F2, возможен выбор источника синхронизации:

- **Канал 1** - Развёртка синхронизируется сигналом от канала 1.
- **Канал 2** - Развёртка синхронизируется сигналом от канала 2.
- **Внешняя** – развёртка синхронизируется внешним сигналом, подающимся на гнездо ВЫХОД
- **Сеть** – развёртка синхронизируется от питающей сети.

Режим – нажатием на кнопку F3, возможен выбор режима запуска развёртки:

- **Автоматическая синхронизация.** Выберите автоматический режим. В этом режиме происходит запуск развёртки независимо от наличия синхронизирующего сигнала, используйте этот режим если вы хотите получить не синхронизированный сигнал или изображение в режиме «прокрутки» при времени развертки менее 500 мс/дел. Этот режим так же можно использовать при исследовании низкочастотных сигналов на развертке до 5 с/дел.
- **Ждущая синхронизация.** Запуск развёртки будет осуществляться только при наличии запускающего (входного) сигнала, и когда уровень запуска развёртки, установленной ручкой УРОВЕНЬ, находится в пределах от пика до пика сигнала. А противном случае запуска развёртки не произойдет и линия развертки не будет отображаться на экране осциллографа.
- **Однократный.** При выборе этого режима запуск развёртки будет происходить или при появлении сигнала на входе осциллографа с уровнем достаточным для запуска схемы синхронизации или при нажатии на кнопку «ПУСК/СТОП». При выполне-

ни этих условий развертка будет запущена только один раз и исследуемый сигнал будет присутствовать на дисплее осциллографа до последующего нажатия на кнопку «СТОП/ПУСК».

- **Автоматический уровень.** Этот режим позволяет установить автоматический выбор уровня синхронизации. Уровень синхронизации будет установлен по середине сигнала автоматически. Состояние режима синхронизации отображается символами: Trig`d – синхронизация есть. Trig? – синхронизации нет (см.рис.3).

Измерения (см. рис.7)

В режиме автоматических измерений с помощью клавиш F1-F5 осциллограф обеспечивает следующие виды автоматических цифровых измерений:

- V_{PP} – измерение амплитуды входного сигнала от пика до пика;
- V_{AMP} – измерение амплитудного значения входного сигнала;
- V_{AVG} – измерение среднего значения исходного сигнала;
- V_{RMS} – измерение среднеквадратичного значения входного сигнала;
- V_{HI} – измерение наибольшего напряжения сходного сигнала в целом;
- V_{LO} – измерение наименьшего напряжения входного сигнала в целом;
- V_{MAX} – измерение максимального значение входного сигнала;
- V_{MIN} – измерение минимального значение входного сигнала;
- измерение частоты входного сигнала;
- измерение периода входного сигнала;
- измерение времени нарастания исходного сигнала;
- измерение времени спада входного сигнала;
- измерение длительности положительного импульса входного сигнала;
- измерение длительности отрицательного импульса входного сигнала;
- измерение скважности входного сигнала;

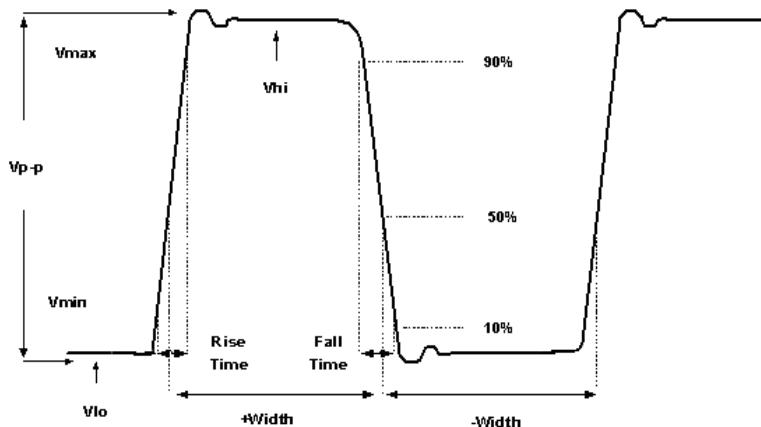


Рис. 8

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Перед выполнением задания студент обязан ознакомиться с правилами работы приборов, входящих в состав лабораторного макета. Включение приборов в отсутствии преподавателя ЗАПРЕЩЕНО!

1. С помощью генератора сигналов сымитируйте периодический сигнал прямогоугольной формы, скважность которого равна 50%, размах – 2В. Используя осциллограф, пронаблюдайте спектр сигнала, установив ручки горизонтальной и вертикальной разверток в положение максимально удобное для наблюдения. Зарисуйте полученные осциллограммы в отчет.
2. Установите скважность импульсного сигнала 25%, а затем 20%. Зарисуйте осциллограммы в отчет. Сделайте выводы о связи скважности импульсного сигнала и виде спектра.
3. С помощью генератора сигналов сымитируйте периодический пилообразный сигнал, размах – 2В. Используя осциллограф, пронаблюдайте спектр сигнала, установив ручки горизонтальной и вертикальной разверток в положение максимально удобное для наблюдения. Зарисуйте полученные осциллограммы в отчет.
4. С помощью генератора сигналов сымитируйте периодический экспоненциальный сигнал, размах – 2В. Используя осциллограф, пронаблюдайте спектр сигнала, установив ручки горизонтальной и вертикальной разверток в положение максимально удобное для наблюдения. Зарисуйте полученные осциллограммы в отчет.
5. С помощью генератора сигналов сымитируйте сигнал вида $\sin(x)/x$, размах – 2В. Используя осциллограф, пронаблюдайте спектр сигнала, установив ручку горизонтальной разверток в положение при котором на дисплее осциллографа отражается один период сигнала. Зарисуйте полученные осциллограммы в отчет. Сделайте вывод о взаимо-обратимости преобразования Фурье.
6. Установите режим работы генератора ГКЧ, режим качания частоты – линейный, начальная частота ГКЧ – 10кГц, конечная частота ГКЧ – 1МГц, длительность качания (свирирования) частоты по времени – 5с, размах – 2В. Используя осциллограф, пронаблюдайте спектр сигнала, установив ручки горизонтальной и вертикальной разверток в положение максимально удобное для наблюдения. Занесите в отчет выводы по выполненному пункту.
7. С помощью генератора сигналов сымитируйте АМ сигнал: глубина модуляции – 50%, частота несущего колебания – 10кГц, частота модулирующего колебания – 1 кГц. Пронаблюдайте спектр сигнала. Зарисуйте полученные осциллограммы в отчет. Сделайте выводы о характере изменения спектра сигнала при изменении основных параметров АМ сигнала.

Список литературы

1. Павлов В.П., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств //М.: Горячая линия – Телеком, 2001, 321 с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ОПТОЭЛЕКТРОННОГО КАНАЛА СВЯЗИ

2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Краткая теория

Вся лабораторная установка состоит из генератора прямоугольных импульсов, передающего оптического модуля (ПОМ), оптической среды (ОС) и приемного оптического модуля (ПРОМ).

2.1.1 Светоизлучающий диод

Светоизлучающий диод (СИД) - полупроводниковый оптоэлектронный прибор с одним р - п переходом, преобразующий электрическую энергию в энергию некогерентного светового излучения. СИД является перспективным источником излучения, используемым в оптоэлектронике, и характеризуется малыми габаритами и массой, большим сроком службы, высоким быстродействием (длительность включения $10^{-5} - 10^{-7}$ с), низкими управляющими напряжениями (1,6-2,5 В), малой потребляемой мощностью (20 - 600 мВт).

СИД представляет собой гомогенный или гетерогенный р-п переход (Рис. 1).

При смещении р-п перехода внешним источником питания в прямом направлении имеет место инжекция неосновных носителей заряда (электронов) эмиттером п типа в базу р типа. Рекомбинация неосновных носителей (электронов) с основными носителями (дырками) в базе сопровождается излучением квантов света. Такое явление носит название инжекционной электролюминесценции.

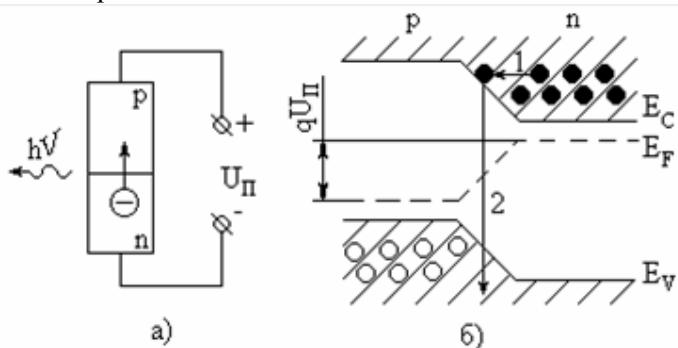


Рис. 1. Схема работы СИД: а) Схема включения; б) зонная диаграмма

- 1 - инжекция электронов в область р-п перехода;
- 2 - рекомбинация носителей

Спектральная характеристика СИД имеет ярко выраженный максимум λ_{MAX} . Величина λ_{MAX} определяется разностью энергетических уровней возбужденного и невозбужденного состояний электронов и для случая собственного проводника определяется шириной запрещенной зоны. Связь длины волны излучения (λ , мкм) с шириной запрещенной зоны полупроводника.

Качество СИД характеризуется внешним квантовым выходом:

$$\eta = \gamma \eta_{\text{в}} \eta_{\text{опт}},$$

где γ - коэффициент инжекции,

$\eta_{\text{в}}$ - внутренний квантовый выход отнесение числа излученных квантов к числу инжектированных электронов,

$\eta_{\text{опт}}$ - оптическая эффективность доля генерированных квантов света, выведенных за пределы полупроводника.

Для большинства промышленно выпускаемых СИД величина η лежит в пределах от 0,5 до 5 %. Трудности вывода излучения из полупроводника обусловлены интенсивным поглощением света областью эмиттера, а также отражением света на границе полупроводник-воздух при больших значениях показателя преломления, свойственных полупроводникам (для GaAs $n = 3,6$).

На рис. 2 показаны две конструкции СИД.

Плоская конструкция (рис. 2а) наиболее простая, однако за счет полного внутреннего отражения часть излучения теряется в объеме полупроводника. Сферическая конструкция (рис. 2б) позволяет получить максимальное значение внешнего квантового выхода, но практически ее реализация сложнее.

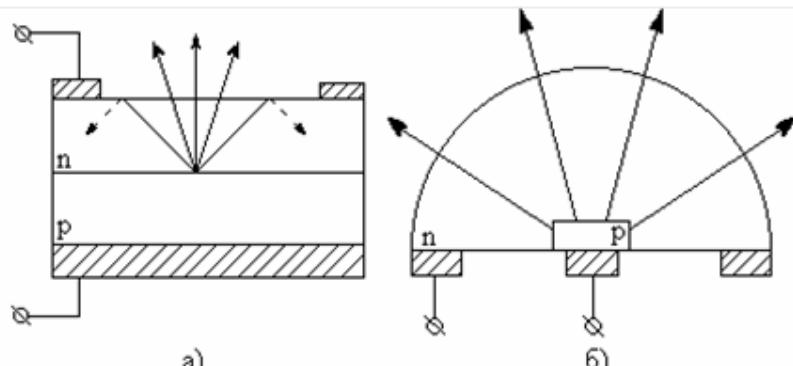


Рис.2. Конструкции СИД: а) плоская, б) сферическая

Вольтамперная характеристика СИД аналогична ВАХ кремниевого диода и определяется выражением:

$$I = I_0 \exp\left(\frac{qu}{nkT}\right),$$

где I_0 и n – постоянные,
 u – напряжение между клеммами,
 k – постоянная Больцмана,
 q – заряд электрона,
 T – окружающая температура.

Высвечивание СИД происходит только на прямой ветви ВАХ.

Важнейшей характеристикой СИД является зависимость яркости высвечивания от величины протекающего тока. Особенностью светоизлучающего диода является линейность яркостной характеристики в широком диапазоне изменения токов. Конструкция СИД определяет диаграмму направленности светоизлучающего диода. Светоизлучающие диоды, используемые в качестве индикаторов, имеют широкую диаграмму направленности и сравнительно малые яркости свечения. СИД, применяемые в составе оптронных пар, имеют узкую диаграмму направленности и должны создавать повышенные яркости свечения.

Изучение процессов, протекающих в электрических цепях, в общем случае является сложной задачей. Сравнительно просто находятся решения дифференциальных уравнений, описывающих эти процессы, только тогда, когда внешняя ЭДС представляет собой гармоническую функцию. Но практически очень часто, особенно в условиях, используемых при физических экспериментах, встречаются случаи негармонической внешней ЭДС. Во многих установках специально получают ЭДС заданной, иногда весьма сложной формы, наиболее удобной для данного эксперимента.

2.1.2 Фотоприемник

Полупроводниковый фотодиод - это полупроводниковый диод, обратный ток которого зависит от освещенности. Обычно в качестве фотодиода используют полупроводниковые диоды с р-п переходом, которыймещен в обратном направлении внешним источником питания, схема включения фотодиода представлена на рисунке 3. Фотоприемники предназначены для регистрации или преобразования электромагнитного излучения оптического диапазона частот. Среди этих приборов можно выделить такие, в которых излучение световой энергии действует на объем полупроводника, и приборы, в которых излучение действует на область вблизи р-п перехода.

При поглощении квантов света в р-п переходе или в прилегающих к нему областях образуются новые носители заряда. Неосновные носители заряда, возникшие в областях, прилегающих к р-п переходу на расстоянии, не превышающей диффузационной длины, диффундируют в р-п переход и проходят через него под действием электрического поля. То есть обратный ток при освещении возрастает. Поглощение квантов непосредственно в р-п переходе приводит к аналогичным результатам. Величина, на которую возрастает обратный ток, называется фототоком.

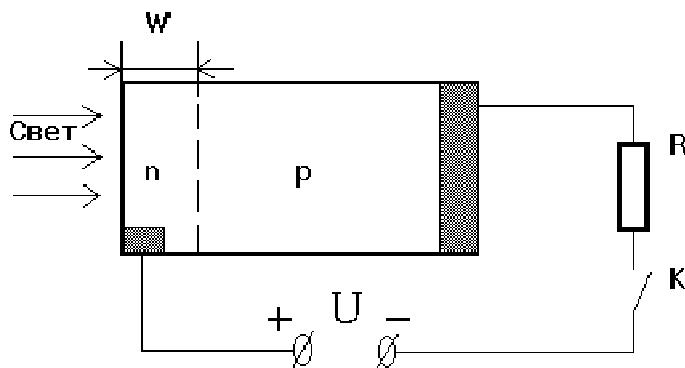


Рис.3 - Схема включения фотодиода

2.2 Влияние атмосферы на распространение сигнала

Атмосфера представляет собой механическую смесь из газов, паров, капель жидкости и твердых частиц. В ней всегда в переменном количестве присутствуют пыль, дым, кристаллики льда. Поэтому атмосфера является аэрозолем, состав которого непрерывно изменяется из-за перемешивания. Говоря об аэрозольном рассеянии в общем, имеют в виду аэрозольное ослабление, обусловленное не только рассеянием, но и поглощением излучения частицами аэрозоля.

Все типы атмосферных аэрозолей можно объединить в следующие основные классы: облака, туманы, дымки, мороз и осадки - дождь или снег. В облаках и туманах наиболее вероятное значение радиуса частиц составляет 5-6 мкм, а в дымках на 1-2 порядка меньше. Поэтому ослабление микронного излучения в дымках ниже. При этом теоретически и экспериментально показано, что ослабление сигнала при дожде и снегопаде меньше, нежели при тумане (табл. 2.1).

Погодные условия	Затухание, дБ/км
Ясная погода	0 - 3
Слабый дождь	3 - 6
Сильный дождь	6 - 17
Снег	6 - 26
Легкий туман	20 - 30
Густой туман	50 - 100

Таблица 2.1. Ослабление излучения в диапазоне 0,85 мкм в зависимости от погодных условий

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

3.1 Лабораторная установка

Вся лабораторная установка состоит из генератора прямоугольных импульсов (Γ), передающего оптического модуля (ПОМ), и приемного оптического модуля (ПРОМ). На рисунке 4 представлена структурная схема экспериментальной установки.

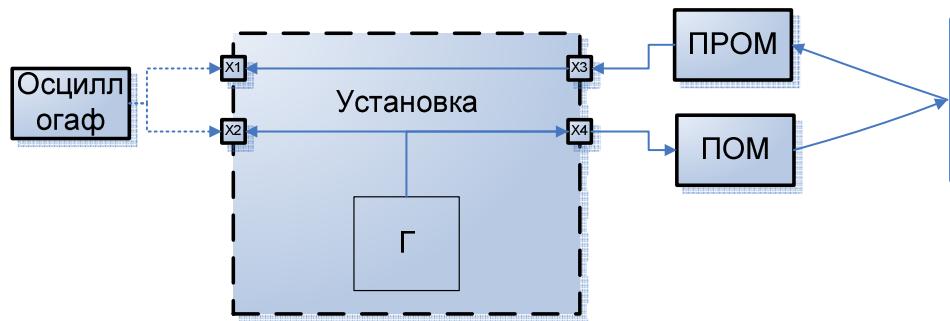


Рис. 4 – Структурная схема экспериментальной установки

3.1. Порядок выполнения работы

1. Включить установку тумблером «Сеть вкл.»
2. Исследование влияния длительности электрического сигнала на скорость передачи данных. Для этого установить регулятора «Рег.Пер.» в (максимальная частота на уровне 0,5 сигнала). дальность (дальность определяется амплитудой оптического сигнала). Для этого
3. Подключить осциллограф к гнезду X2 на боковой панели установки. Регулятор «Рег.Пер.» установить в крайнее правое положение. Меняя положение регулятора «Рег.Дл.» изменять длительность сигнала. Зарисовать осциллограммы. Сделать 5 изменений регулятора. При каждом новом положении регулятора делать измерения принятого сигнала, для этого подключите осциллограф к гнезду X1. Из полученных характеристик построить график зависимости максимального принятого напряжения от длительности $U_{\text{ПРОМ}}(\tau_i)$.
4. Зарисовать 5 осциллограмм Регулятор «Рег.Дл.» установить в крайнее правое положение. Меняя положение регулятора «Рег.Пер.» изменять 5 раз длительность повторения импульсов. Зарисовать осциллограммы. Сделать 5 изменений регулятора. При каждом новом положении регулятора делать измерения принятого сигнала, для этого подключите осциллограф к гнезду X1. Из полученных характеристик построить график зависимости максимального принятого напряжения от длительности $U_{\text{ПРОМ}}(\tau_i)$.

- 5.
6. Подключить осциллограф к гнезду X2 и зарисовать осцилограммы принятые с блока ПРОМ.
7. Включить генератор звуковой частоты и повторить опыт.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

7. Принцип работы СИД.
8. Что такое внешний квантовый выход?
9. Почему у СИД такой низкий квантовый выход?
10. Почему СИД наиболее широко используются в промышленности?
11. Что такое фотодиод?
12. Принцип работы фотодиода.
13. Чем обусловлено широкое применение полупроводников в промышленности? Какие вы знаете полупроводниковые приборы?

ПРИЛОЖЕНИЯ

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ:

- студент может находиться в лаборатории только на занятиях своей группы в присутствии преподавателя и с его ведома, а в часы занятий других групп – получить разрешение на присутствие от преподавателя, ведущего занятия;
- в лаборатории должна поддерживаться чистота. Вход в лабораторию в головных уборах и верхней одежде запрещается.
- студенты допускаются к выполнению лабораторных работ только с разрешения преподавателя, после беседы (коллоквиума), на которой выясняется степень подготовленности студента. До коллоквиума студент может с разрешения преподавателя внешне ознакомиться с приборами, но включать их и приводить в действие не разрешается;
- студент обязан строго придерживаться всех указаний (о порядке) инструкций к лабораторной работе. Особое внимание должно уделяться указаниям, касающимся техники безопасности при работе с данным прибором, а также указаниям о предельных нагрузках, тонах, напряжениях и т.д.;
- студентам запрещается включать общие выключатели на щитках, выключатели на приборах, заменять предохранители;
- запрещается трогать приборы, не относящиеся к выполняемой на данном занятии работе;
- брать приборы с других установок запрещается. Запрещается поворачивать какие-либо рукоятки или винты, нажимать кнопки, включать выключатели, назначение которых неизвестно или не ясно студенту.
- запрещается (даже на короткое время) отходить от работающей установки. Если нужно отойти – необходимо выключить все электрические приборы;
- кроме необходимых для работы приборов на столе могут находиться только рабочая тетрадь, карандаш или ручка, микрокалькулятор. Наличие посторонних предметов на рабочем столе недопустимо. После работы необходимо убрать рабочее место;
- категорически запрещается курить, есть и пить в лаборатории
- работа в лаборатории требует большого внимания, аккуратности, сознательного и вдумчивого отношения ко всем выполняемым 3 операциям. Студенты не должны мешать друг другу, без надобности ходить по лаборатории;

- входить в лабораторию и выходить из нее в часы занятий можно только с разрешения преподавателя;
- студенты, опоздавшие на занятия, в лабораторию не допускаются;
- студенты, пропустившие занятия, допускаются на следующее занятие только с письменного разрешения декана или его заместителя;
- о любых замеченных неисправностях, а также о любом несчастном случае, произшедшем с Вами или Вашим товарищем, нужно немедленно сообщить преподавателю или лаборанту. Выполнение приведенных выше и вывешенных в каждом практикуме правил работы в лаборатории является обязательным для каждого студента. Эти правила обеспечивают личную безопасность студентов, а также сохранность приборов и оборудования. Все студенты должны быть на данном занятии ознакомлены с этими правилами, после чего студент расписывается в журнале в графе учета инструктажа по технике безопасности. Студенты, не прошедшие инструктаж, к работе в лаборатории не допускаются.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРАМИ.

- Сборка и разборка схемы, а также любые исправления в ней ни в коем случае не должны производиться под напряжением.
- Металлические корпусы приборов, питающихся от электрической сети, должны быть заземлены в соответствии с инструкцией об эксплуатации.
- Ни в коем случае нельзя проверять наличие напряжения пальцами. Для этой цели необходимо применять вольтметр или иной прибор для измерения напряжения.
- Если при включении приборов или во время их работы наблюдается разогрев, сильное искрение или другие опасные явления, то следует в первую очередь отключить приборы от сети и обязательно обратиться к преподавателю или лаборанту.
- Если кого-либо из окружающих поражает электрическим током – немедленно выключите нужный рубильник, при необходимости обрывайте провода, используя при этом подручные (непроводящие ток) средства, но при этом избегайте прикасаться к пострадавшему и действуйте осторожно, чтобы самим не оказаться под действием тока.
- В случае воспламенения приборов или принадлежностей обязательно выключить электрическое напряжение и только после этого приступить к тушению пламени; немедленно сообщить об этом преподавателю или лаборанту.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

4.1. Требования к оформлению отчета

Отчет должен охватывать материал, касающийся тематики всей выполненной лабораторной работы, а не только об отдельных заданиях, результаты которых обсуждались в лаборатории. Отчет должен содержать:

- Титульный лист;
- Аннотацию;
- Введение;
- Описание эксперимента, включающее:
 - методику измерений,
 - описание установки,
 - результаты измерений;
- Анализ результатов измерений, включающий:
 - обработку результатов,
 - оценку погрешностей;
- Обсуждение полученных результатов;
- Выводы и заключение;
- Список литературы.

4.1.1. Введение

Во введении должна быть приведена постановка задачи. Необходимо четко сформулировать цель работы и кратко описать, что вы собираетесь исследовать и какими методами будет решаться задача.

4.1.2. Описание эксперимента

В описании эксперимента следует подробно описать последовательность операций, способов и приемов, которые характеризуют его технологию. Как можно полнее ответьте на вопросы: «Как же было сделано? Как удалось? Каким методом получен результат?

4.1.3. Методика измерений

В данном разделе должна быть ясно изложена основная идея эксперимента, дано детальное описание методики измерений. Необходимо остановиться на средствах измерений и кратко – на возможных ошибках.

4.1.4. Описание экспериментальной установки

Затем следует привести подробное описание экспериментальной установки, используемой в лабораторной работе. Особое внимание надо уделить тем ее элементам, которые могут влиять на результаты измерений. Обязательно следует привести соответствующую блок-схему.

4.1.5. Результаты измерений

В данном разделе приводятся первичные необработанные данные измерений в виде таблиц и/или графиков. Необходимо детально описать условия, в которых они получены. Таблицы и графики должны быть подготовлены в электронной таблице Excel и импортированы в Word. Простейшие графики можно готовить непосредственно в Word.

4.1.6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1.7. Обработка результатов

В данном разделе необходимо описать используемые алгоритмы обработки результатов измерений. В текст обязательно должны быть включены формулы, подготовленные с помощью редактора формул, и результаты обработки в виде графиков и/или таблиц.

4.1.8. Оценка погрешностей

Здесь должны быть подробно описаны погрешности полученных экспериментальных данных и возможные ошибки измерений. Необходимо детально описать методику, с помощью которой определялись погрешности.

4.1.9. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

При обсуждении результатов работы нужно выделить главный, основной результат. Необходимо показать, насколько устойчивы полученные данные к изменениям условий измерений, четко определить область параметров проведения экспериментов, где данные верны. Следует сравнить полученные экспериментальные данные с другими известными из литературы измерениями, а также с теорией. Для наглядности полезно поместить свои и литературные данные на одном графике или в одной таблице. Обсудите полученные совпадения и расхождения и постарайтесь объяснить последние.

4.1.10. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здесь следует указать основной результат проделанной работы, перечислить выводы по работе. Можно дать собственную оценку работе и указать пути улучшения методики проведения эксперимента, увеличения точности измерений.

4.1.11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы оформляется в виде нумерованного списка.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАКЕТА MATHCAD

Персональный компьютер изначально ориентирован на широкий круг пользователей. Довольно обширный пользовательский сектор составляют ученые и инженеры, знакомые с началами программирования, но не являющиеся в то же время программистами-профессионалами. Привычная для них среда расчетов и оформления документов – это лист бумаги с формулами и текстом. Такой пользователь может, конечно, реализовать с помощью одного из языков программирования некий вычислительный алгоритм. Однако нет гарантий, что это будет оптимальная программа. Кроме того, результаты вычислений надо переносить на лист бумаги, сопровождая текстом и формулами.

Mathcad представляет собой программный продукт, объединяющий вычислительный пакет, графический и текстовый редакторы, средства символьных вычислений и компьютерной алгебры. Он организован таким образом, что работа с ним максимально приближена к работе с «листом бумаги» и требует от пользователя минимальных навыков программирования. Физики и инженеры используют его для теоретических расчетов и обработки экспериментальных данных. Большим преимуществом Mathcad является то, что он с помощью технологии OLE интегрирован в среду приложений Windows. Результаты работы в Mathcad могут быть перенесены в Word, Excel или использованы в Internet.

В данном разделе учебного пособия предлагается краткий вводный курс изучения Mathcad. Вы познакомитесь с простейшими вычислениями, изучите способы задания переменных, научитесь работать с документами, графикой, получите начальные представления о символьной математике. Предполагается также знакомство со средствами анимации.

5.1. Вызов Mathcad. Окно Mathcad

Вызов Mathcad осуществляется так же, как и вызов других приложений Windows: двойным щелчком по его пиктограмме. После этого перед пользователем появляется окно Mathcad. Его построение выполнено в соответствии со стандартами Windows. Имеются, однако, некоторые отличия. Рассмотрим их.

В строке меню Mathcad помимо известных вам меню **File** (Файл), **Edit** (Правка), **View** (Вид), **Insert** (Вставка), **Format** (Формат), **Window** (Окно) и **Help** (Помощь) имеются также **Math** (Математика) – управление вычислениями и **Symbolics** (Символика) – управление символьной математикой Mathcad.

Ниже строки меню расположена панель инструментов. Здесь необходимо обратить внимание на следующие «нестандартные» кнопки:



- вставка функции;



- вставка единиц;



- центр ресурсов Mathcad.

В рабочей области окна Mathcad находится еще одна панель, на которой расположены восемь кнопок, ответственных за вызов (щелчком мыши) служебных окон Mathcad, именуемых **палитрами**. Палитры отвечают соответственно за следующие функции:



- вычисления, ввод знаков математических операций и простейших математических функций;



- булева алгебра, ввод символов булевой алгебры;



- графика, управление построением графиков (в дополнение к меню **Insert > Graph**);



- матрицы, создание матриц и управление матричной алгеброй;



- математические символы, ввод символов интегрирования, дифференцирования и т.д.;



- программирование, управление средствами программирования в Mathcad;



- греческий алфавит, ввод букв греческого алфавита;



- ключевые слова символьных вычислений.

Окно Mathcad по умолчанию предназначено для ввода программ математических расчетов. Тексты и комментарии вводятся в специальные **текстовые области**, которые открываются по команде **Insert > Text Region** или после ввода с клавиатуры символа кавычек (").

5.2. Простейшие вычисления в Mathcad

Числа вводятся в Mathcad простым набором с клавиатуры. В качестве разделителя десятичной дроби используется точка. Например, 12.152. Арифметические операции вводятся набором операторов +, -, *, / и ^ (возведение в степень). При наборе выражения оно заключается в черную рамку. По окончании набора степени и знаменателя дроби следует нажать клавишу Пробел, после чего можно продолжать набор.

Наберите и вычислите в Mathcad следующее выражение:

$$15 - \frac{8}{104.5} = 14.923 .$$

Для этого нужно напечатать 15-8/104.5=. После набора оператора (например, - и /) Mathcad показывает небольшой прямоугольник, называемый **полем ввода**. Вводимое число замещает поле ввода в выражении. После набора знака равенства = Mathcad выводит на экран ответ. Поле ввода, которое появится в конце выражения, предназначено для ввода единиц измерения. Работу с ними мы обсудим ниже. По окончании набора необходимо щелкнуть мышью в любом месте документа помимо выражения, после чего можно начинать набор нового выражения. Для того чтобы удалить выражение, нужно щелкнуть по нему мышью и выбрать команду **Cut** в меню **Edit** или в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши.

5.3. Определение переменных

Чтобы определить переменную (например, t), необходимо набрать t:. При этом Mathcad отобразит на экране

$$t := .$$

В поле ввода мы вводим значение переменной. Например: t :=5 или x :=t/2.

Далее нужно щелкнуть мышью в любом месте экрана или нажать клавишу Enter. После этого переменная определена.

Важно помнить, что Mathcad «читает» переменные слева направо и сверху вниз. Поэтому последовательное определение переменных должно происходить именно в таком порядке. Ниже приведены примеры правильного и неправильного определения.

Правильно:

$$t := 5, \quad x := t/2, \quad x = 2.5,$$

Неправильно:

$$x := t/2, \quad t := 5, \quad x = .$$

Неопределенные переменные или функции отмечаются красным шрифтом и сопровождаются соответствующим комментарием. В приведенном «неправильном» примере это t в первой строке и x – в последней.

Mathcad является контекстно-чувствительной программой. Это означает, что он различает заглавные буквы и типы шрифтов. T, t и t для него **разные переменные**.

5.4. Дискретные переменные и их функции

Для того чтобы вычислить выражение для диапазона значений, необходимо ввести определение дискретного аргумента. Делается это следующим образом. Напечатайте t:10,11;20. Здесь 10 – **начальное** значение аргумента, после запятой вводится **следующее** значение, после точки с запятой **конечное** значение. В окне Mathcad при этом отобразится следующее:

$$t := 10,11..20.$$

Если шаг изменения аргумента равен единице, то «следующее» значение можно опустить и записать

$$t := 10..20.$$

Для определения функции дискретного переменного после ввода значений аргумента надо ввести s(t):t^2/2, что отобразится на экране следующим образом:

$$s(t) := \frac{t^2}{2}.$$


Заметим, что функция может быть определена до задания значений аргумента. Теперь для вычисления значений функции достаточно напечатать s(t)=. В результате Mathcad отобразит рассчитанные значения s(t) для заданных значений аргумента в виде столбца чисел

s(t)
50
60.5
72
84.5
98
112.5
128
144.5
162
180.5
200

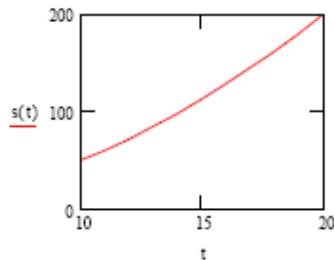5.5. Построение графика функции

Для построения графика функции $s(t)$ необходимо выполнить следующую последовательность операций:

- щелкните мышью в том месте документа Mathcad, где вы хотите построить график (обязательно ниже или правей определений функции и аргумента)
- выполните команду **X-Y plot** в меню **Insert > Graph** или вызовите кнопкой  на плавающей панели палитру создания графиков и выберите на ней нужный тип графика (кнопка ).
- введите в появившемся макете создаваемого графика в центральное поле ввода у оси абсцисс аргумент t ; . введите в центральное поле ввода у оси ординат функцию $s(t)$;
- щелкните мышью вне графика. В результате Mathcad отобразит требуемый график:



По умолчанию Mathcad автоматически выбирает масштаб графика. Но вы можете и сами задать пределы, в которых он будет построен. Для этого нужно в поля ввода у осей графика ввести значения этих пределов.

5.6. Ввод текста. Использование размерностей

Для введения текста щелкните мышью по месту в документе, в котором вы намерены расположить текст. Затем выполните команду **Insert > Text Region** или введите с клавиатуры символ кавычек ", выберите шрифт и наберите ваш текст. Для формирования текста можно воспользоваться командой **Format > Style**.

Для введения размерности какого-либо числа (переменной, функции) необходимо просто умножить это число (переменную, функцию) на наименование соответствующей единицы измерения. Mathcad распознает большинство единиц измерений по их общепринятым сокращениям. При этом нет необходимости помнить все сокращения, принятые в Mathcad, поскольку достаточно выполнить команду **Insert > Units**, установив предварительно курсор мыши в окно ввода, предназначенное для ввода размерности, и в открывшемся диалоговом окне появятся все доступные единицы измерений. Выбор системы единиц осуществляется во вкладке **Unit System** диалогового окна «Math Options», открываю-

щегося по команде **Math > Options**. По умолчанию используется международная система единиц СИ.

16.6.1. Преобразование Фурье

Математический смысл преобразования Фурье состоит в представлении некоторой функции $f(t)$ в виде бесконечной суммы тригонометрических функций (спектра) вида $F(v) \cdot \sin(t \cdot v)$, где, в случае реальных процессов, t — это время, v — частота соответствующей составляющей сигнала $f(t)$. Функция $F(v)$ может быть определена как:

$$F(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{i \cdot v \cdot t} dt$$

Приведенная формула имеет скорее теоретическое значение, так как она позволяет проводить преобразование лишь над аналитически заданными зависимостями. При обработке же сигналов приходится работать с векторами числовых значений, и к ним данная формула, естественно, неприменима. Обычно используется одна из разновидностей численного алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ). Этот метод весьма несложен в вычислительном плане, однако позволяет получать очень точные и корректные результаты.

Для практических расчетов БПФ используются функции:

- `fft(y)`, где y — вектор равномерно распределенных по промежутку измеренных значений изучаемого сигнала. Возвращает вектор прямого преобразования Фурье (этап функция реализует приведенную выше разновидность алгоритма БПФ);
- `ifft(c)`, где c — вектор равномерно распределенных значений Фурье_спектра. Обратное преобразование Фурье;
- `FFT(y)` — эта функция реализует алгоритм БПФ в несколько другой нормировке, чем `fft`;
- `IFFT(c)` — обратное преобразование Фурье для спектра, полученного на основании `FFT`.

Для анализа сигнала с помощью численного преобразования Фурье необходимо знать следующее.

- Количество элементов в векторе значений сигнала должно точно равняться $2n$ (n — целое число, больше либо равное
- Если данных меньше, то просто нарастите соответствующий вектор за счет нулевых значений — на корректность результата это не окажет никакого влияния.
- В качестве результата прямого преобразования Фурье система выдает вектор из $2n-1+1$ элемента. Это обстоятельство следует учитывать, если вы собираетесь провести обратное преобразование или построить график спектра.